




西南交通大學

SOUTHWEST JIAOTONG UNIVERSITY

集 頁

# 2002年电路分析

- 12:

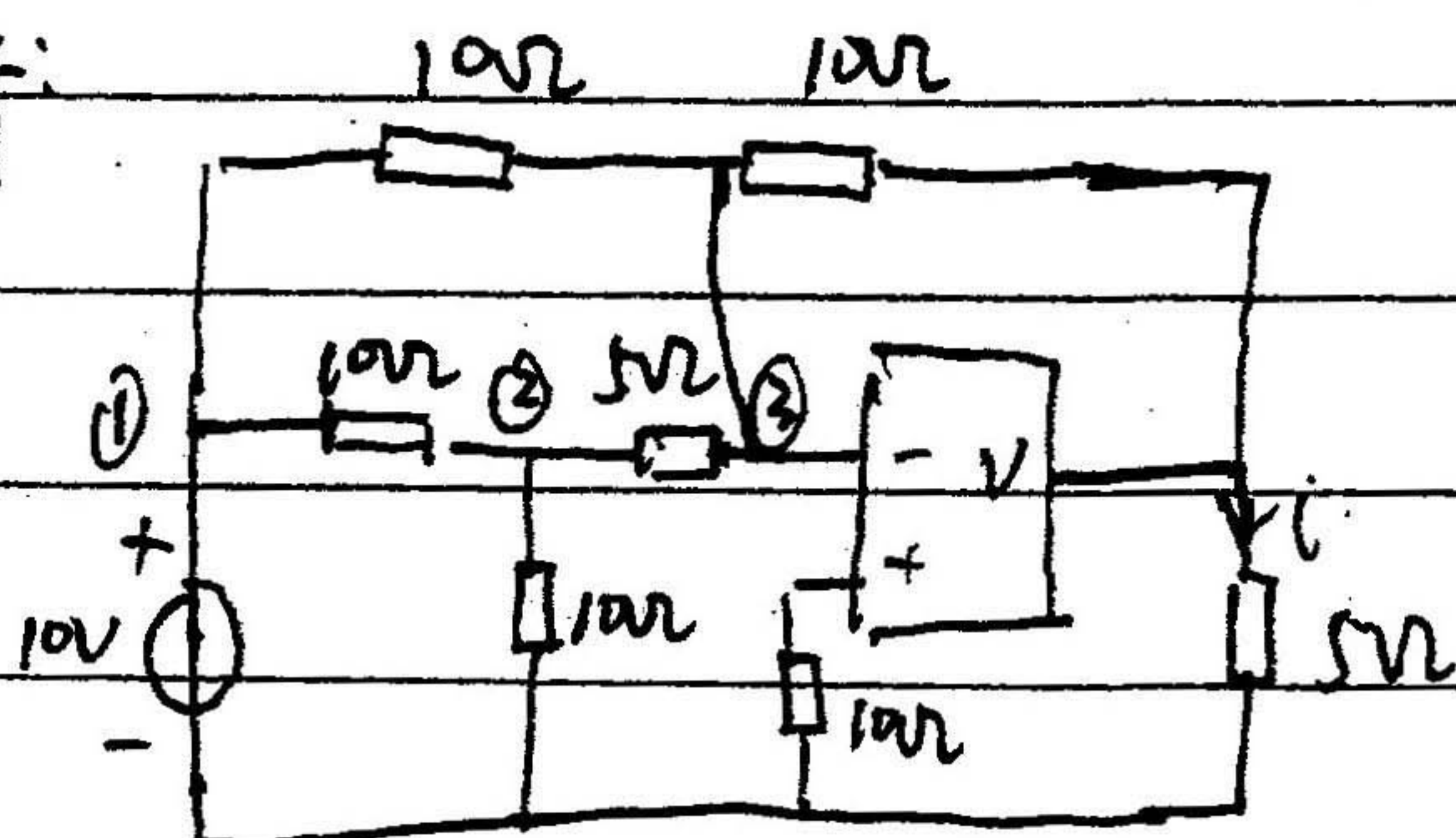

设输出端对参考点电位为  $U_0$ ,  $U_1 = 10V$ ,  $U_2 = 0$

$$j(\frac{1}{10} + \frac{1}{6} + \frac{1}{5})u_2 - \frac{1}{10}u_1 - \frac{1}{5}u_3 = 0 \quad \text{---} \quad u_6 = -5V$$

$$\left(\frac{1}{5} + \frac{1}{10} + \frac{1}{10}\right) u_3 - \frac{1}{5} u_2 - \frac{1}{10} u_1 - \frac{1}{10} u_0 = 0 \quad \Rightarrow \quad u_3 = \frac{u_0}{5} = 3 \text{ A}$$

$$i = I = 3 \text{ A}$$

$$i = I = 3 \text{ A}$$

解: 进行  $\Delta-Y$  变换,  $Z_L' = \frac{1}{3} Z_L = (6 + j6) \Omega$ . 又  $\dot{U}_A = 220 \angle -30^\circ \text{ V}$ .

得  $I_A = \frac{U_A}{Z + Z'} = 22 \angle -67^\circ \text{ A}$

$$\therefore I_{A'B'} = \frac{2^2}{\sqrt{3}} \angle 37^\circ A \text{ and } P = 3 \times \left(\frac{2^2}{\sqrt{3}}\right) \times 18 W = 37.2 W$$


$$Q = 3 \times \left(\frac{22}{\sqrt{3}}\right)^2 \times 18 \text{ Var} = 8712 \text{ Var}$$

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2} = 1.2321 \text{ VA} \quad 2 \dot{I}_B = 22 \angle -87^\circ \text{ A}, \therefore \dot{U}_{AB} = 380 \angle 0^\circ + \dot{I}_B Z_C - \dot{I}_A Z_C$$

$$= 322 \angle 8^\circ \text{ V}$$

三 解 ①  $U_0$  单独作用时  $I_0 = -\frac{U_0}{R} = -\frac{50}{10} A = -5 A$

② 以单独工作同时

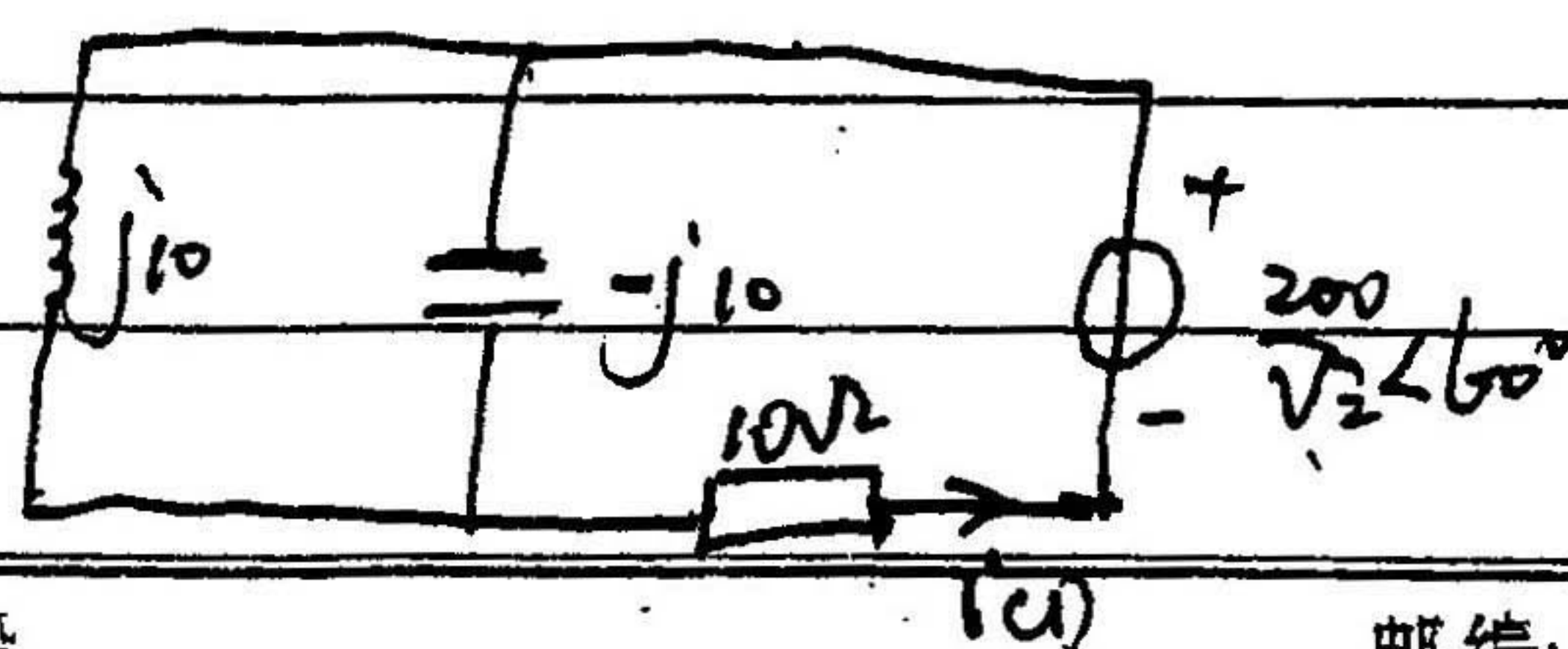

$$L(1) = \frac{20^\circ}{\sqrt{2} \angle 60^\circ} = \frac{12}{\sqrt{2} \angle 7^\circ}$$

$$L(1) = \frac{20^\circ}{\sqrt{2} \angle 60^\circ} = \frac{12}{\sqrt{2} \angle 7^\circ}$$

~~1. 611 = 1267 (106 x 7.1)~~  
610031






西南交通大学

SOUTHWEST JIAOTONG UNIVERSITY

第 页

③  $i_s$  单独作用时

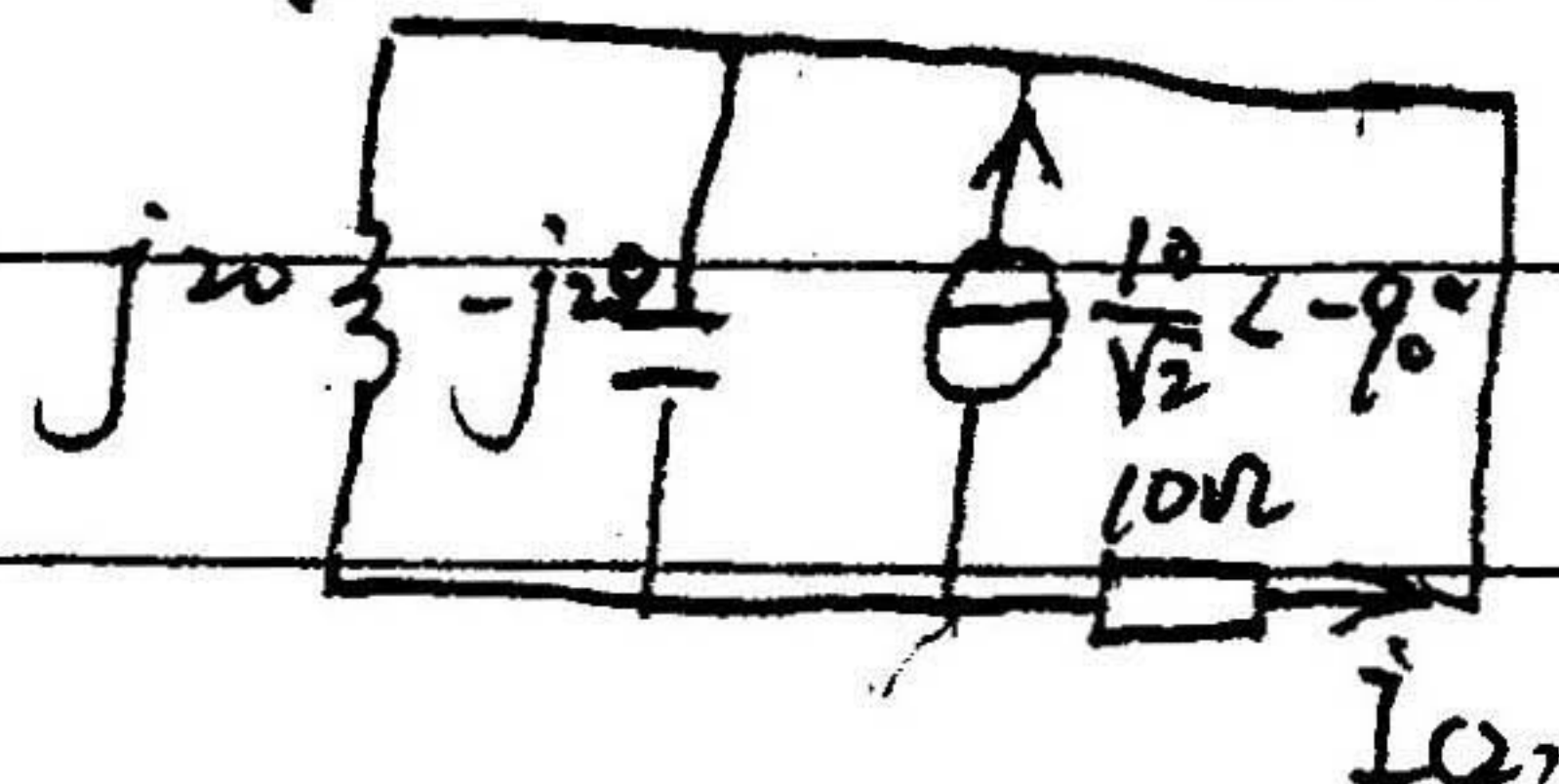


电路并联支路视为断路,  $\dot{I}_{(2)} = -\frac{10}{\sqrt{2}} \angle -90^\circ$

$$\therefore i_{(2)} = -10 \sin 20t \text{ A}$$

$$\therefore i = -5 + 12 \cos(10t + 7^\circ) + 10 \cos(20t + 90^\circ)$$

$$P_R = [(5)^2 + (\frac{12}{\sqrt{2}})^2 + (\frac{10}{\sqrt{2}})^2] \times 10 \text{ W} = 1470 \text{ W}$$

四解

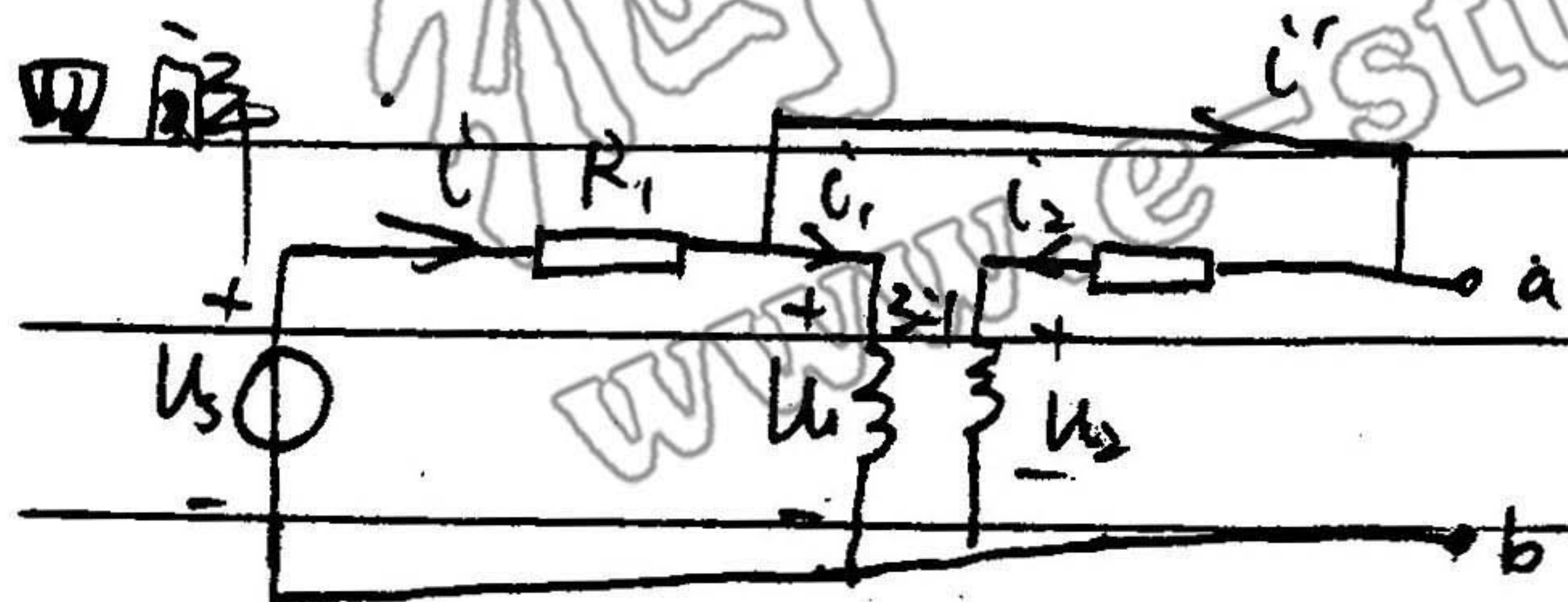


求 a、b 端开路电压  $U_{oc}$ ,  $\frac{U_1}{U_2} = 3$ ,  $\frac{I_1}{I_2} = -\frac{1}{3}$

$$\begin{cases} U_1 = (\frac{U_s - U_1}{R_1} - I_1) R_2 + U_2 \\ U_1 = I_2 R_2 + U_2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} U_2 = 12 \angle 0^\circ \text{ V} \\ I_2 = 6 \angle 0^\circ \text{ A} \\ U_1 = 36 \angle 0^\circ \text{ V} \end{cases}$$

求  $R_0$ , 外加电源法,  $R_0 = 4.5 \Omega$

戴维南等效电路

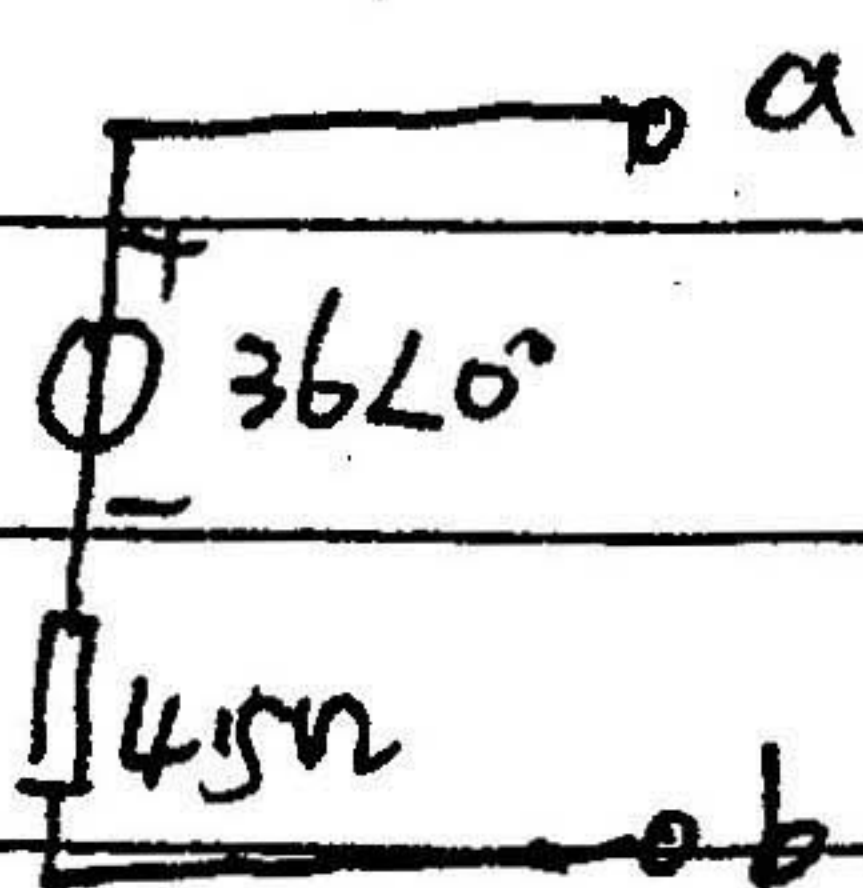


五 1) 电流源单独作用时, 等效电路如图所示



通过1Ω的电流*i*

$$\text{由KCL得 } 20\text{mA} + C \cdot \frac{du_c}{dt} = i' \Rightarrow$$

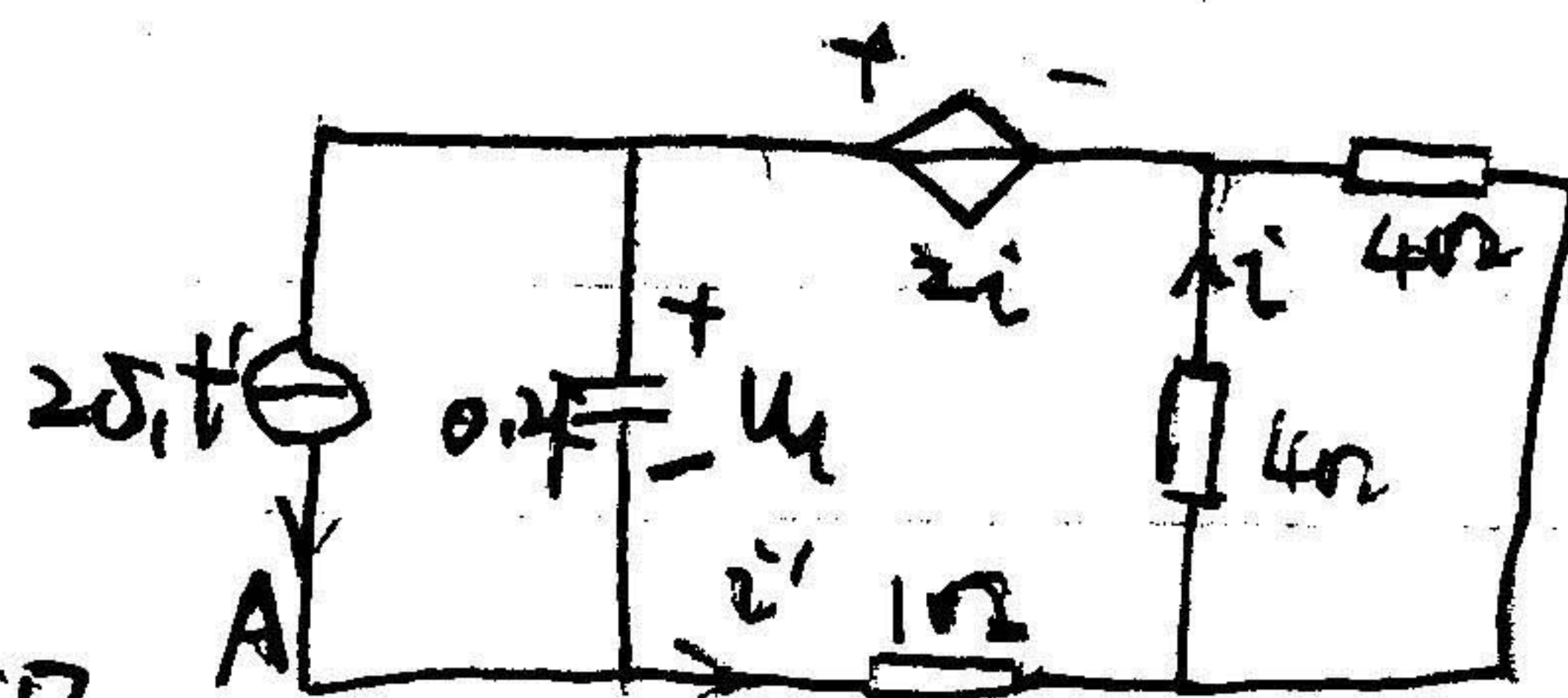
$$\Rightarrow \text{积分得 } u_c(\infty) = -10\text{V} \quad u_c(0) = 0$$



外加电源法求等效电阻  $R_0 = 2\Omega$   $\tau = R_0 C = 2 \times 0.25 = 0.4\text{s}$

$$u_c(t) = -10e^{-2.5t} \varepsilon(t) \text{ V}$$

2) 电压源单独作用时

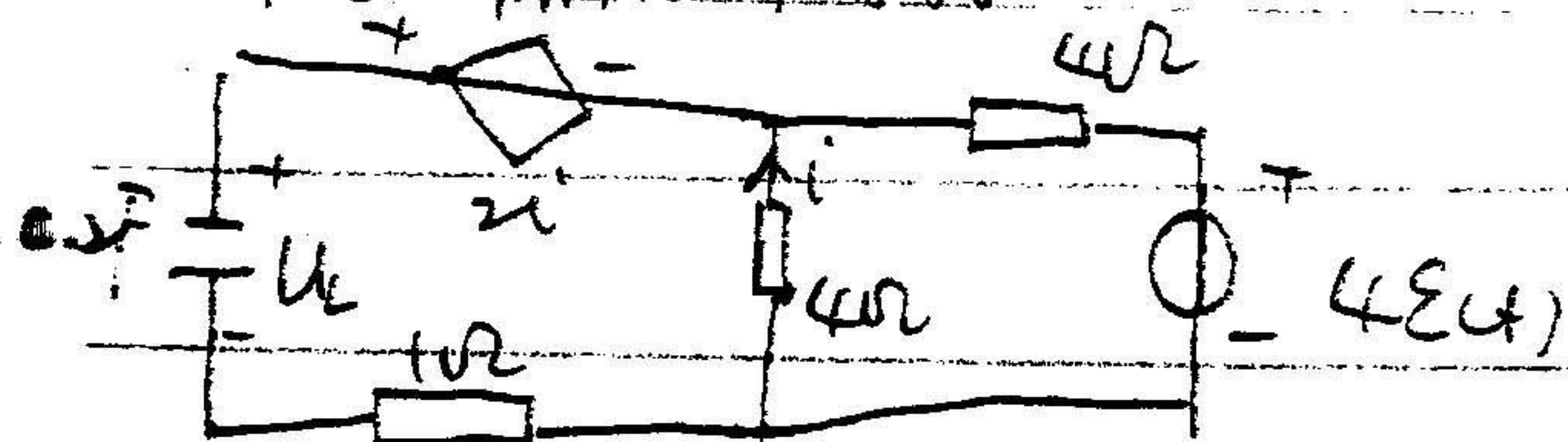


$$i = -2\text{A} \quad u_c(\infty) = -2i$$

$$\therefore u_c(\infty) = 1\text{V}$$

$$R_0 = 2\Omega \quad \tau = 0.4\text{s} \quad u_c(t) = (1 - e^{-2.5t}) \varepsilon(t) \text{ V}$$

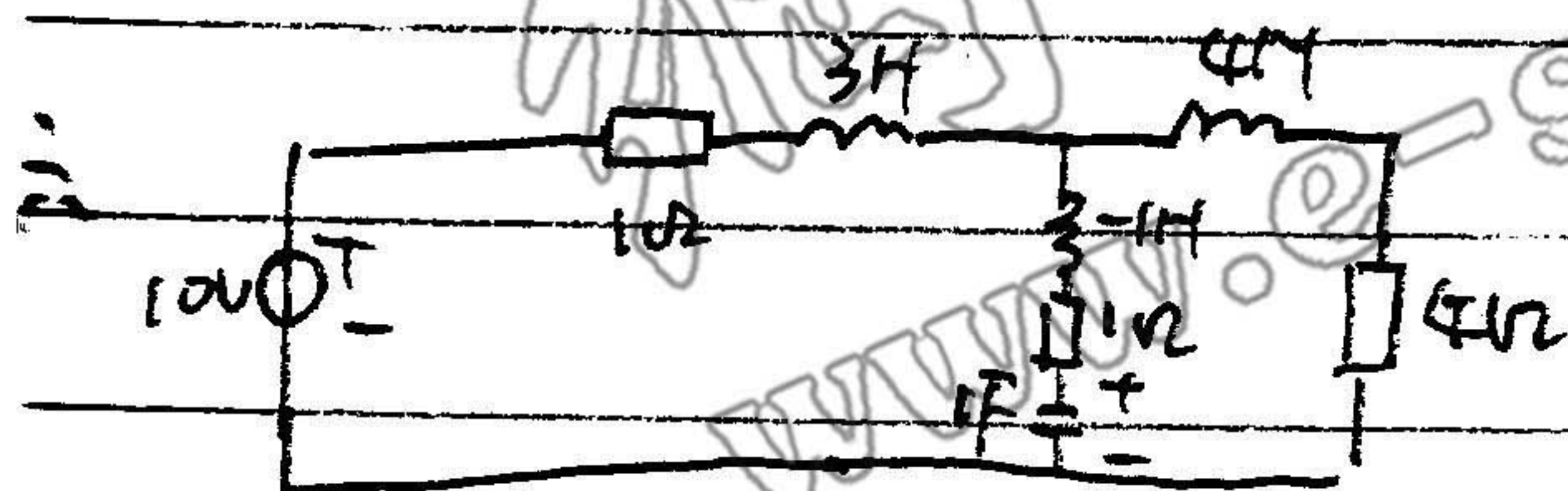
$$\text{故 } u_c(t) = (1 - 11e^{-2.5t}) \varepsilon(t) \text{ V}$$



$$t < 0 \text{ 时 } i_L(\infty-) = i_L(\infty) = \frac{10}{5}\text{A} = 2\text{A}$$

$$u_c = 4 \times 2\text{V} = 8\text{V}$$

$t = 0 \text{ 时 } K \text{ 打开}$

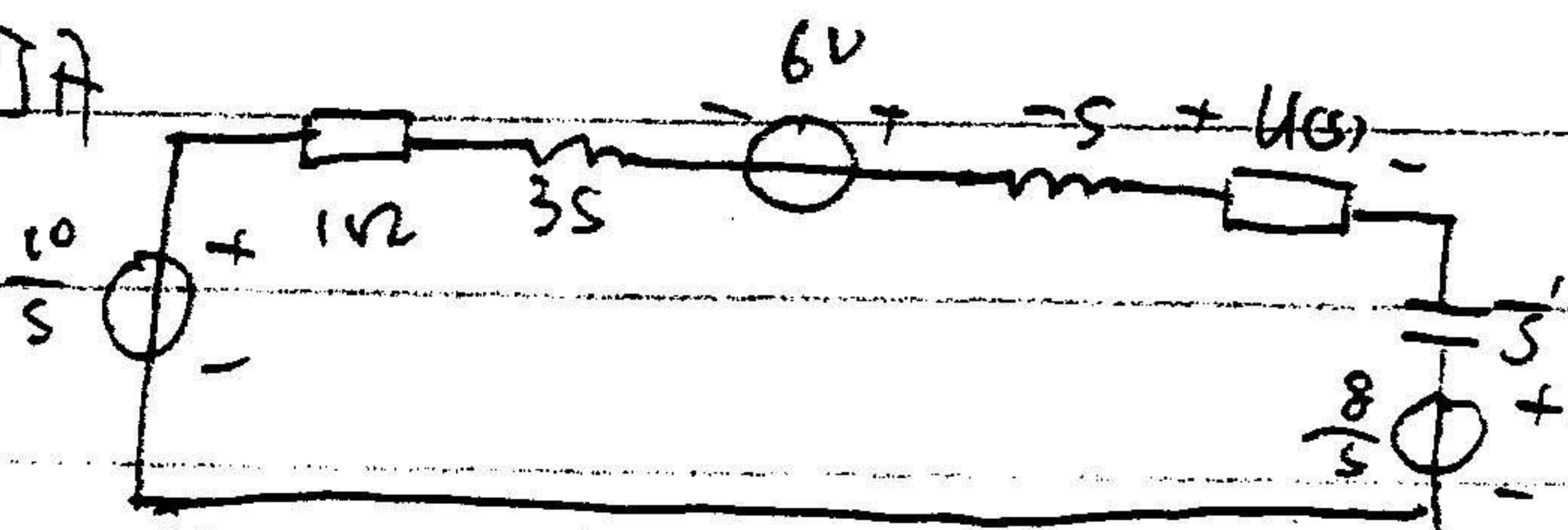

$$\text{设电流为 } I(s), \quad \frac{10}{5} = (2 + 2s + \frac{1}{5})I(s) - 6 + \frac{8}{5}$$

$$\Rightarrow u_s = \frac{2+6s}{2s^2+s+1} \Rightarrow u_s(t) = \sqrt{10}e^{-2.6} \cos(\omega t + \varphi + \frac{1}{3})$$

可求 电压源单独作用时

幅值: 10V





西南交通大学

SOUTHWEST JIAOTONG UNIVERSITY

第 页

七解.  $u_s, u_c, i_L$  为状态变量  $\begin{cases} C \frac{du_c}{dt} = i_1 - i_L \\ L \frac{di_L}{dt} = u_c - R_2 i_L \end{cases}$

$i_1 = \frac{f(t) - u_c(t)}{R_1}$

$\begin{bmatrix} \dot{u}_c \\ \dot{i}_L \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{R_1 C} & -\frac{1}{C} \\ \frac{1}{L} & -\frac{R_2}{L} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_c \\ i_L \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{1}{R_1 C} \\ 0 \end{bmatrix} f(t)$

输出方程  $\begin{bmatrix} i_1 \\ u_c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{R_1} & 0 \\ -\frac{1}{R_1} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_c \\ i_L \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{1}{R_1} \\ 0 \end{bmatrix} f(t)$

八 ①  $u$  反半时,  $i = -1A$ ,  $u = 2 \times 1 + (2 + 0) \times 2 = 8V > 0$ , 不成立

②  $u$  正半时,  $u = (i + 1) \times 2$ ,  $u = -2i + (2 - i) \times 2 \Rightarrow \begin{cases} u = 1.6V \\ i = 0.6A \end{cases}$   
 $u = 2 \times 2 + (2 - 0.6) \times 2 = 6.8V$

九解: ①  $Z = \frac{20 \times j\omega L}{20 + j\omega L} - j \frac{1}{\omega C} = \frac{j20 \times 100L}{20 + j100L} - j \frac{1}{100C} = 10 \Rightarrow \begin{cases} L = 0.2H \\ C = 0.001F \end{cases}$

②  $I_3 = I_2 + I_1 \frac{R_1}{R_2} = I_2 (1 + \frac{R_1}{R_2}) = 1 + \frac{R_1}{R_2}$

$U_s = R_1 I_1 + R_2 (I_2 - I_3) = 4I_1 + (4R_2 - R_2 - R_1) = 3(R_1 + R_2)$

断开  $R_2$   $I_1 = \frac{U_s}{R_1 + R_2} = 3A$

(02年题)