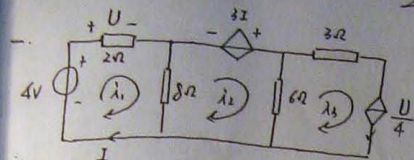


2004年试题 key




列网孔 KVL 方程

$$\begin{cases} 10i_1 - 8i_2 = 4 \\ -8i_1 + 14i_2 - 6i_3 = 3I \\ i_3 = \frac{U}{4} \end{cases}$$

补充方程:  $i_1 = I$  而  $U = 2i_1$  联立求解之  $I = 2A$

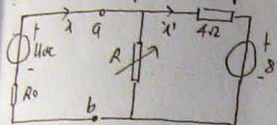二. 解: 设二端网络 N 开路电压  $U_{oc}$ , 等效电阻  $R_o$ . 由其戴南等效电路表示网络 N, 则电路如图




当  $R = 0\Omega$  时,  $i = 8A$ , 则此时  $U_{oc} = 8R_o$

当  $R = 4\Omega$  时, 设图中电流为  $i'$ . 列 KVL 方程

$$\begin{cases} (i - i')R + R_o i = U_{oc} \\ -4i' + (i - i')R = 8 \end{cases}$$

将  $i = 4A$  代入之,  $\therefore R_o = 3\Omega \Rightarrow U_{oc} = 24V$


则网络 N 的戴南等效电路

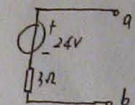

三. 解:  $P = 3U_p I_p \cos \varphi$ ,  $U_p = 220V$ ,  $\Rightarrow I_A = 10A$ ,  $\therefore U_{AB}' = 180\angle 0^\circ V \therefore U_{AB}' = 220\angle -30^\circ V$   
由  $\cos \varphi = 0.5$  (感性) 知  $\dot{I}_A$  滞后  $\dot{U}_{AB}' 60^\circ \therefore \dot{I}_A = 10\angle -90^\circ A \Rightarrow \dot{I}_B = 10\angle -150^\circ A$ ,  $\dot{I}_C = 10\angle 30^\circ A$

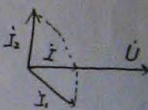(2)  $U_{AB} = \dot{Z} \dot{I}_A + \dot{U}_{AB}' - \dot{Z} \dot{I}_B = 198.5\angle -4.3^\circ V$

四. (1)  $Y = \frac{1}{R + j\omega L} + j\omega C = \frac{R}{R^2 + (\omega L)^2} + j[\omega C - \frac{\omega L}{R^2 + (\omega L)^2}]$  因电路发生谐振,  
 $\Rightarrow \begin{cases} \frac{R}{R^2 + (\omega L)^2} = \frac{1}{200} \\ \omega C = \frac{\omega L}{R^2 + (\omega L)^2} \end{cases} \Rightarrow L = 0.2H, C = 250\mu F$  (2) 11.5  $U = \frac{200}{\sqrt{2}} \angle 0^\circ$  为基波.




五. 解: (1)  $U_{S1(t)} = 12V$  代入得  $I_1(0) = \frac{12}{4} = 3A$ ,  $I_2(0) = 0$

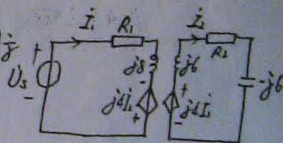(2)  $U_{S2(t)} = 24\sqrt{2} \angle 45^\circ$  代入, 11.5 受控源表示为电压, 电路如图

列 KVL 方程

$$\begin{cases} U_s - R_1 i_1 + j8 i_1 - j4 i_2 = 0 \\ j4 i_1 - R_2 i_2 = 0 \end{cases}$$



$\Rightarrow \dot{I}_1 = 3\angle 0^\circ$ ,  $\dot{I}_2 = 3\angle 90^\circ \therefore i_1 = (3 + 3\sqrt{2}\cos 2t)A$ ,  $i_2 = [3\sqrt{2}\cos(2t + 90^\circ)]A$

$P = 12 \times 3 + \frac{48}{\sqrt{2}} \times 3 \times \cos 45^\circ = 108W$

第 4 页 (04)



六解：\$t=0\$ 电路处于稳态，\$U\_{C1}(0^-)=12V\$，\$t=0\$ 开关闭合，\$C\_1\$ 和 \$C\_2\$ 遵循电荷守恒的换路定则。

即 \$C\_1 U\_{C1}(0^+) + C\_2 U\_{C2}(0^+) = C\_1 U\_{C1}(0^-) + C\_2 U\_{C2}(0^-)\$ 开关闭合，有 \$U\_{C1}(0^+) = U\_{C2}(0^+)\$，\$\therefore U\_{C1}(0^+) = U\_{C2}(0^+) = 4V\$

用外加电源法求与 \$C\_2\$ 串联的等效电阻 \$R\_0\$。

则 \$U = 3 \times \frac{2}{3} \lambda + 2\lambda = 4\lambda\$，\$R\_0 = \frac{U}{\lambda} = 4\Omega\$

又 \$U\_{C2p} = 12V\$，\$\tau = R\_0 C' = 1.5 \times 4 = 6s\$

\$\therefore U\_{C2}(t) = U\_{C2p} + [U\_{C2}(0^+) - U\_{C2p}]e^{-\frac{t}{\tau}} = (12 - 8e^{-\frac{t}{6}})V\$ (\$t \geq 0\$) \$\lambda\_1 + 1 = 2\$，\$\frac{dU\_{C1}}{dt} + C\_2 \frac{dU\_{C1}}{dt} = 2e^{-\frac{t}{6}} A\$ (\$t \geq 0\$)

七解：设无源二端网络左侧端口电压 \$U\_1\$，\$\therefore U\_1 = U\_2\$


当 \$Z\_L = 0\$ 时，\$\dot{I}\_1 = Y\_{11}U\_1 + Y\_{12}U\_2 = Y\_{11}U\_1\$，\$\therefore Y\_{11} = \frac{\dot{I}\_1}{U\_1} = \frac{18\angle 0^\circ}{90\angle 0^\circ} = \frac{1}{5}S\$，又 \$\dot{I}\_2 = Y\_{21}U\_1 + Y\_{22}U\_2 = Y\_{21}U\_1 \Rightarrow Y\_{21} = \frac{\dot{I}\_2}{U\_1} = -\frac{1}{10}S\$

当 \$Z\_L = 6\Omega\$ 时，\$\dot{U}\_2 = 30\angle 0^\circ \Rightarrow \dot{I}\_2 = -\frac{\dot{U}\_2}{Z\_L} = -\frac{30\angle 0^\circ}{6} = -5\angle 0^\circ A\$，\$\dot{I}\_2 = Y\_{21}U\_1 + Y\_{22}U\_2 = -\frac{1}{10} \times 90 + Y\_{22} \times 30 \Rightarrow Y\_{22} = \frac{2}{15}S\$


又 \$N\_0\$ 为无源二端网络，\$Y\_{12} = Y\_{21} \Rightarrow Y\$ 参数 \$\begin{bmatrix} \frac{1}{5}S & -\frac{1}{10}S \\ -\frac{1}{10}S & \frac{2}{15}S \end{bmatrix}\$，\$Z = Y^{-1} = \begin{bmatrix} 8\Omega & 6\Omega \\ 6\Omega & 12\Omega \end{bmatrix}\$

八解：开关 \$K\$ 打开前电路处于稳态，\$i\_L(0^-) = 1A\$，\$u\_C(0^-) = 5V\$

于是 \$K\$ 打开后的 \$s\$ 域运算电路为

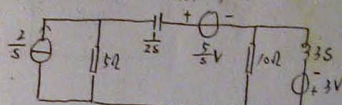

九解：此电路的 \$s\$ 域运算电路如图

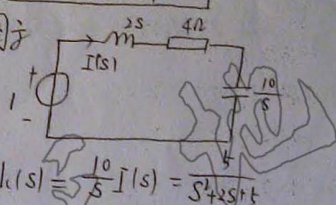

$$\Rightarrow \dot{I}(s) = \frac{1}{2s + 4 + \frac{10}{s}} \quad U_C(s) = \frac{10}{s} \dot{I}(s) = \frac{10}{s^2 + 2s + 4}$$

故电容电压 \$u\_C\$ 的单位冲激响应 \$u\_C(t) = \mathcal{L}^{-1}[U\_C(s)] = \frac{5}{2} e^{-t} \sin(2t - 90^\circ) \varepsilon(t) V\$

十解：以 \$u\_C\$、\$i\_L\$ 为状态变量，得

$$C \frac{du_C}{dt} = i_L$$

对右图电路列 \$KVL\$ 方程 \$u\_C = R\_1 i\_L + L \frac{di\_L}{dt} + u\_C\$

$$\therefore \begin{bmatrix} \dot{u}_C \\ \dot{i}_L \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{1}{L} & -\frac{R_1}{L} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_C \\ i_L \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{L} \end{bmatrix} u_s$$

十 (1) 直流电源作用时，电路如图。


依 KVL 得  $0.1 I_a^2 + 0.2 I_a = 0.8$

解得  $I_a = -4A$  或  $I_a = 2A$ 。又  $\lambda > 0$ ，所以  $I_a = 2A$ ，代入非线性电阻伏安特性

得  $U_a = 0.4V$

(2) 交流电源作用时，动态电阻  $R_d = \frac{dU}{di} \Big|_{i=2A} = 0.2i \Big|_{i=2A} = 0.4\Omega$

等效电路如图，并可求得

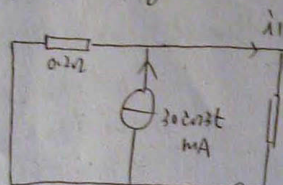

$$\lambda_1 = \frac{0.2}{0.6} \times 30 \cos t \text{ mA} = 10 \cos t \text{ mA}$$

$$U_1 = 4 \cos t \text{ mV}$$

$$\therefore i = I_a + \lambda_1 = (2000 + 10 \cos t) \text{ mA}$$

$$U = U_a + U_1 = (400 + 4 \cos t) \text{ mV}$$

第3页 (04 页)