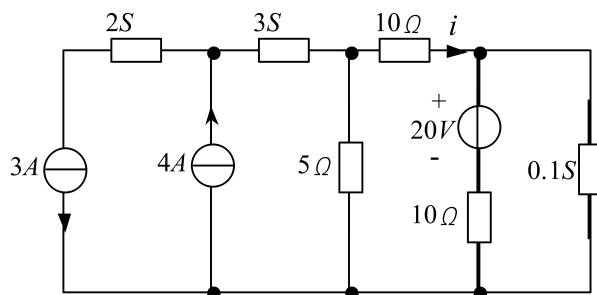


## 《电路分析 BI》课后作业

周次： 第 4 周    学院：            学院    成绩：           


班级：               姓名：               学号：           

2-9 题 2-9 图示电路.用电源等效变换法求电流  $i$ .




题 2-9 图

2-14 化简题 2-14 图所示电路。

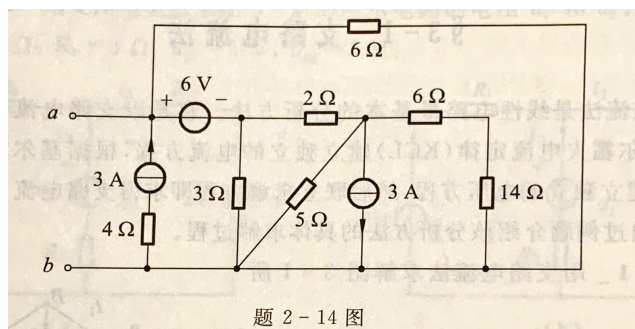


题 2 - 14 图

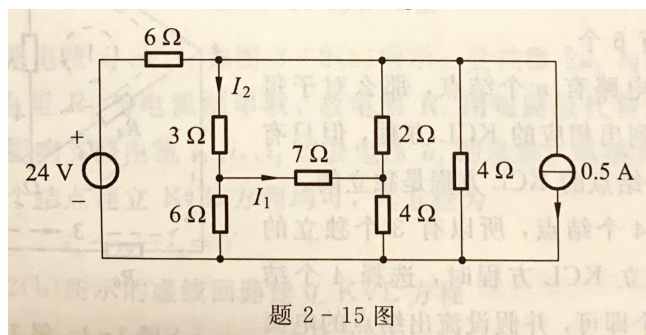2-15 求题 2-15 图所示电路中的电流  $I_1$  和  $I_2$ 。



补充：图示电路中，应用电源等效变换的方法求电流  $I$ 。

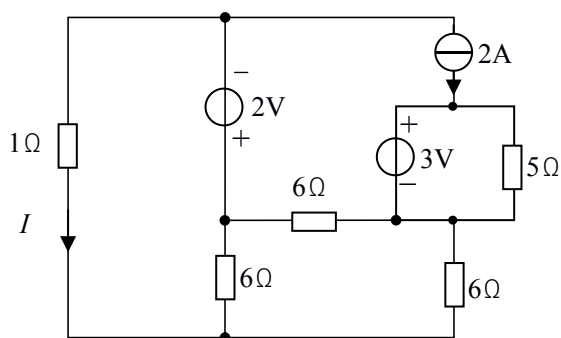

3-1 用支路电流法求题 3-1 图所示电路的各支路电流。

