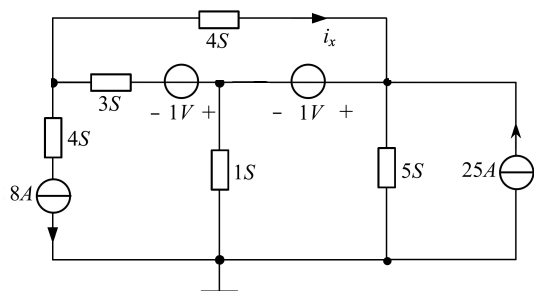


《电路分析 BI》课后作业

周次： 第 5 周 学院： 学院 成绩：


班级： 姓名： 学号：

3-11 电路如题 3-11 图所示。用结点电压法求电流 I_X 。




题 3-11 图

补充：电路如图所示，用节点电压法求 I_1 和 I_2 。

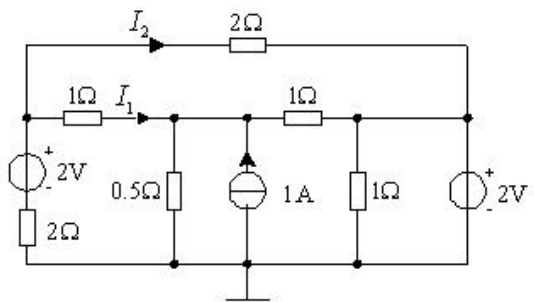


3-10 用结点电压法求题 3-10 图示电路的 U_1 和 I 。

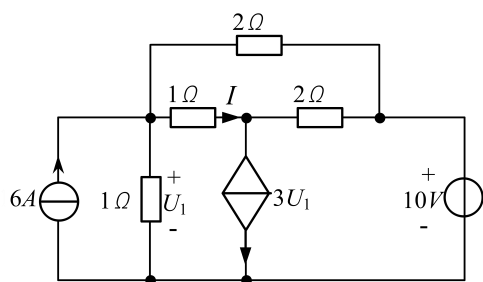

题 3-10 图

3-12 用结点电压法求题 3-12 图示电路中的 u_X 。

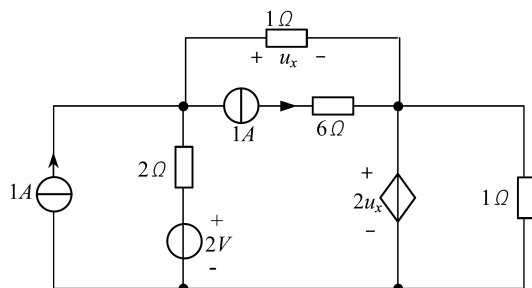

题 3-12 图