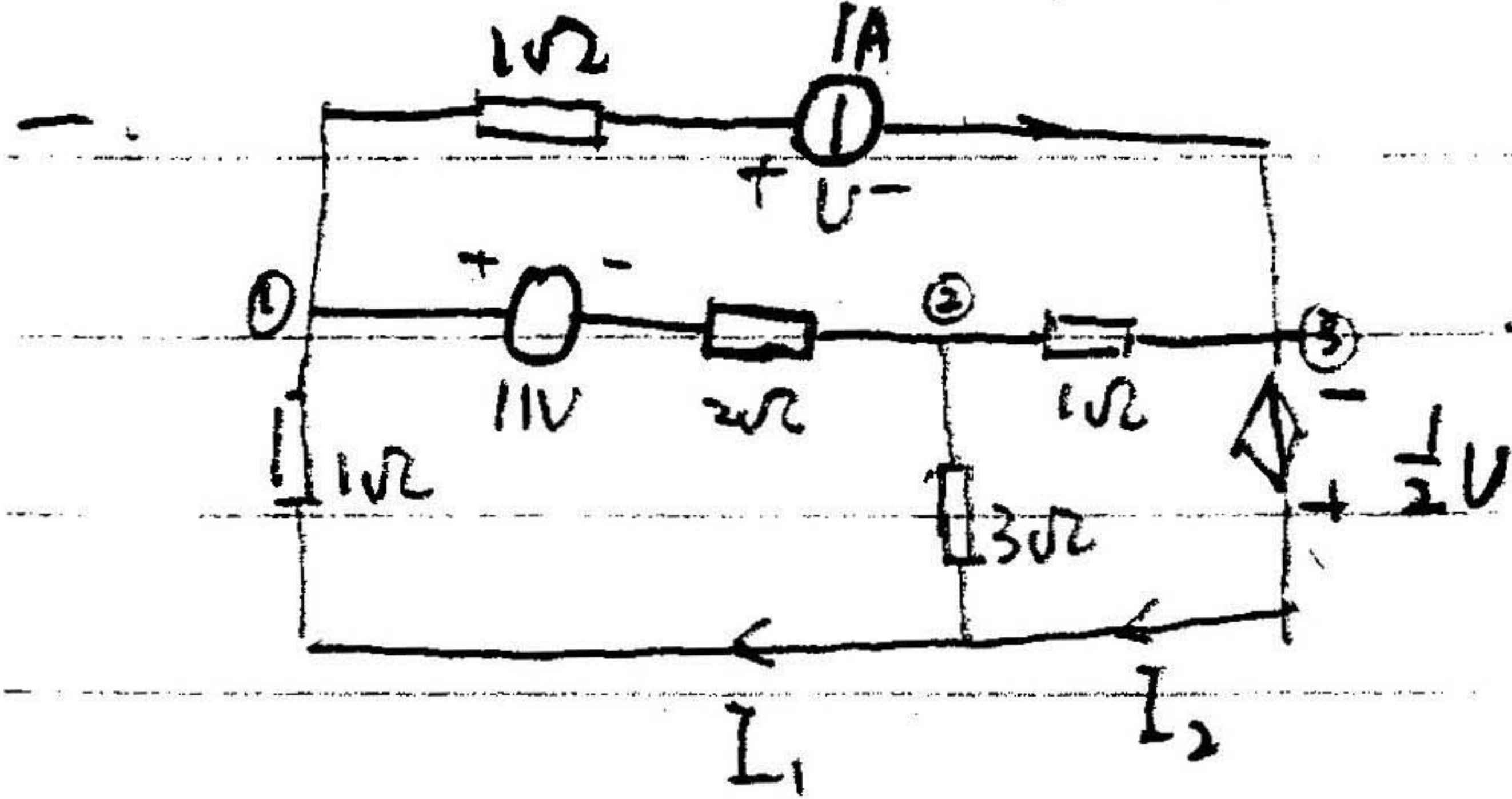




2000年答案



$$U + \frac{1}{2}U_1 - \frac{1}{2}U_2 = \frac{1}{2} - 1$$

$$-\frac{1}{2}U_1 + (\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + 1)U_2 - U_3 = -\frac{1}{2}$$

$$U_3 = -\frac{1}{2}U$$

$$\frac{1}{2}U = U_1 - U_3 - 1$$

$$\Rightarrow U_1 = 2V \quad U_2 = -3V$$


$$\text{故 } I_1 = -\frac{U_1}{1} = -2A, \quad I_2 = I_1 - \frac{U_2}{3} = -1A$$

二 解 $U_S = 10 \angle 30^\circ$ 求开路电压 U_{oc} (等效)

$$U_{oc} = 2\sqrt{5} \angle 57^\circ$$


用外加电压法求 R_{eq} , $R_{eq} = (20 + j160) \Omega$

故戴维南等效电路

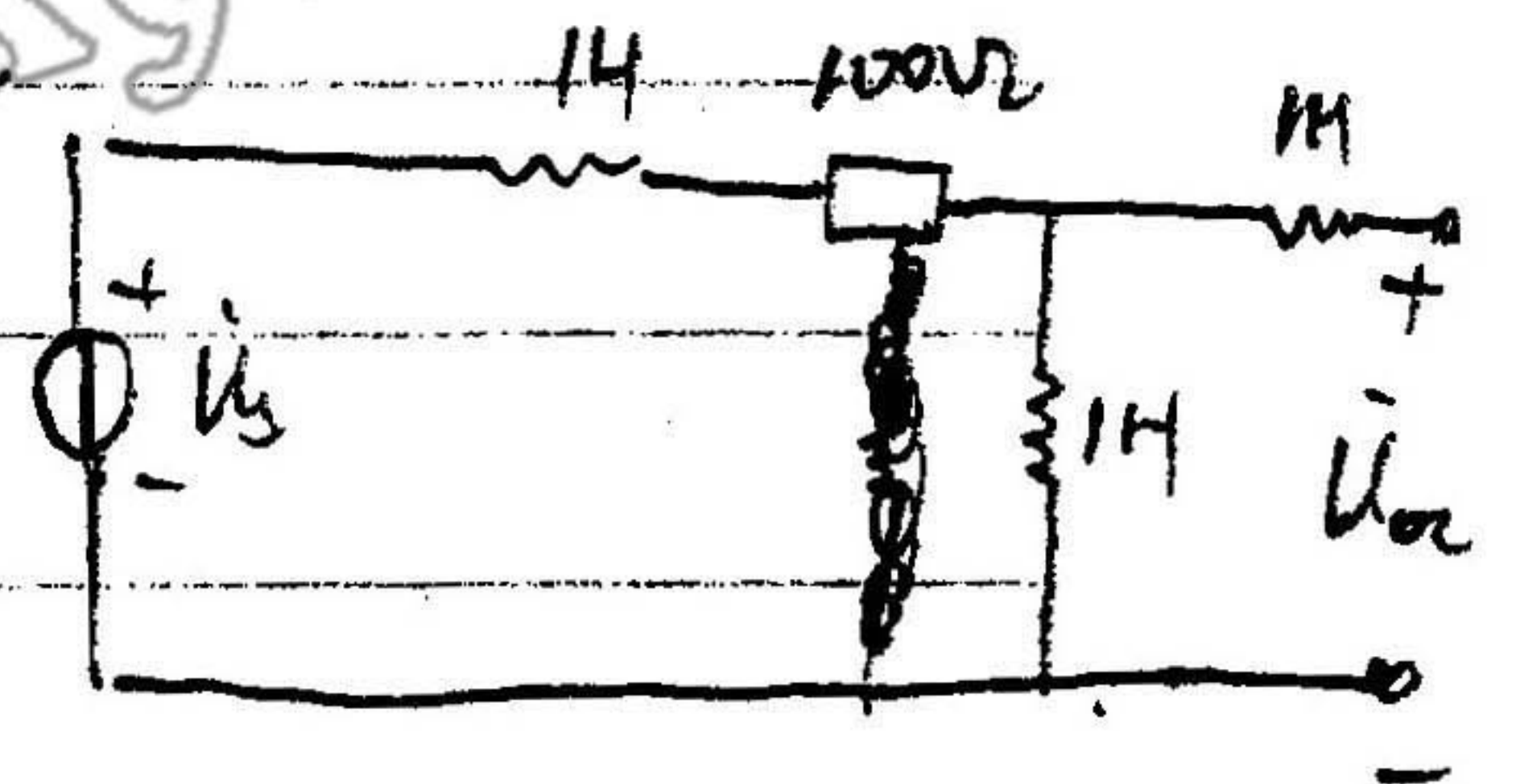

当 $Z_L = 20 - j160 \Omega$ 时，最大功率
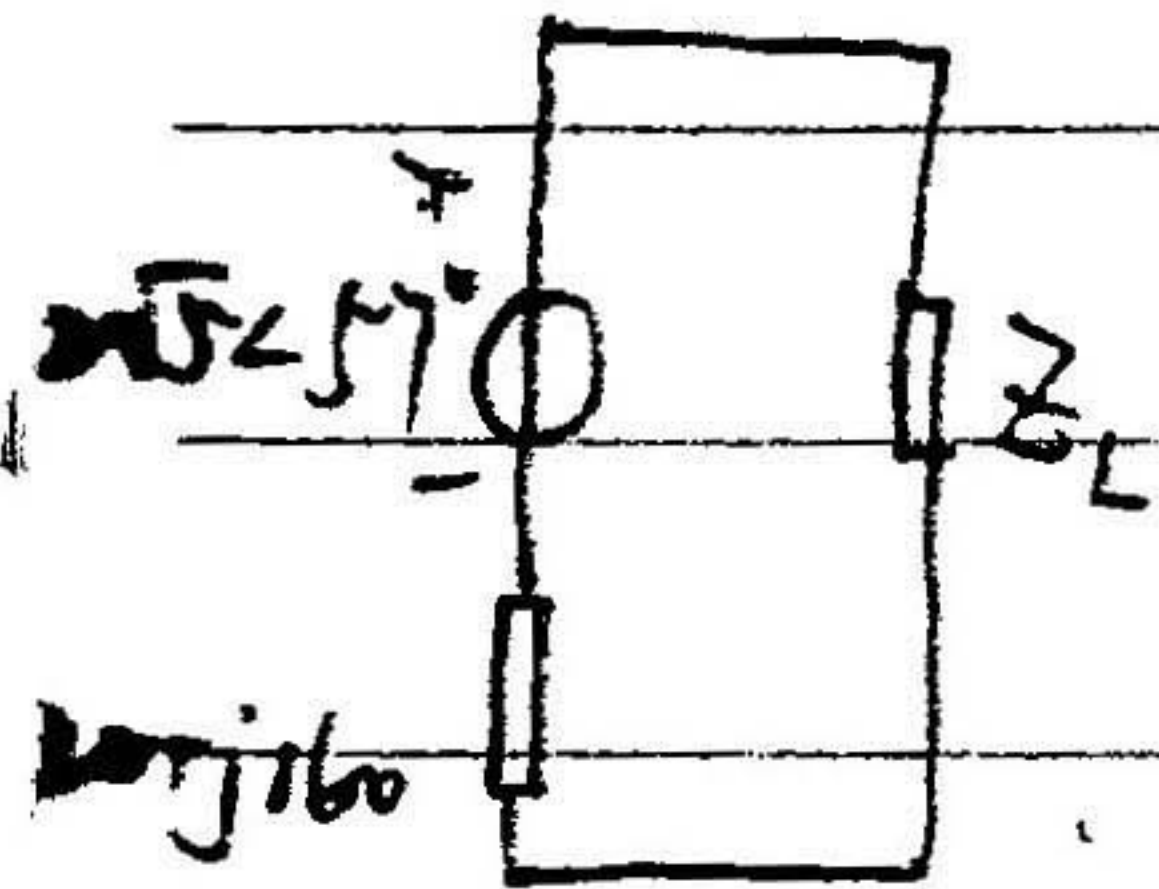
$$P_{max} = \frac{U_{oc}^2}{4R_0} = \frac{(2\sqrt{5})^2}{4 \times 20} = 0.25W$$



$$\text{三 解 } P = 3 I_{A'B'} U_{A'B'} \cos \varphi \Rightarrow \text{相电压 } I_{A'B'} = \frac{5.7 \times 10^3}{3 \times 380 \times 0.5} = 10A, \text{ 因 } \cos \varphi = \frac{1}{2}$$

$$\therefore \dot{I}_{A'B'} = 10 \angle -60^\circ$$

$$\therefore \dot{I}_A = 10\sqrt{3} \angle -90^\circ A, \quad \dot{I}_B = 10\sqrt{3} \angle -210^\circ A, \quad \dot{I}_C = 10\sqrt{3} \angle 30^\circ A$$


$$\dot{U}_{AB} = \dot{I}_A Z_L + \dot{U}_{A'B'} - \dot{I}_B Z_L = 396.3 \angle -47^\circ V$$



四 解 (1) 直流 $U_{SC1} = 100V$ 作用下, $I_{C0} = \frac{100}{10} A = 10A$

(2) 基波单独作用下, L_2 与 C 并联谐振, $I_{C0} = 0$

(3) 二次谐波单独作用下, 电路如下图所示

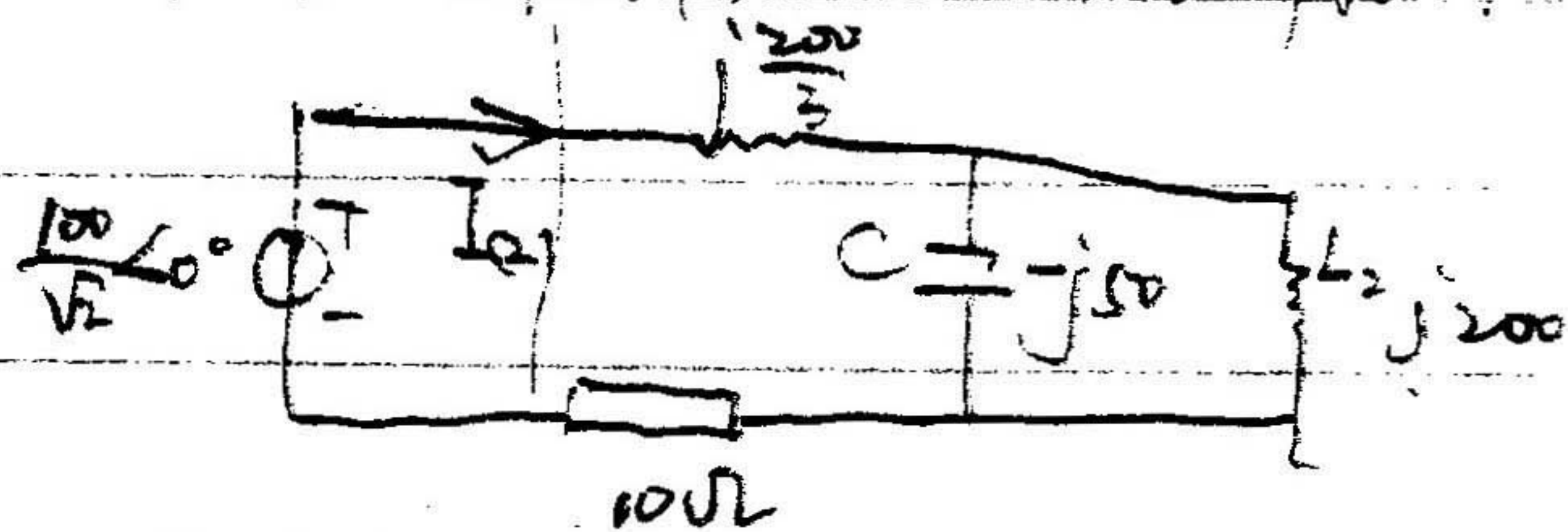

$$Z = 10 + j\frac{200}{3} + (j200 // -j50) = 10 \Omega$$


$$\therefore I_C = \frac{100/\sqrt{2} \angle 0^\circ}{10} A = \frac{10}{\sqrt{2}} \angle 0^\circ$$

$$\Rightarrow i = 10 + 10\cos 200t A \quad P = [10^2 + (\frac{10}{\sqrt{2}})^2] \times 10 W = 1500 W$$


五. $0 \leq t < 2s$ 时, $U_S = 4V$, 电路如右图所示

$$L = L(0.5U_1 + i_{LP}) \quad \text{又 } U_1 = -2\cos 0.5U_1 + i_{LP}$$

$$\Rightarrow i_{LP} = 1.5A$$

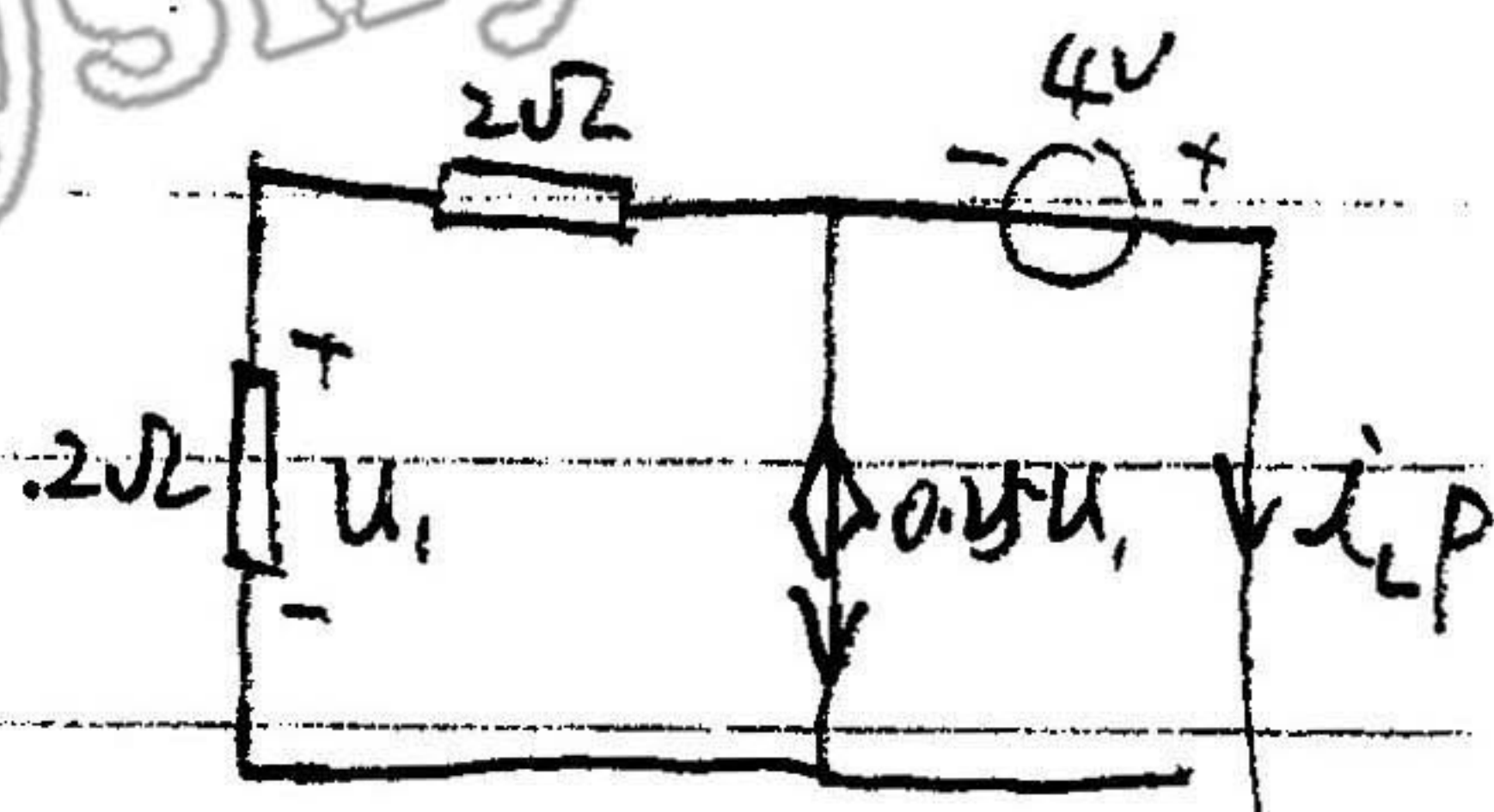

外加电源法求 R_{eq}

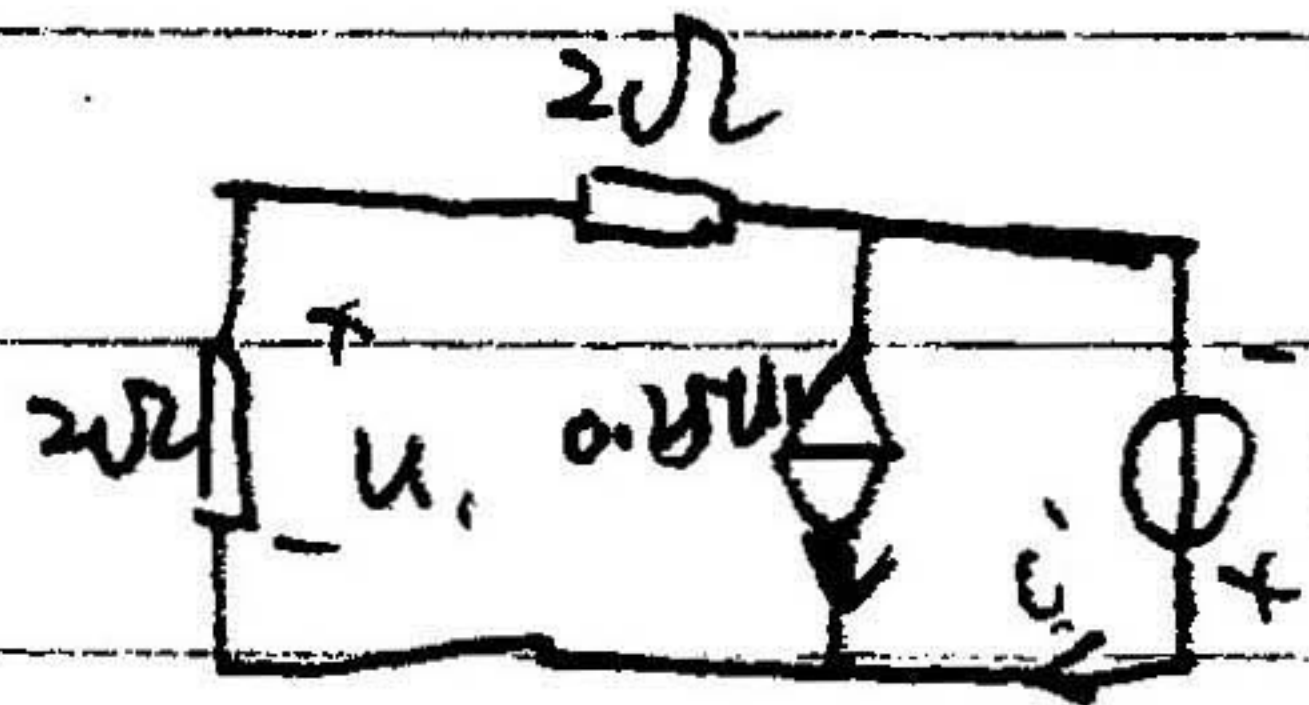


$$U = L(i + 0.25U_1) \quad \begin{cases} U = L(i + 0.25U_1) \\ U_1 = -2(0.25U_1 + i) \end{cases} \Rightarrow \frac{U}{i} = R_{eq} = \frac{8}{3} \Omega$$

$$\tau = \frac{L}{R_0} = 3s \quad \text{于是 } i_L(t) = 1.5 - 1.5e^{-t/3} A \quad (0 \leq t < 2)$$

$$\text{当 } t \geq 2s \text{ 时, } U_S = 0, \quad i_L(2^-) = i_L(2^+) = 0.73A, \quad i_L(\infty) = 0, \quad \tau = 3s, \quad i_L(t) = 0.73e^{-t/3} A$$
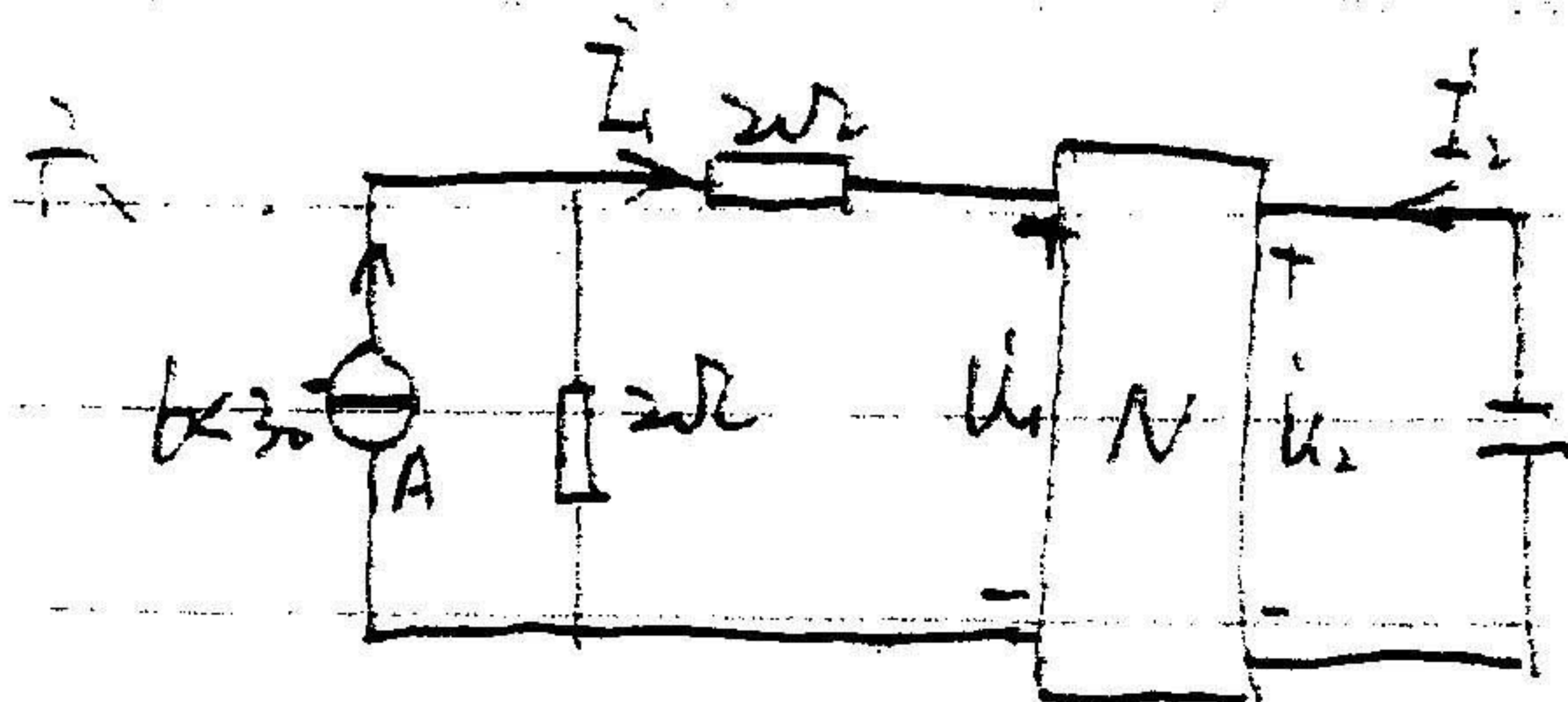
$$\text{于是 } i_L(t) = \begin{cases} 1.5 - 1.5e^{-t/3} A & (0 \leq t < 2) \\ 0.73e^{-t/3} A & (t \geq 2) \end{cases}$$



根据基尔霍夫定律

$$U_1 = (2 + j2)I_1 + j2I_2 \quad (1)$$

$$U_2 = j2I_1 + j10I_2 \quad (2)$$


$$\text{由题意知 } U_1 = -2I_1 + 2(\angle 30^\circ - I_1) \quad (3)$$

$$U_2 = j10I_2 \quad (4)$$

$$\Rightarrow I_1 = 2\angle 30^\circ \text{ A} \quad U_2 = 20\angle -60^\circ \text{ V}$$

1. 电路处于稳态， $i_L(0^-) = i_L(0^+) = \frac{25}{5} \text{ A} = 5 \text{ A}$ ， $U_C(0^-) = U_C(0^+) = 20 \text{ V}$

$t = 0$ 时刻的等效电路如图所示

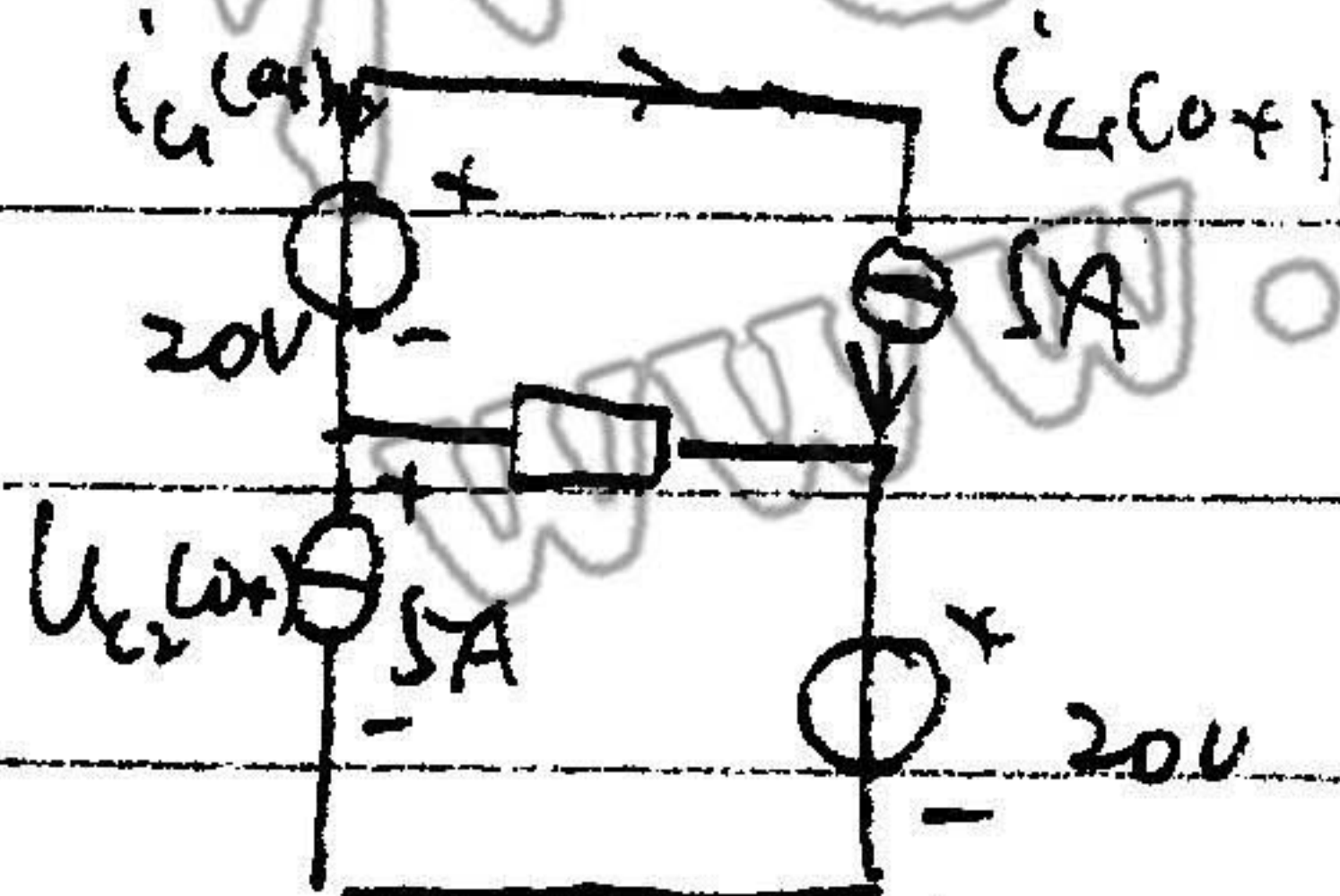

由基尔霍夫定律 $i_L(0^+) = i_L(0^-) = 5 \text{ A}$

$U_C(0^+) = U_C(0^-) = 20 \text{ V}$ ，根据 KCL 知 $i_L(0^+) = -5 \text{ A}$

$$\text{由 KVL 知 } U_C(0^+) = -4 \times 10 + 20 = -20 \text{ V}$$

故开关动作后 $i_L(0^+) = 5 \text{ A}$ ， $U_C(0^+) = 20 \text{ V}$ ， $i_L(0^+) = -5 \text{ A}$ ， $U_C(0^+) = -20 \text{ V}$

2. 设流过 R_2 电流为 i_{R_2} ，选 i_{L_1} ， i_{L_2} 及 U_C 为状态变量

$$j i_{L_1} = C \frac{dU_C}{dt} + i_{L_2}$$


$$L_1 \frac{d i_{L_1}}{dt} = U_S - R_1 i_{L_1} + R_2 i_{R_2} - U_C$$

$$i_{R_2} = -i_S - C \frac{dU_C}{dt} = -i_S - (i_{L_1} - i_{L_2})$$

$$L_2 \frac{d i_{L_2}}{dt} = U_C - R_2 i_{R_2}$$

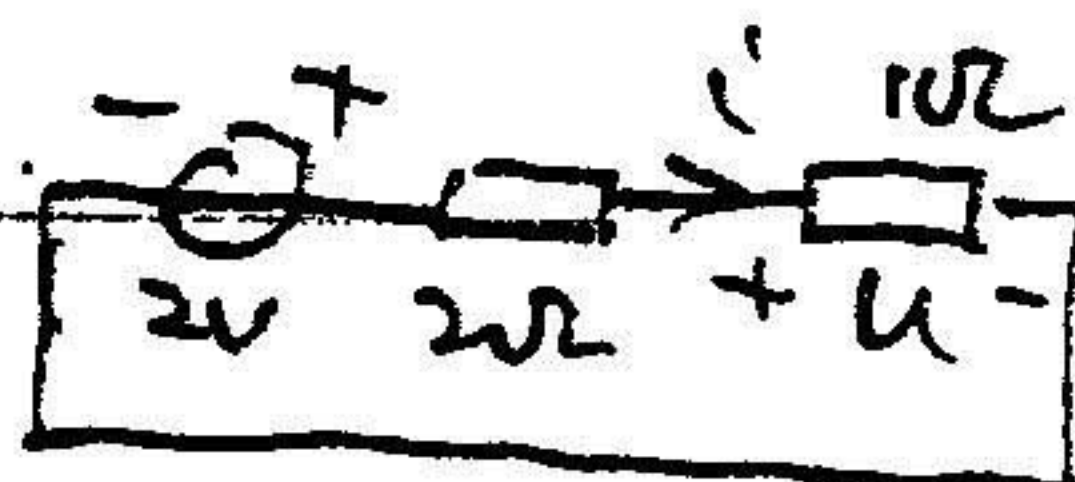3. 在①时段时， $U = 2 \text{ V}$ (与 $U(0^+)$ 相反)；在②时段时，电路如图所示

$$i = \frac{2}{3} \text{ A} \quad U = \frac{2}{3} \text{ V}$$




1. 解 S域等效电路如图所示

图 1 应都画二环路求一基

断编 011011

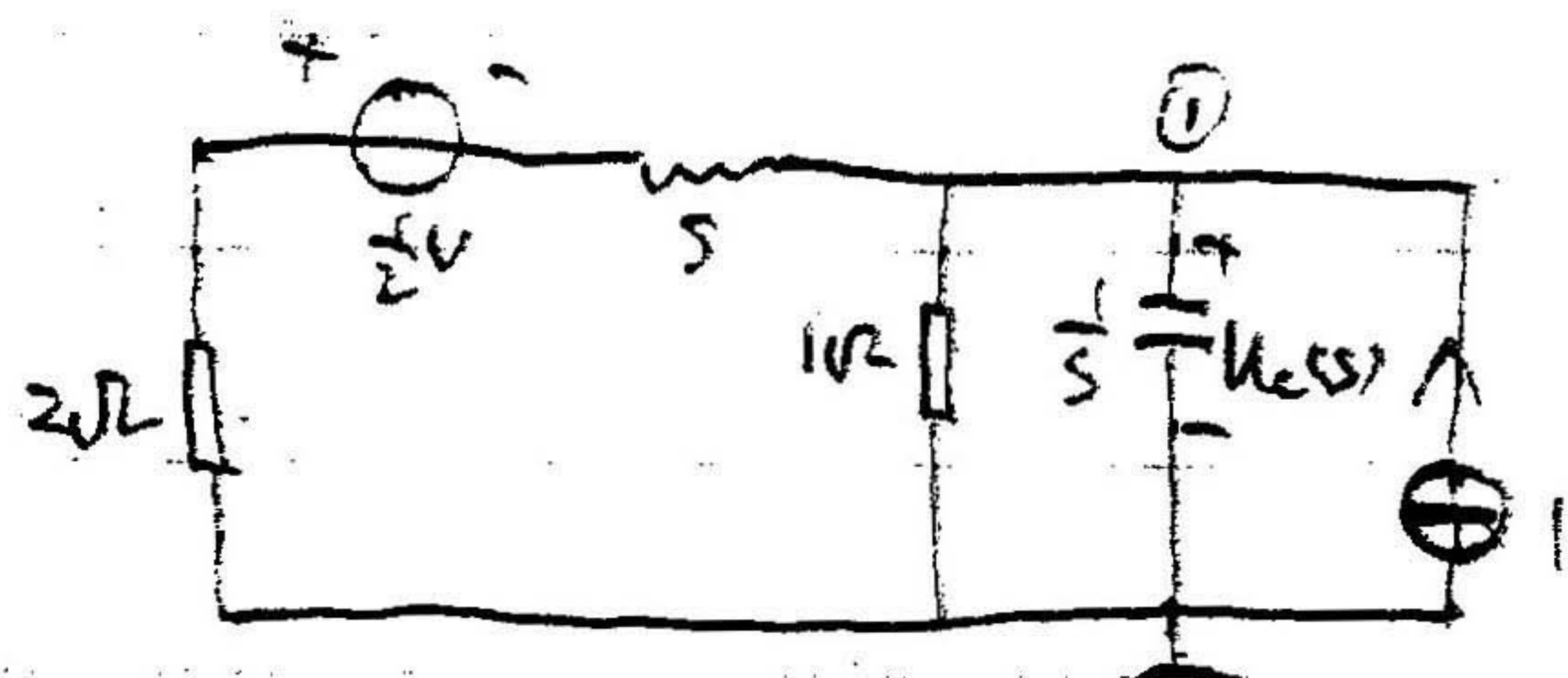西南交大《电路分析一》、《电路分析二》考研全套视频，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
 详见：网学天地 (www.e-studysky.com)；咨询QQ: 2696670126



5-5 电路如图，求 $u_C(t)$ 。

$$(2 + s + \frac{1}{2s})U_C = (1 + \frac{-1}{2+s}) \times 2 \Rightarrow U_C(s) = \frac{5 + \frac{3}{2}}{s^2 + 3s + 3}$$

$$\Rightarrow u_C(t) = \mathcal{L}^{-1}[U_C(s)] = e^{-\frac{3}{2}t} \cos \frac{\sqrt{3}}{2}t \quad (t > 0) \Rightarrow i_C(t) = C \cdot \frac{du_C}{dt} = -\frac{3}{2}e^{-\frac{3}{2}t} \cos \frac{\sqrt{3}}{2}t - \frac{\sqrt{3}}{2}e^{-\frac{3}{2}t} \sin \frac{\sqrt{3}}{2}t \quad (t > 0)$$

5-6 解：当 $\omega = 1000 \text{ rad/s}$ 时，功率表读数最大，电路串联谐振。

$$\omega L = \frac{1}{\omega C} \quad (1) \quad P = \frac{U_s^2}{R} = 5 \text{ W} \Rightarrow R = 10 \Omega$$

$$\omega = 1000 \text{ rad/s} \text{ 时}, I = \frac{U_s}{\sqrt{25 + (\omega L - \frac{1}{\omega C})^2}}$$

$$\text{于 } (2) \quad 25 = 25 + (\omega L - \frac{1}{\omega C})^2 \times 5 \quad (2)$$

$$\text{由 } (1)(2) \text{ 得} \quad L = 6 \text{ mH} \quad C = 167 \text{ nF}$$