

电路分析 (I) 参考答案

一. 单项选择题

- | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. C | 2. B | 3. A | 4. D | 5. B |
| 6. D | 7. A | 8. C | 9. D | 10. D |
| 11. A | 12. C | 13. A | 14. D | 15. A |
| 16. D | | | | |

二. 填空

- | | | | | |
|------------------|-----------|---------------|--------------------------------|--------|
| 1. 能量 | 2. 0 | 3. $n-1$ | 4. 短路 | 5. VCR |
| 6. $5e^{-10t}$ V | 7. 0.02 S | 8. 15° | 9. $40\cos(10t + 120^\circ)$ V | |
| 10. 0.8 | 11. 5H | | | |

三. 解: ab 短路, 求短路电流 $I_{ab} = I_{sc}$ (用叠加定理)

$$I_{sc} = \frac{12}{6 + \frac{6 \times 7}{6+7}} \times \frac{6}{6+7} + 2 \times \frac{5}{5+2+6//6} = 1.6A$$

独立电流源不作用, 求等效电阻 R_o

$$R_o = (6//6 + 2 + 5)//10 = 5\Omega$$

四. 解: 列结点方程

$$\text{解得: } U_1 = 14V \quad U_2 = 8V$$

$$\begin{cases} \frac{1}{3}U_1 = 4 - I \\ \frac{1}{6}U_2 = 2 + I \\ U_1 - U_2 = 6 \end{cases}$$

$$I = \frac{U_2}{6} - 2 = \frac{8}{6} - 2 = -\frac{2}{3}A$$

五. 解:



$$t < 0, \quad i_L(0^-) = \frac{8}{2} = 4A$$

$$t > 0, \quad i_L(0^+) = i_L(0^-) = 4A$$


$$i_L(\infty) = \frac{8}{2+2} - 2 \times \frac{2}{2+2} = 1A$$

$$\tau = \frac{L}{R_o} = \frac{1}{2+2} = \frac{1}{4}S$$

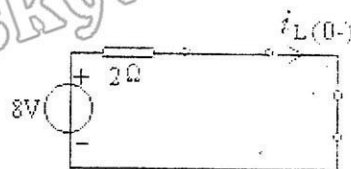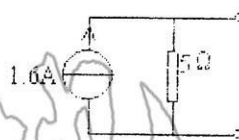
$$\therefore i_L(t) = i_L(\infty) + [i_L(0^+) - i_L(\infty)]e^{-\frac{t}{\tau}} = 1 + 3e^{-4t}A \quad t \geq 0$$




(0-) 等效电路

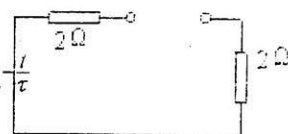

求 R_o 等效电路

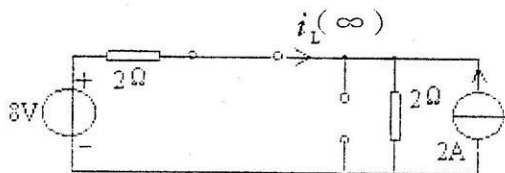

(∞) 等效电路

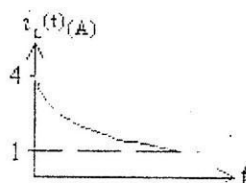

六、解：将变压器次级负载断开，求次级端口左侧戴维南等效电路，

$$\dot{U}_0 = 100 \angle 0^\circ \times \frac{2}{2+2} \times 10 = 500 \angle 0^\circ \text{ V} \quad (\text{极性为上“+”下“-”})$$

$$R_0 = 2 // 2 \times 10^3 = 100 \Omega$$

$$\text{由等效电路得：} \dot{U}_3 = \dot{U}_0 \times \frac{100}{100 + 100 + j200} = 125\sqrt{2} \angle -45^\circ \text{ V}$$

七、解：画出相量模型，可得：

$$\dot{I}_1 = \frac{\dot{U}_s}{1 + j3 + \frac{(5 \times 0.4)^2}{2 + j2}} = \frac{10 \angle 15^\circ}{2 + j2} = \frac{5}{\sqrt{2}} \angle -30^\circ \text{ A}$$

$$\dot{I}_2 = \frac{-j2\dot{I}_1}{2 + j2} = \frac{-j2 \times \frac{5}{\sqrt{2}} \angle -30^\circ}{2\sqrt{2} \angle 45^\circ} = 2.5 \angle -165^\circ \text{ A}$$

$$\therefore i_1(t) = 5 \cos(5t - 30^\circ) \text{ A}$$

$$i_2(t) = 2.5\sqrt{2} \cos(5t - 165^\circ) \text{ A}$$