

2008年西南交大电路分析考研

2008年答案：

一.1 解： $3A + I - 5A - 2A = 0 \Rightarrow I = 4A$

$$\begin{cases} I_1 + I_2 = 3A \\ I_1 - 2A - I_3 = 0 \\ 10V + 2I_2 - 2V - 8I_3 - 5I = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} I_1 = 1A \\ I_3 = -1A \\ I_2 = 2A \end{cases}$$

一.2 解： 结点电压法：

$$\begin{cases} (\frac{1}{6} + \frac{1}{4} + \frac{1}{12})U_0 - \frac{1}{12}U_3 = \frac{U_3}{6} - \frac{8V}{4} \\ U_- = U_+ = 0 \end{cases} \Rightarrow \therefore U_0 = 24 - 2U_3 \quad \text{即: } 6V < U_3 < 18V.$$

二. 解： 结点电压法：

$$\begin{cases} a: (1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{8})U_a - U_c - \frac{1}{8}U_d = 0 \Rightarrow \text{又知: } U_c - U_a = I \\ b: U_b = 4I \\ c: U_c = 10V \\ d: (\frac{1}{6} + \frac{1}{3})U_d - \frac{1}{6}U_b - \frac{1}{3}U_a = 1A + 2A \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} U_a = 8V, U_b = 8V \\ U_c = 10V, U_d = 14V \end{cases}$$

三.1 解： $\dot{I} = 10 \angle 60^\circ A, \cos\varphi = \frac{\sqrt{2}}{2}, P = 500W \Rightarrow Q = P \tan\varphi = 500 \text{ var}$
 $\text{又 } P = UI \cos\varphi \Rightarrow \dot{U} = 50\sqrt{2} \angle 105^\circ V$

$$\therefore P = 500W = \frac{U^2}{R} = U_R \cdot I_R \Rightarrow I_R = \frac{500}{50\sqrt{2}} = 5\sqrt{2} A$$

$$Q_L = 500 \text{ var} = \frac{U^2}{X_L} = U_L \cdot I_L \Rightarrow I_L = 10\sqrt{2} A$$

$$Q_C = Q - Q_L = -500 \text{ var} = -\frac{U^2}{X_C} = -U_C \cdot I_C \Rightarrow I_C = 5\sqrt{2} A$$


故： $\dot{I}_R = 5\sqrt{2} \angle 105^\circ A$ (与 \dot{U} 同相位)

$\dot{I}_L = 10\sqrt{2} \angle 15^\circ A$ (\dot{I}_L 滞后 \dot{U} 90°)

$\dot{I}_C = 5\sqrt{2} \angle 195^\circ A$ (\dot{I}_C 超前 \dot{U} 90°)

三.2 解： $\dot{I}_1 = \frac{5}{\sqrt{2}} \angle 0^\circ A, \dot{I}_3 = \frac{2}{\sqrt{2}} \angle 0^\circ A$

端口电压电流关系：

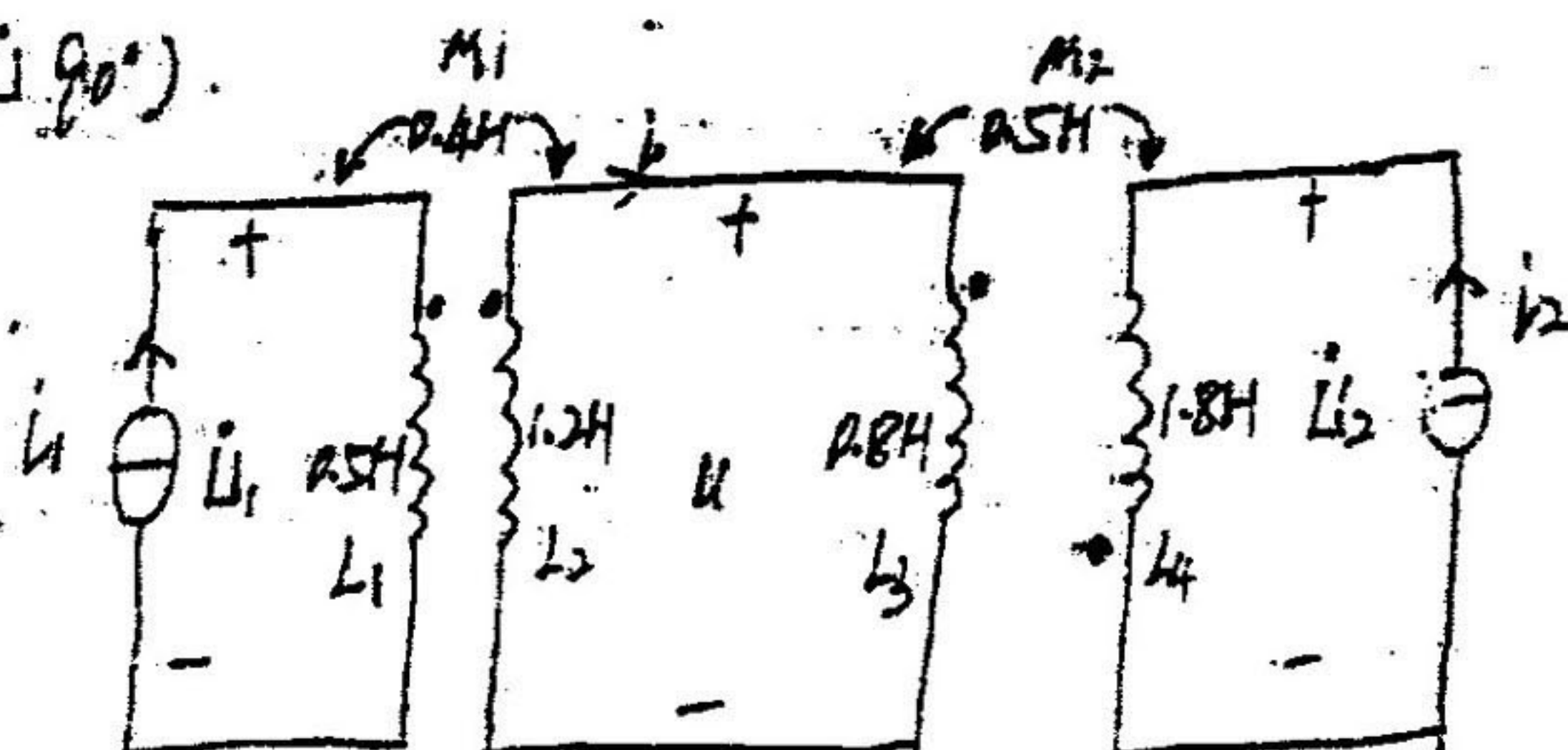

$$\begin{cases} \dot{U}_1 = j\omega L_1 \dot{I}_1 - j\omega M_{12} \dot{I}_2 \\ \dot{U}_1 = -j\omega L_2 \dot{I}_1 + j\omega M_{12} \dot{I}_2 \\ \dot{U}_2 = j\omega L_2 \dot{I}_1 - j\omega M_{12} \dot{I}_2 \\ \dot{U}_2 = j\omega L_1 \dot{I}_2 - j\omega M_{12} \dot{I}_1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \dot{U}_1 = -j480 \dot{I}_1 + j400 \sqrt{2} \angle 0^\circ \\ \dot{U}_1 = j320 \dot{I}_1 - j200 \sqrt{2} \angle 0^\circ \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \dot{U}_1 = 40 \sqrt{2} \angle 90^\circ \text{ V} \\ \dot{I}_1 = \frac{3}{4} \sqrt{2} \angle 0^\circ \text{ A} \end{cases}$$

故 $i(t) = \frac{3}{4} \cos 400t \text{ A}$
 $u(t) = 40 \cos(400t + 90^\circ) \text{ V}$

解：K闭合时，A相电路： $N_0 \xrightarrow{-\dot{I}_A + \frac{\dot{I}_A}{2}} N'$

$$\dot{I}_A = \dot{U}_A / \frac{2}{3} = \frac{220 \angle 30^\circ}{\frac{50}{3} \angle -37^\circ} = 13.2 \angle 67^\circ \text{ A}$$

$$\dot{I}_B = 13.2 \angle -53^\circ \text{ A}, \quad \dot{I}_C = 13.2 \angle -173^\circ \text{ A}$$

$$\text{电源发出 } P = 3 I_A I_A \cos \varphi = 3 \times 220 \times 13.2 \times \cos(-37^\circ) = 6969.6 \text{ W}$$

$$\text{K断开时, } \dot{I}_A = \dot{U}_{AB} / 2 = \frac{\sqrt{3} \times 220 \angle 60^\circ}{50 \angle -37^\circ} = 7.62 \angle 97^\circ \text{ A}$$

$$\dot{I}_C = -\dot{U}_{BC} / 2 = -\frac{\sqrt{3} \times 220 \angle 20^\circ - 0^\circ + 30^\circ}{50 \angle -37^\circ} = -7.62 \angle -22^\circ \text{ A}$$

$$\dot{I}_B = -\dot{I}_A - \dot{I}_C = 13.2 \angle 53^\circ \text{ A}$$

$$\text{电源发出 } P = P_A + P_B + P_C = 5667.2 \text{ W}$$

五、 $i_{S1} = 10 \text{ A}$ 单独作用，C断开，L短路， $i_{S2} = 0$ ， i_{S2} 断开 $\Rightarrow U_{R1} = 10 \text{ A} \times 20 \Omega = 200 \text{ V}$
 $P_1 = U_{R1} \cdot i_{S1} = 2000 \text{ W}$

$i_{S2} = \frac{5}{\sqrt{2}} \angle 30^\circ \text{ A}$ ， i_{S1} 断开时，L、C发生串联谐振，相当于一段导线：
 $\dot{I} = \dot{I}_{S2} = \frac{5}{\sqrt{2}} \angle 30^\circ \text{ A}$ ； $\dot{U}_R = -5 \dot{I} = -25 \angle 30^\circ \text{ V}$ ； $P_2 = 0$


$$\text{故： } u_R(t) = U_{R1} + U_{R2} = 200 - 25 \cos(200t + 30^\circ) \text{ V}$$

$$P = P_1 + P_2 = 2 \text{ kW}$$

六、解： $\begin{cases} \dot{U}_1 = Z_{11} \dot{I}_1 + Z_{12} \dot{I}_2 \\ \dot{U}_2 = Z_{21} \dot{I}_1 + Z_{22} \dot{I}_2 \end{cases} \Rightarrow \text{当 } Z_1 = \infty \text{ 时, 即 } \dot{I}_2 = 0, \begin{cases} 48 \angle 0^\circ = Z_{11} \dot{I}_1 \\ 32 \angle 0^\circ = Z_{12} \dot{I}_1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} Z_{11} = 48 \Omega \\ Z_{12} = 8 \Omega \end{cases}$
 当 $Z_2 = 0$ 时, 即 $\dot{U}_2 = 0$, $\begin{cases} 48 \angle 0^\circ = Z_{11} \dot{I}_1 + Z_{12} \dot{I}_2 \\ 0 = Z_{21} \dot{I}_1 + Z_{22} \dot{I}_2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} Z_{21} = 8 \Omega \\ Z_{22} = 16 \Omega \end{cases}$
 阻抗矩阵： $Z = \begin{bmatrix} 48 & 8 \\ 8 & 16 \end{bmatrix} \Omega$

七解 $t < 0$ 时: $i(0^-) = 0$, $u(0^-) = 30 \times \frac{6}{9} = 20V$.


$t > 0$ 换路:

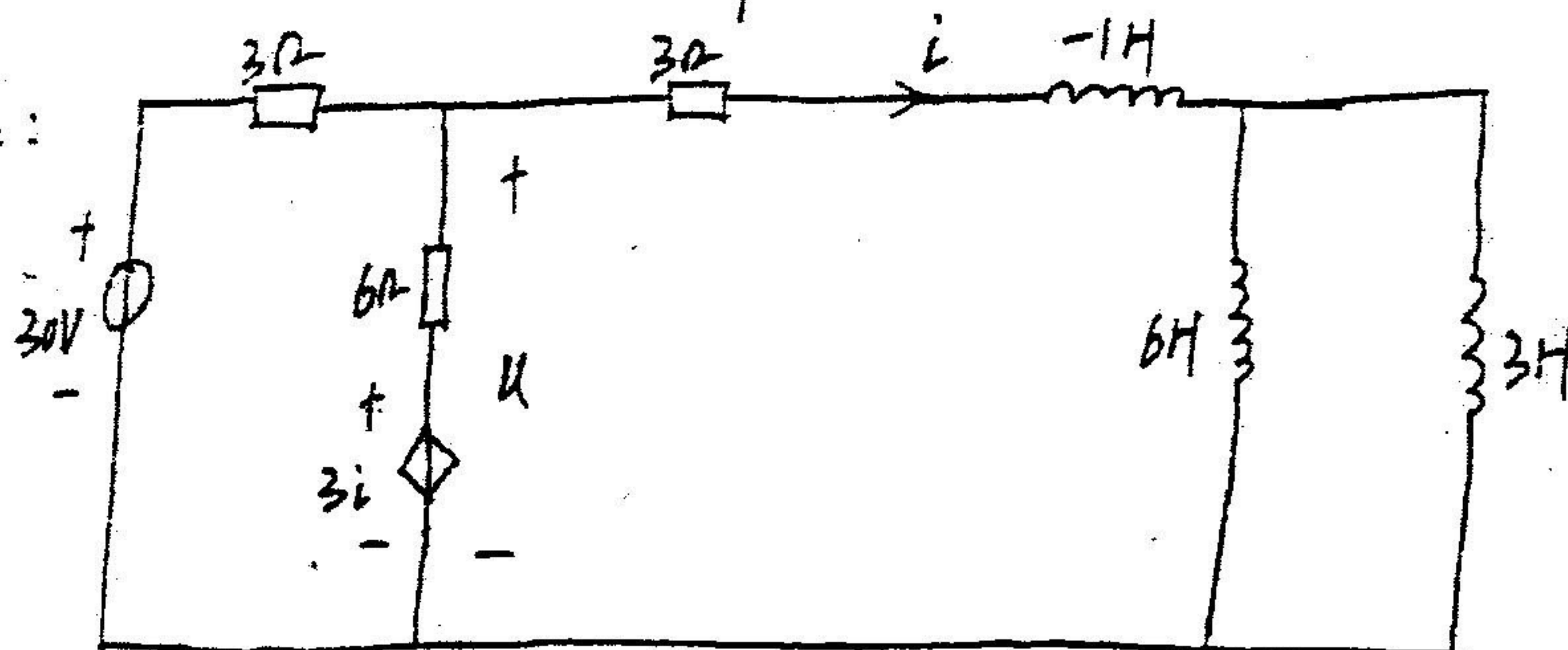

$$i(\infty) = \frac{30V}{3+3} = 5A$$

$$\tau = \frac{1}{R_0} = \frac{1}{4} s$$

外接电源法求 R_0 :

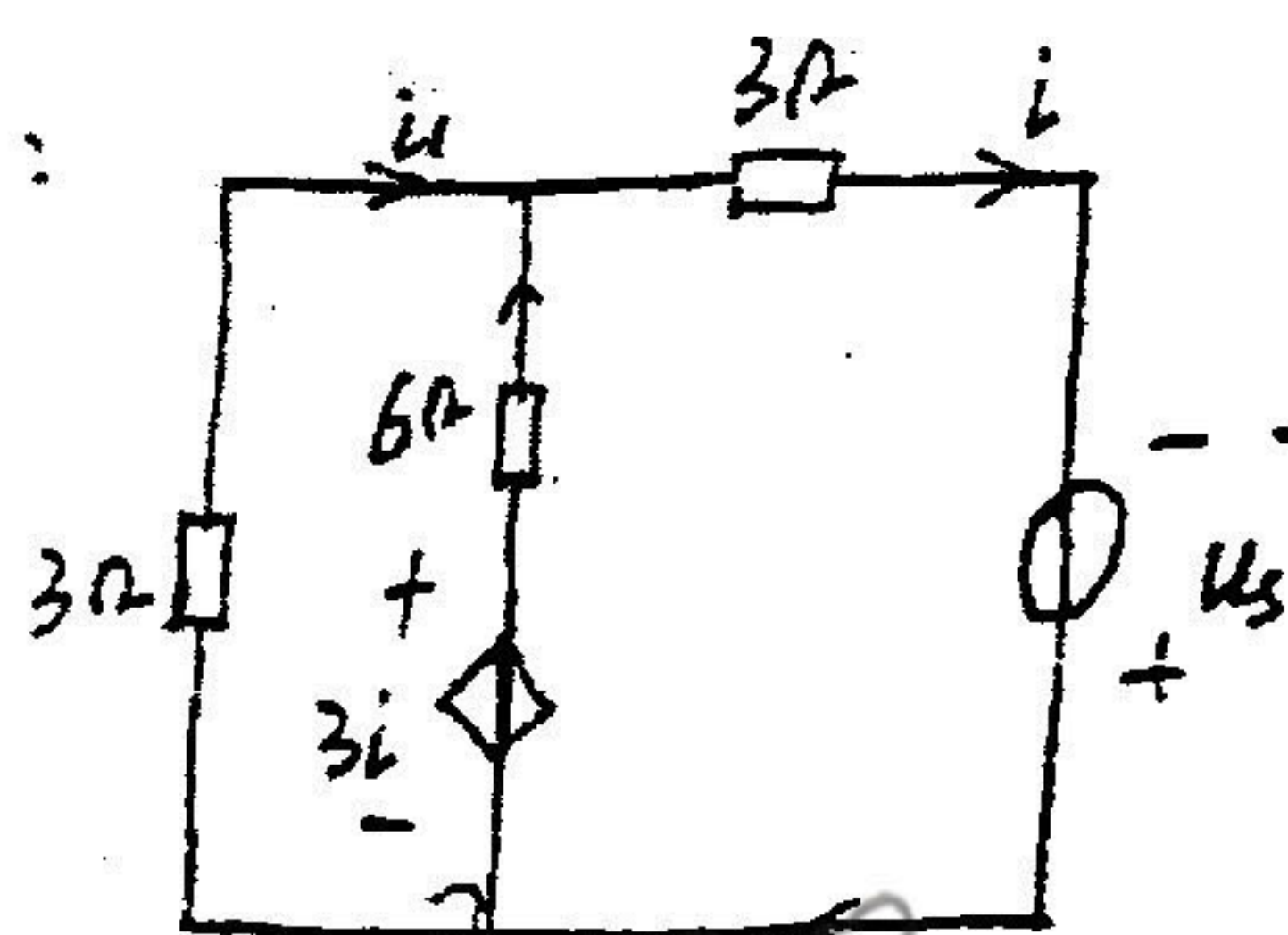

$$\begin{cases} 3i_1 + 3i_2 = u_3 \\ 3i_1 = 6(i_2 - i_1) - 3i_2 \end{cases} \Rightarrow 4i_2 = u_3, R_0 = 4\Omega$$

$$u(t) = 5 - 5e^{-4t}, t \geq 0$$

回原电路求 $u(t)$:

$$3i + 1H \cdot \frac{di}{dt} = 6i_2 + 3i$$


KVL:

$$3(i + i_2) + 3i + 1H \cdot \frac{di}{dt} = 30$$

$$\Rightarrow 2i + 3i_2 = 10 \Rightarrow i_2 = \frac{10 - 2i}{3}$$

$$\text{故 } u(t) = 6i_2 + 3i = 20 - 4i + 3i = 20 - i = 15 + 5e^{-4t}, t \geq 0$$

八解: s域运算电路:

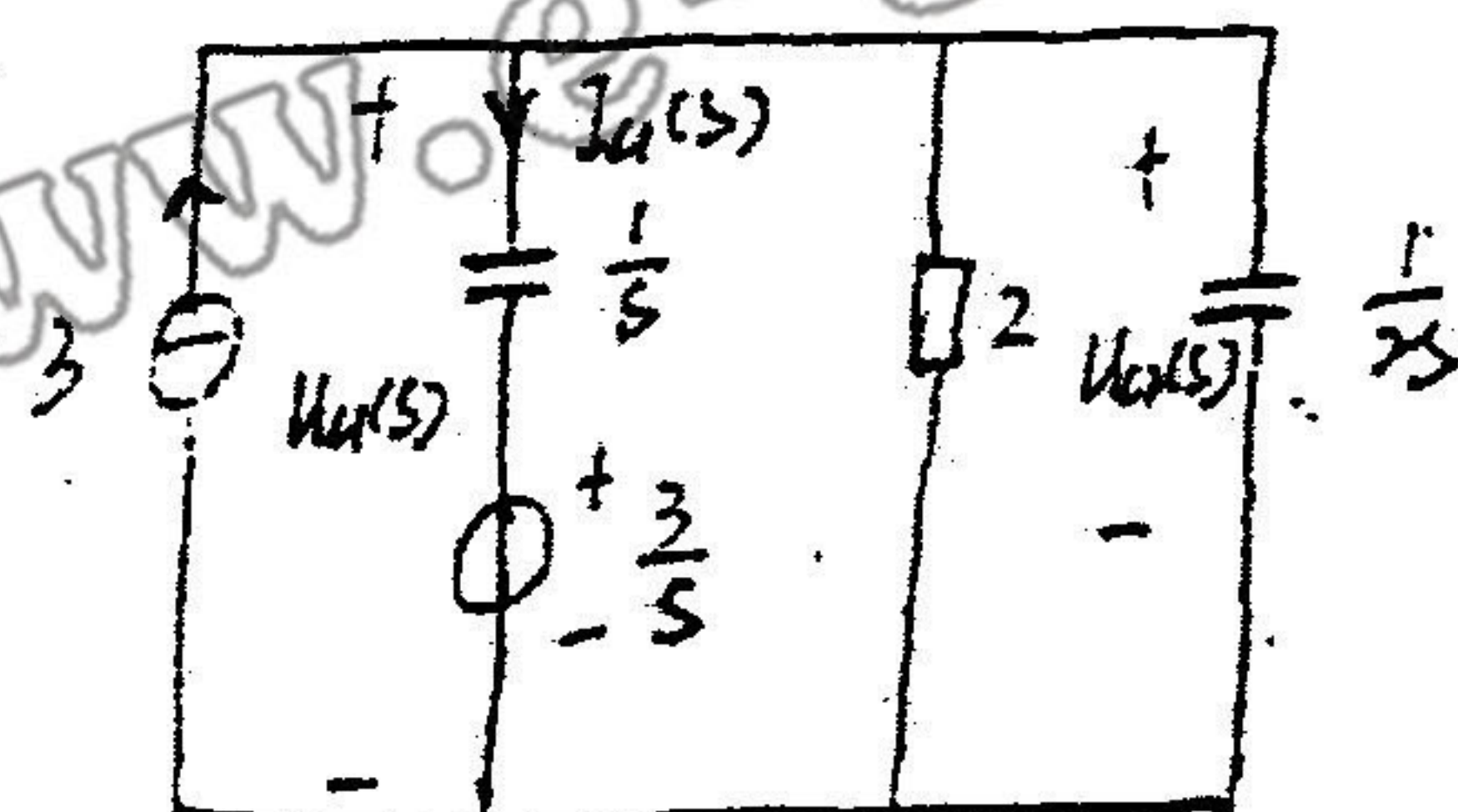


$$KVL: \frac{1}{s} \cdot I_u(s) + \frac{3}{s} = \frac{2 \cdot \frac{1}{s}}{2 + \frac{1}{s}} \cdot (3 - I_u(s))$$

$$\Rightarrow I_u(s) = \frac{2(3s-1)}{4s+1} - 3 = -\frac{3}{s} - \frac{7}{s+\frac{1}{4}}$$

$$\therefore i_u(t) = \mathcal{L}^{-1}[I_u(s)] = -\frac{3}{s} \delta(t) - \frac{7}{s} e^{-\frac{1}{4}t} \cdot \epsilon(t)$$

九解: 选 u_{C2} , i_L 为状态变量.

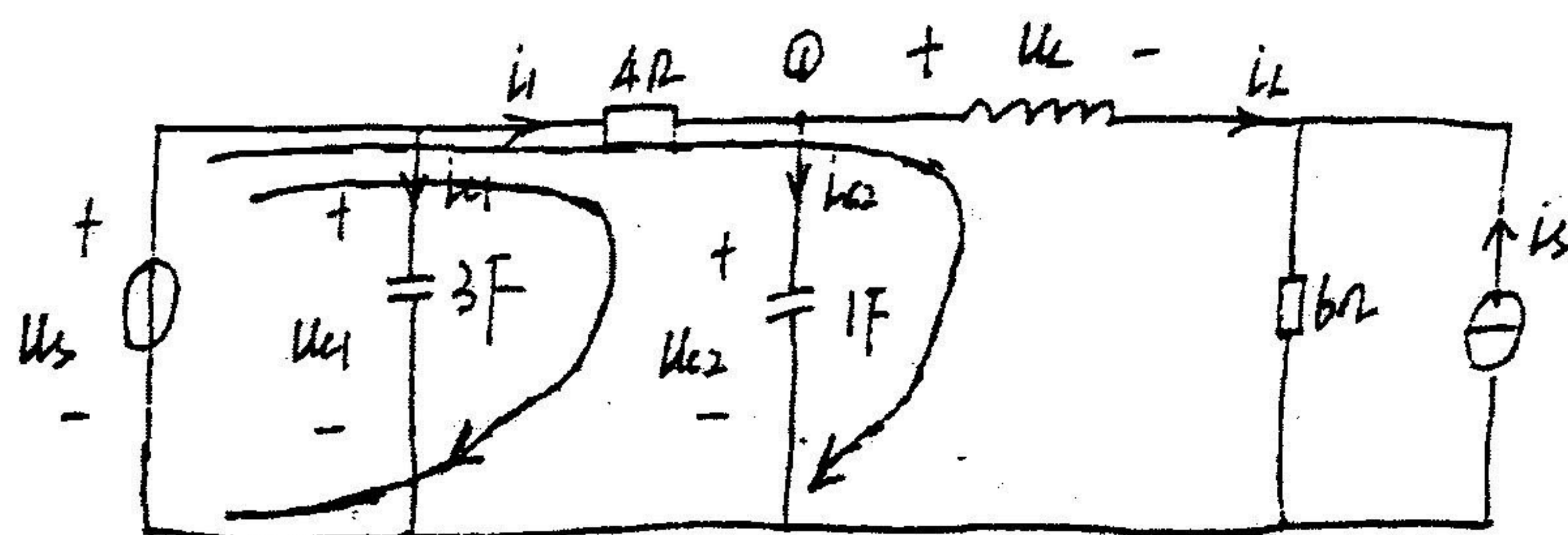$\because u_{C1}$ 与 u_{C3} 并联, 则作为多余元件先处理掉:



注：\$C_1\$ 为独立变量

结点①： $i_{C2} = C_2 \cdot \frac{dU_{C2}}{dt} = i_1 - i_L = \frac{U_s - U_{C2}}{R} - i_L$


即： $U_{C2} = \frac{1}{4} U_s - \frac{1}{4} U_{C2} - i_L$ ①

回路有： $R i_L + L \cdot \frac{di_L}{dt} + 6(i_s + i_L) = U_s \rightarrow 2i_L = U_s - 6i_s - 6i_L - 4 \cdot \frac{U_s - U_{C2}}{4}$

$\therefore i_L = -3i_s - 3i_L + \frac{1}{2} U_{C2}$ ②

①②联立： $\begin{bmatrix} U_{C2} \\ i_L \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{4} & -1 \\ \frac{1}{2} & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} U_{C2} \\ i_L \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{1}{4} & 0 \\ 0 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} U_s \\ i_s \end{bmatrix}$

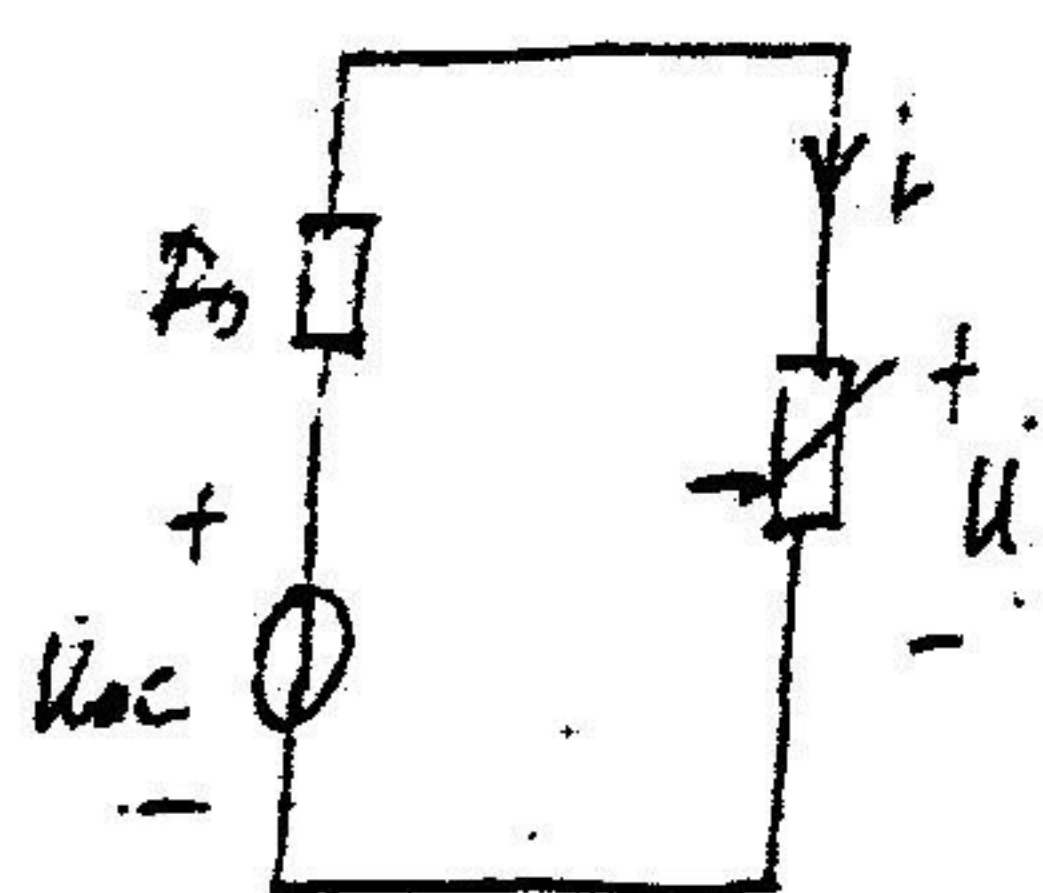十、解：2.6左端戴维南等效： $U_{oc} = 15V$ ， $R_0 = 2\Omega$ 。



KVL: $2i + U = 15V$ ①

非线性电阻特性：AB段： $U = i + 3$ ， $i \leq 3A$ ②

BC段： $U = 4i - 6$ ， $i > 3A$ ③

①②联立： $U = 7V$ ， $i = 4A$ (不在AB段上 ~~舍去~~)

①③联立： $U = 8V$ ， $i = \frac{7}{3}A$ (落在BC段上，符合题意)