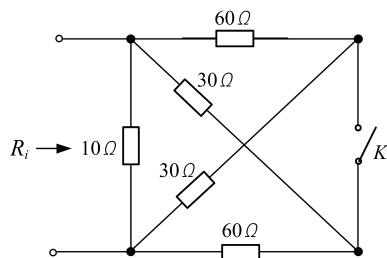


## 《电路分析 BI》课后作业

周次： 第 3 周 学院： 电气学院 成绩： \_\_\_\_\_


班级： \_\_\_\_\_ 姓名： \_\_\_\_\_ 学号： \_\_\_\_\_

2-3 题 2-3 图示电路。求开关  $K$  打开和闭合情况下的输入电阻  $R_i$ 。




题 2-3 图


2-5 求题 2-5 图示电路的等效电阻  $R_{ab}$ 。

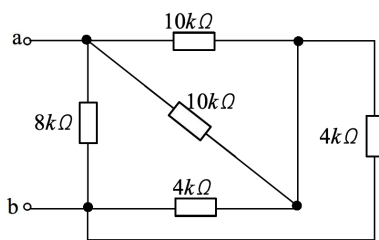


(a)

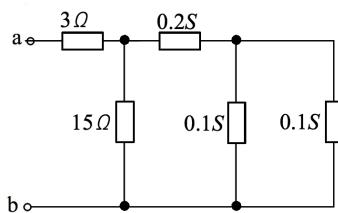

(b)

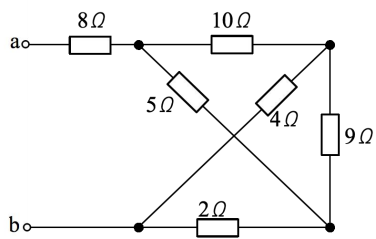


(c)

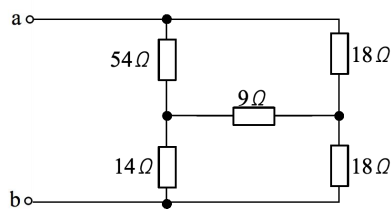

(d)

题 2-5 图

2-12 求题 2-12 图示电路中电流源和电压源提供的功率分别是多少？

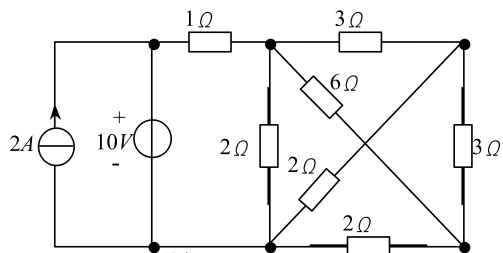

题 2-12 图