

2001年电路分析 key

一、节点电压法：
$$\begin{cases} (\frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2})U_1 - \frac{1}{2}U_2 - \frac{1}{2}U_3 = -\frac{1}{2} \times 2 + 1 \\ U_2 = 0.5U_1 + 4 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} U_1 = 4V \\ U_3 = 6V \end{cases}$$

二、1. 直流 $U_{s10} = 5V$ 单独作用下， $U_+ = U_- = 0$ ，输出 $U_{o10} = 40 \times (-\frac{5}{20})V = -10V$

2. $U_{s11} = 15\sqrt{2} \cos 1000t$ 单独作用下

$$\begin{cases} (\frac{1}{20} + \frac{1}{40})\dot{U}_1 - \frac{1}{40}\dot{U}_{o11} = \frac{15\angle 0^\circ}{20} \\ \dot{U}_1 = \dot{U}_{o11} \end{cases} \Rightarrow \dot{U}_{o11} = 15\angle 0^\circ$$

于是 $U_o = -10 + 15\sqrt{2} \cos 1000t (V)$ $U_o = \sqrt{10^2 + 15^2} = 18.03V$

三、① $P = P_1 + P_2 = 14kW$ $\cos \varphi = P_2 \cdot \cos \varphi_2 = 10 \times \cos 0.707 = 10kW$


$\tilde{S} = (14 + j10) (kVA)$ $\cos \varphi = \frac{P}{S} = 0.81$

② 并上电容后， P 不变 $\cos \varphi' = 0.95$ $S' = \frac{P}{\cos \varphi'} = 14.74 kVA$

又 $Q' = \sqrt{S'^2 - P^2}$ 所以 $\Delta Q = Q - Q' = 10 - \sqrt{14.74^2 - 14^2} = 2.52 \text{ var} = 2\pi f C \cdot 220^2$

故 $C = 364 \mu F$

四、戴维南定理 \Rightarrow

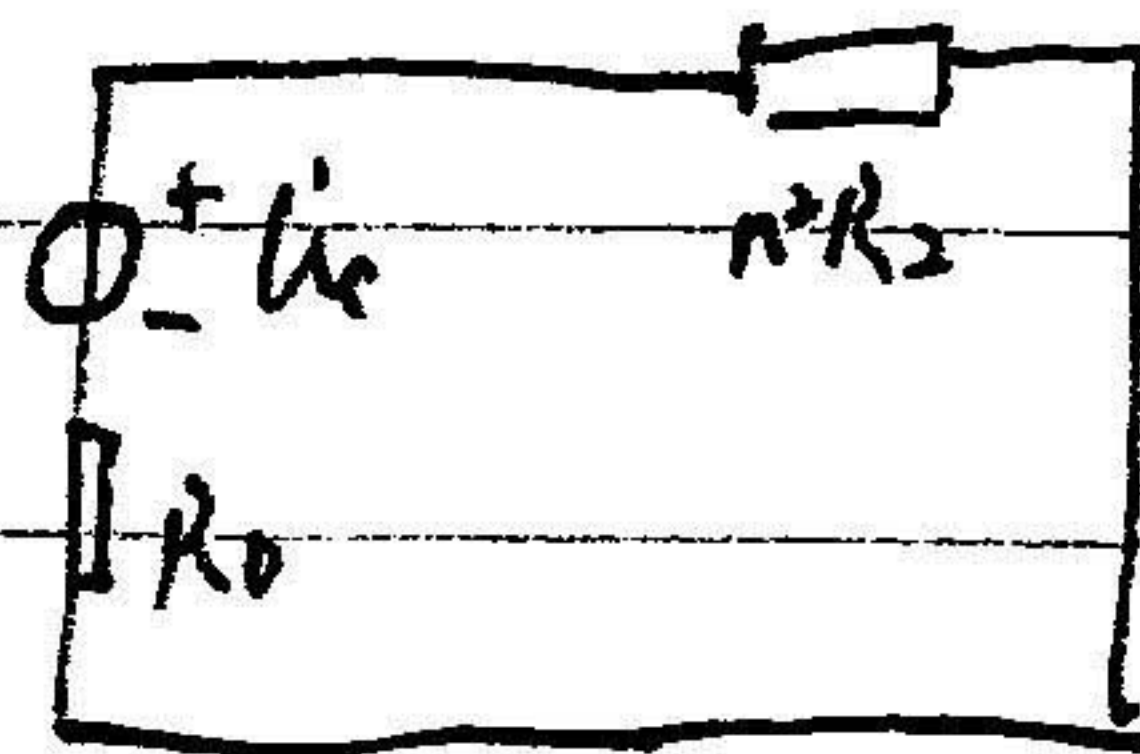

$$R_0 = \frac{20 \times j20}{20 + j20} + j10 - j5n^2$$


求得最大功率， $R_0 = n^2 R_2 \Rightarrow 10 + j20 - j5n^2 = R_2 n^2 \Rightarrow \begin{cases} 20 - 5n^2 = 0 \\ n^2 R_2 = 10 \end{cases}$

$$\Rightarrow \begin{cases} n = 2 \\ R_2 = 2.5\Omega \end{cases}$$

$$\dot{U} = \frac{10\angle 45^\circ}{20+j20} - j20 = 50\angle 45^\circ \text{ V} \quad P_{\max} = \frac{U_{oc}^2}{4R_0} = \frac{50^2}{4 \times 10} = 62.5 \text{ W}$$

五、解：用互易定理 $\frac{U_{oc}}{8} = \frac{I}{I_{sc}} \Rightarrow U_{oc} = 40$ 求 R_0 ： $\frac{I_{sc}}{8} = \frac{I}{4} \Rightarrow I_{sc} = 2 \text{ A}$
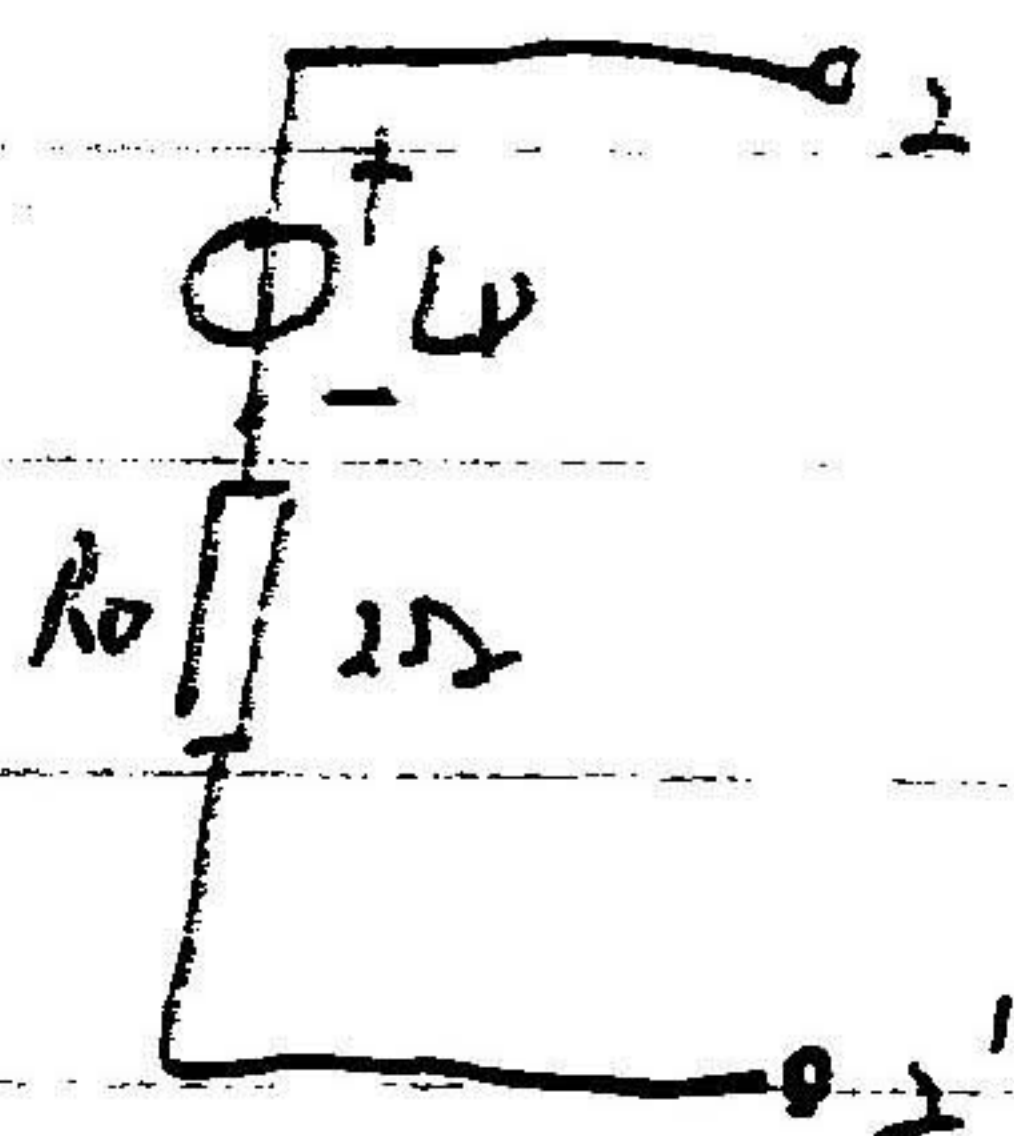
$$R_0 = \frac{U_{oc}}{I_{sc}} = 20 \Rightarrow$$



六、解：流过 R_1 电流为 I ，流过 R_2 线电流 I_A ， I_c 如图所示

A相的单相计算电路如图所示

$$I_A' = \frac{220\angle 0^\circ}{32} = 16\angle 0^\circ, \quad I_B = 10\angle -120^\circ \text{ A}, \quad I_C' = 10\angle 120^\circ \text{ A}$$

$$\text{又 } I = \frac{U_{A1}}{R^2} = \frac{-32\angle 150^\circ}{32} = 10\angle -30^\circ \text{ A}$$

$$\text{于是 } I_A = I + I_A' = 10\angle -30^\circ + 16\angle 0^\circ = 19.32\angle -15^\circ \text{ A}$$

$$I_c = I_C' - I = 10\angle 120^\circ - 10\angle -30^\circ = 19.32\angle 135^\circ \text{ A} \quad \text{功率表读数 } P = \operatorname{Re}[U_{A1} I_A^*] = 20 \times 19.32 \times \cos(15^\circ) = 709.1 \text{ W}$$

七、解：设 1-1' 端子电压为 U_1 ，2-2' 端子电压为 U_2 ，

$$\begin{cases} U_1 = 2I_1 + I_1 + I_2 \\ U_2 = 2I_2 + 4I_2 + I_1 + I_2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} U_1 = U_2 - 4I_2 \\ I_1 = \frac{1}{3}U_2 - \frac{5}{3}I_2 \end{cases}$$

$$\Rightarrow T_{\text{参}} \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 3 & 5 \end{bmatrix}$$



西南交通大学

SOUTHWEST JIAOTONG UNIVERSITY

第 页


八解：当 $0 \leq t < 3$ ，三要素求解 $U_C(0) = 2 \times 2 = 4V$ ，等效电阻 $R_0 = 3\Omega$ ， $\tau = R_0 C = 3s$
 $U_C(t) = 4 - 4e^{-\frac{t}{3}} (V) \quad (0 \leq t < 3)$

当 $t \geq 3$ 时， $U_C(3+) = U_C(3-) = 4 - 4e^{-1} = 2.5V$ ，电路如图示

$1 = -7i + 2(2 - i) \Rightarrow i = 3A$ ， $U_{C(3+)} = 6i + 1 = 3V$

$R_0 = 3/1.6 = 2\Omega$ ， $\tau = 2s$ ，故 $U_C(t) = 3 - 0.5e^{-\frac{t-3}{2}} (V) \quad (t \geq 3)$

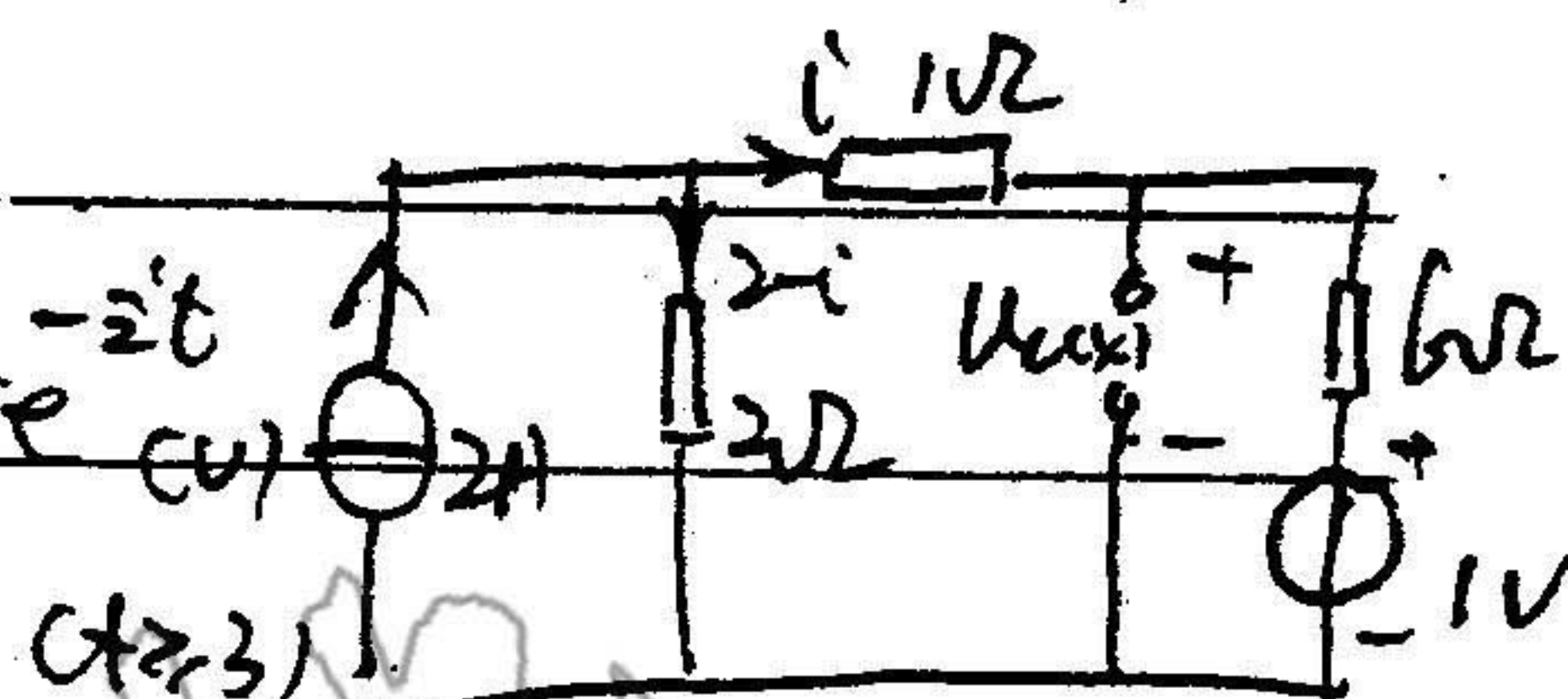
故 $U_C(t) = \begin{cases} 4 - 4e^{-\frac{t}{3}} & 0 \leq t < 3s \\ 3 - 0.5e^{-\frac{t-3}{2}} & t \geq 3s \end{cases}$



$U_C(t) = \begin{cases} 0 & 0 \leq t < 3s \\ 2 - 0.5e^{-\frac{t-3}{2}} & t \geq 3s \end{cases}$

九 1. 解 稳态时流过 $2H$ 电感电流 $i_L(0-) = 2A$ ，流过 $3H$ 电感电流 $i_L'(0-) = 0$

$U_C(0-) = 8 \times 2V = 16V$

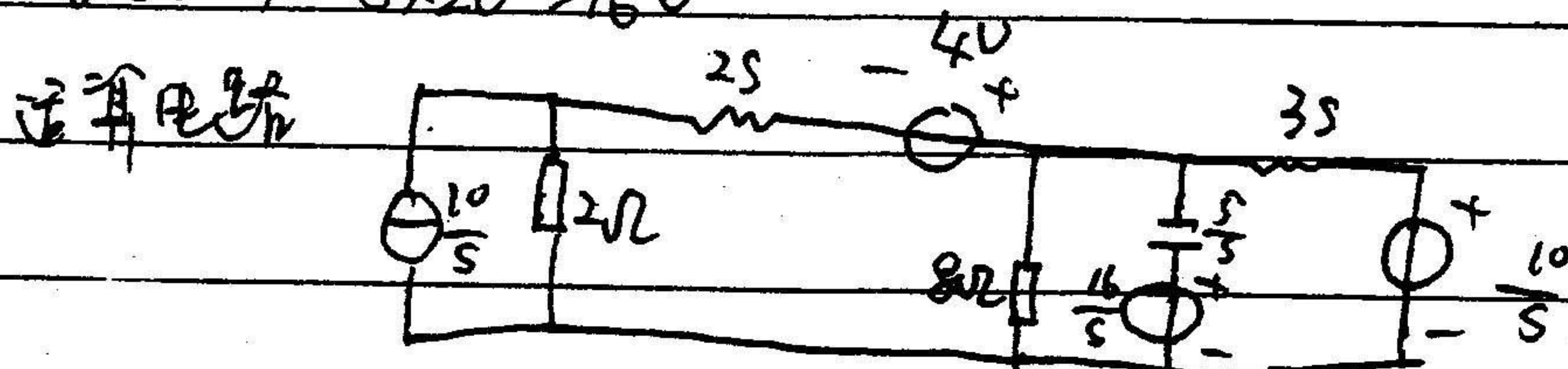

2. $H(s) = d[u(t)] = 1 + \frac{2}{s+2} + \frac{4}{(s+3)^2 + 16}$

(012号)