


2007年电路分析key

1. 电压法

$$\begin{cases} (\frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2})U_1 - \frac{1}{2}U_2 - \frac{1}{2}U_3 = -\frac{1}{2} \times 2 \\ U_2 = 0.5U_1 + 4 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} U_1 = 4V \\ U_2 = 6V \end{cases}$$

1) 直流 $U_{1(0)} = 5V$ 单独作用下, $U_+ = U_- = 0$, 输出 $U_{o(0)} = 40 \times (-\frac{1}{20})V = -10V$

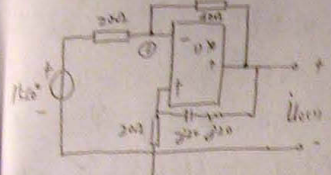2) $U_{1(0)} = 15\sqrt{2}\cos\omega t$ 单独作用下, 相量电路如图



$$\begin{cases} (\frac{1}{20} + \frac{1}{20})\dot{U}_1 - \frac{1}{20}\dot{U}_{o(0)} = \frac{15\angle 0^\circ}{20} \\ \dot{U}_1 = \dot{U}_{o(0)} \end{cases} \Rightarrow \dot{U}_{o(0)} = 15\angle 0^\circ$$

于是 $U_o = -10 + 15\sqrt{2}\cos\omega t (V)$, $\dot{U}_o = \sqrt{10^2 + 15^2} = 18.03V$


③ $P = P_1 + P_2 = 16kW$, $Q_2 = P_2 \tan\phi_2 = 10 \times \tan(\arccos 0.7) = 7.68kVar$

$$S = (16 + j7.68) (kVA)$$

④ 并上电容后, P 不变, $\cos\phi = 0.75$

$$S' = \frac{P}{\cos\phi} = \frac{16}{0.75} = 21.33kVA \quad \phi' = \arccos 0.75 \quad \tan\phi' = \frac{\sqrt{1 - 0.75^2}}{0.75} = \frac{\sqrt{0.4375}}{0.75} = 0.957$$
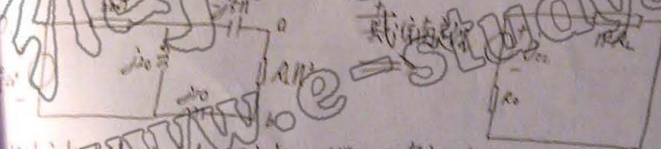
$$Q' = S' \tan\phi' = 21.33 \times 0.957 = 20.4kVar$$




经过变换, 电路如图, 再变成 a, b 端 a 负载阻抗电路, $R_o = \frac{20 \times j20}{20 + j20} + j10 - j10$

要获得最大功率, $R_o = n^2 R_L \Rightarrow 10 + j20 - j10n^2 = R_L n^2 \Rightarrow \begin{cases} 20 - 10n^2 = 0 \\ n^2 R_L = 10 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} n = 2 \\ R_L = 2.5\Omega \end{cases}$

$$U_n = \frac{U_o}{20 + j20} \cdot j20 = 50 \angle 45^\circ V, \quad P_{max} = \frac{U_{oc}^2}{4R_o} = \frac{50^2}{4 \times 10} = 62.5W$$

解 用互易定理, $\frac{U_{oc}}{S} = \frac{I}{I_{sc}} \Rightarrow U_{oc} = 4V$ 用网孔法求 R_o , $\frac{I_{sc}}{S} = \frac{I}{4} \Rightarrow I_{sc} = 2A$
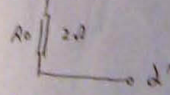
$$R_o = \frac{U_{oc}}{I_{sc}} = 2\Omega \Rightarrow$$



解 流过 R_1 电流为 I , 流过 R_2 电流为 I' , I' 如图所设, 利用网孔法求 R_o 如图

求及 (01)

$$\dot{I}_A' = \frac{220\angle 0^\circ}{22} = 10\angle 0^\circ, \quad \dot{I}_B = 10\angle -120^\circ A, \quad \dot{I}_C' = 10\angle 120^\circ A \quad \text{又} \quad \dot{I} = \frac{\dot{U}_{AC}}{R_L} = \frac{-380\angle 150^\circ}{38} = 10\angle -30^\circ A$$

$$\text{提} \quad \dot{I}_A = \dot{I} + \dot{I}_A' = 10\angle -30^\circ + 10\angle 0^\circ = 19.32\angle -15^\circ A, \quad \dot{I}_C = \dot{I}_C' - \dot{I} = 19.32\angle 135^\circ A$$

$$\text{功率表读数} \quad p = \operatorname{Re}[\dot{U}_{AC} \dot{I}_A^*] = 380 \times 19.32 \cos(-30^\circ + 15^\circ) = 7091 W$$

$$\text{解: 设 } 1-1' \text{ 端子电压为 } U_1, \quad 2-2' \text{ 端子电压为 } U_2, \quad \text{列写 KVL 方程} \quad \begin{cases} U_1 = 2I_1 + I_1 + I_2 \\ U_2 = 2I_1 + 4I_2 + I_1 + I_2 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} U_1 = U_2 - 4I_2 \\ I_1 = \frac{1}{3}U_2 - \frac{5}{3}I_2 \end{cases} \Rightarrow T_{\text{参}} \begin{bmatrix} 1 & 4\Omega \\ \frac{1}{3}S & \frac{5}{3} \end{bmatrix}$$

$$\text{A. 解: 当 } 0 \leq t < 3, \quad \text{三要素求解, } U_C(0_+) = 2 \times 2 = 4V, \quad \text{等效电阻 } R_0 = 3\Omega, \quad \tau = R_0 C = 3S.$$

$$U_C(t) = 4 - 4e^{-\frac{t}{3}} (V) \quad (0 \leq t < 3)$$

$$\text{当 } t \geq 3 \text{ 时, } U_C(3_+) = U_C(3_-) = 4 - 4e^{-1} = 2.5V, \quad \text{电路如图} \quad \begin{array}{c} \text{2A} \quad 1\Omega \quad 2\Omega \quad 6\Omega \quad 1V \\ \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \\ \text{2-2'} \quad \text{1-1'} \quad \text{U}_{C(0_+)} \quad \text{1-} \quad \text{1V} \end{array}$$


$$1 = -7\lambda + 2(2 - \lambda) \Rightarrow \lambda = \frac{1}{3}A, \quad U_C(0_+) = 6\lambda + 1 = 3V.$$

$$R_0 = 3 \parallel 6 = 2\Omega, \quad \tau = 2S, \quad \text{此时 } U_C(t) = 3 - 0.5e^{-\frac{t}{2}} (V) \quad (t \geq 3)$$

$$\text{故 } U_C(t) = \begin{cases} 4 - 4e^{-\frac{t}{3}} & 0 \leq t < 3 \\ 3 - 0.5e^{-\frac{t-3}{2}} & t \geq 3 \end{cases} \quad U_{R1}(t) = \begin{cases} 0 & 0 \leq t < 3 \\ 2 - 0.5e^{-\frac{t-3}{2}} & t \geq 3 \end{cases}$$

$$\text{九. 1. 解: 稳态时流过 } 2H \text{ 电感电流 } i_L(0_-) = 2A, \quad \text{流过 } 3H \text{ 电感电流 } i_L'(0_-) = 0$$

$$U_C(0_-) = 8 \times 2V = 16V$$

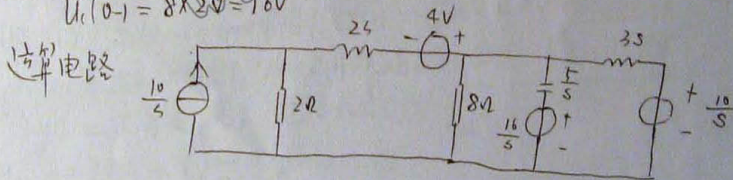

$$2. \quad H(s) = d^{-1}[h(t)] = 1 + \frac{2}{s+2} + \frac{4}{(s+3)^2 + 16}$$

第2页 (01页)