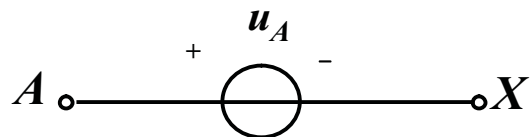


第八章 三相电路


§ 8-1 三相交流电路




一、三相电源



A 、 B 、 C —— 绕组的始端（首端），
电源的正极性端

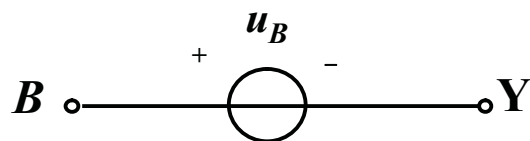

X 、 Y 、 Z —— 绕组的终端（末端），
电源的负极性端

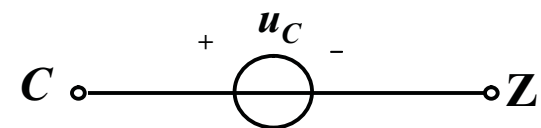



三相对称电源： A 相、 B 相、 C 相

$$u_A = U_m \cos \omega t$$

$$u_B = U_m \cos(\omega t - 120^\circ)$$

$$u_C = U_m \cos(\omega t + 120^\circ)$$



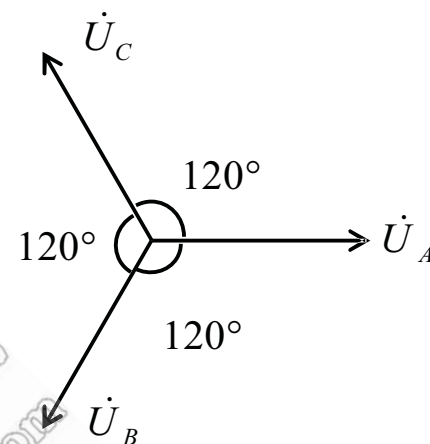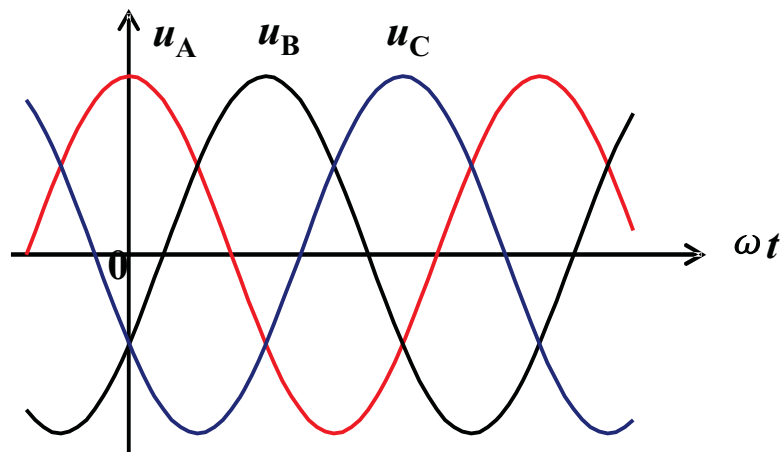

相量形式：

$$\dot{U}_A = U \angle 0^\circ$$

$$\dot{U}_B = U \angle -120^\circ$$

$$\dot{U}_C = U \angle 120^\circ$$

今后均指正序（顺序）。

正序（顺序）：A、B、C相序为顺时针

负序（逆序）：A、B、C相序为逆时针

$$\dot{U}_A + \dot{U}_B + \dot{U}_C = 0$$

$$u_A + u_B + u_C = 0$$



二、三相电源的联接

1、星形联接 (Y)

公共点 (N)：中点、零点


中线：中点引出的线（地线）

端线：始端引出的线（火线）

相电压：端线与中线间的电压。 \dot{U}_{AN} 、 \dot{U}_{BN} 、 \dot{U}_{CN}

简写为： \dot{U}_A 、 \dot{U}_B 、 \dot{U}_C

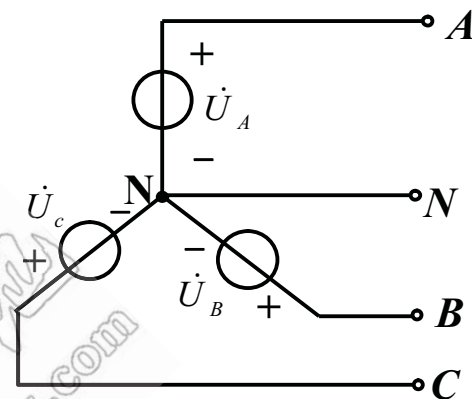线电压：端线与端线间的电压。如： \dot{U}_{AB} 、 \dot{U}_{BC} 、 \dot{U}_{CA}



设 $\dot{U}_A = U_P \angle 0^\circ$, $\dot{U}_B = U_P \angle -120^\circ$, $\dot{U}_C = U_P \angle 120^\circ$


则： $\dot{U}_{AB} = \dot{U}_A - \dot{U}_B = \sqrt{3} U_P \angle 30^\circ$
 $= U_l \angle 30^\circ = \sqrt{3} \dot{U}_A \angle 30^\circ$

$\dot{U}_{BC} = \dot{U}_B - \dot{U}_C = U_l \angle -90^\circ$
 $= \sqrt{3} \dot{U}_B \angle 30^\circ$

$\dot{U}_{CA} = \dot{U}_C - \dot{U}_A = U_l \angle 150^\circ$
 $= \sqrt{3} \dot{U}_C \angle 30^\circ$

$\therefore U_{\text{线}} = \sqrt{3} U_{\text{相}}$

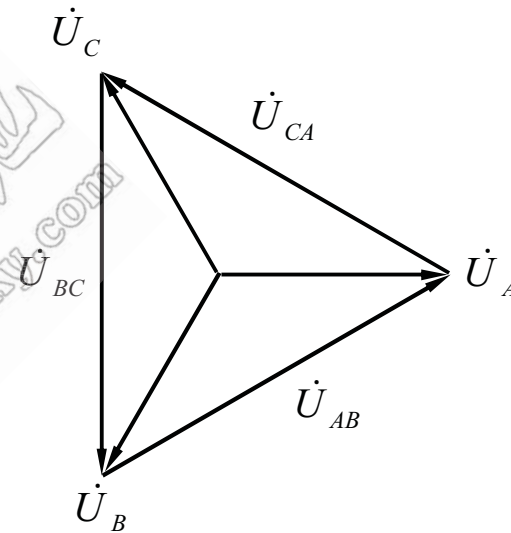线电压 \dot{U}_{AB} 、 \dot{U}_{BC} 、 \dot{U}_{CA} 对称。



2、三角形联接 (Δ)

$$\dot{U}_{AB} = \dot{U}_A$$



$$\dot{U}_{BC} = \dot{U}_B$$

$$\dot{U}_{CA} = \dot{U}_C$$


$$\therefore U_l = U_p$$

如一相接反，如A相
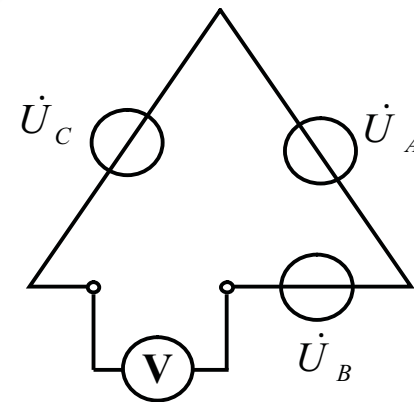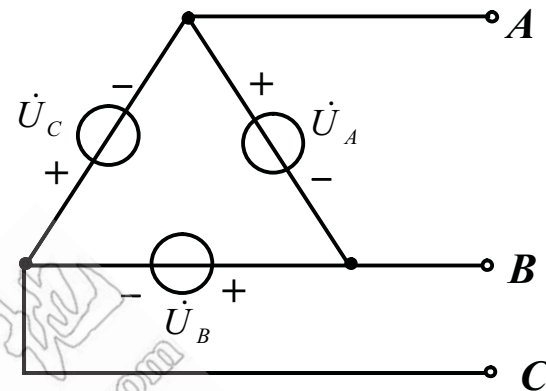
$$-\dot{U}_A + \dot{U}_B + \dot{U}_C = -2\dot{U}_A$$



三、三相负载的联接

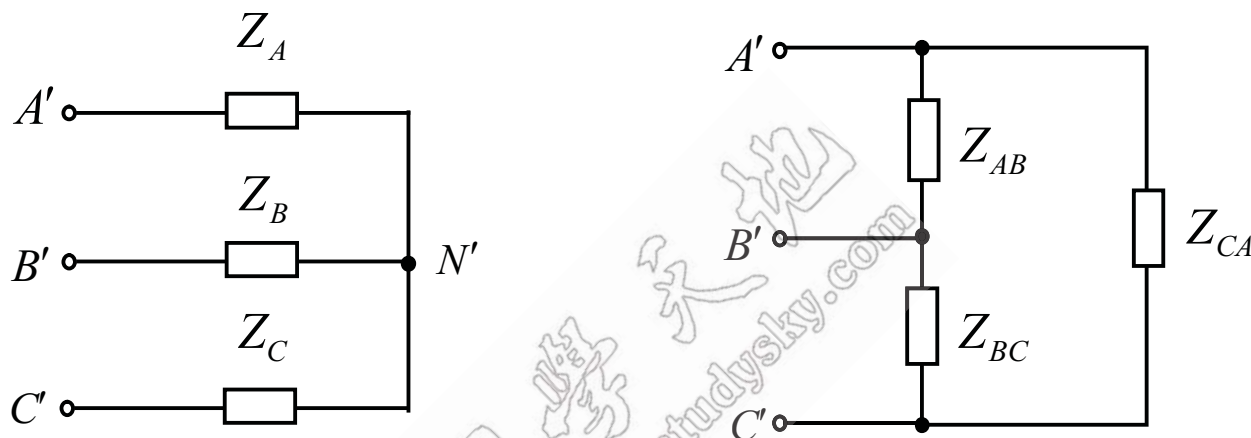

负载对称: $Z_A = Z_B = Z_C$
 $Z_{AB} = Z_{BC} = Z_{CA}$

对称三相电路：电源、负载均对称。否则为不对称三相电路。



第八章 三相电路

§ 8-2 对称三相电路的计算






一、负载Y接


$$\dot{I}_A = \frac{\dot{U}_A}{Z}, \quad \dot{I}_B = \frac{\dot{U}_B}{Z}, \quad \dot{I}_C = \frac{\dot{U}_C}{Z}$$

$$\dot{I}_{N'N} = \dot{I}_A + \dot{I}_B + \dot{I}_C = \frac{\dot{U}_A + \dot{U}_B + \dot{U}_C}{Z} = 0$$

$Y_0 - Y_0$

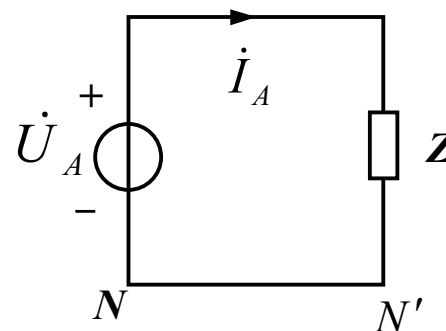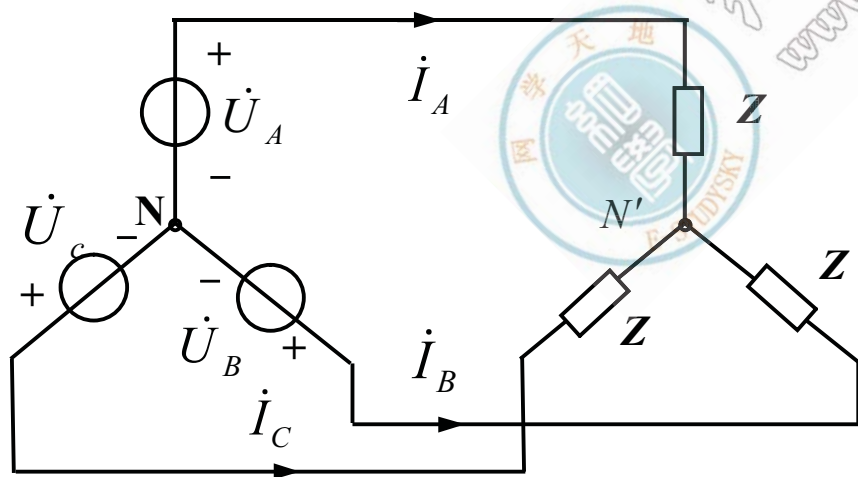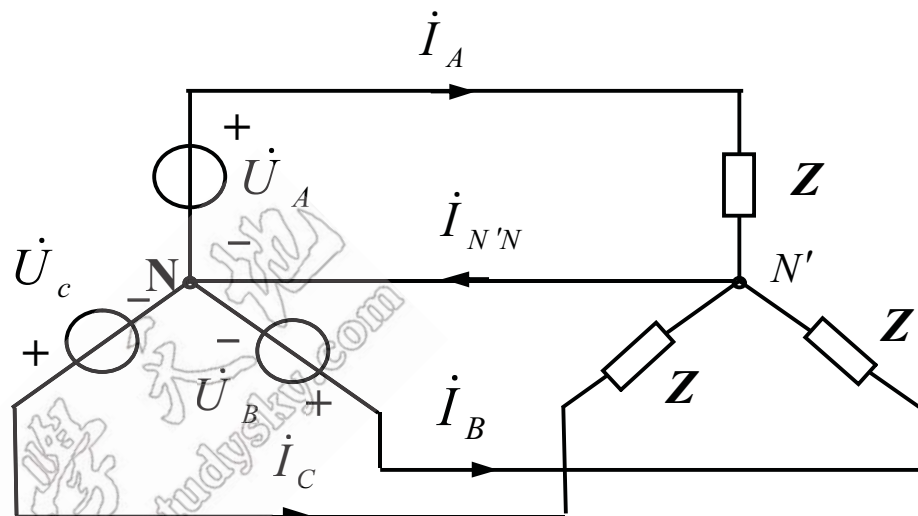

有中线阻抗和端线阻抗

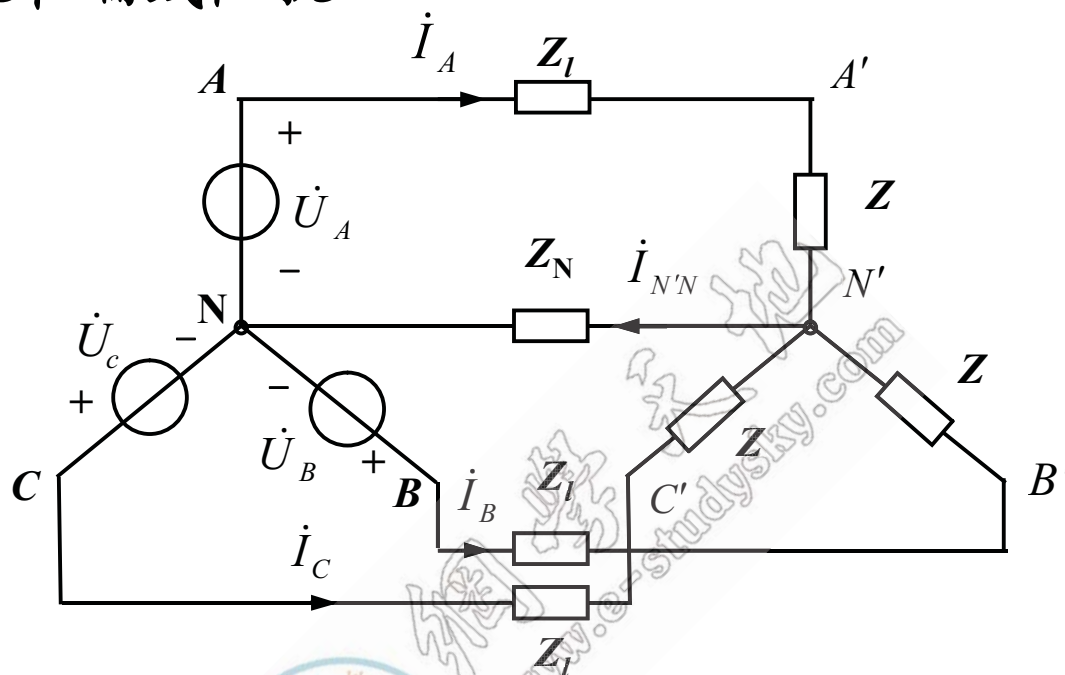


$$\left(\frac{1}{Z + Z_l} + \frac{1}{Z + Z_l} + \frac{1}{Z + Z_l} + \frac{1}{Z_N} \right) \dot{U}_{N'N} = \frac{\dot{U}_A + \dot{U}_B + \dot{U}_C}{Z + Z_l}$$

解得： $\dot{U}_{N'N} = 0$



单相电路求解
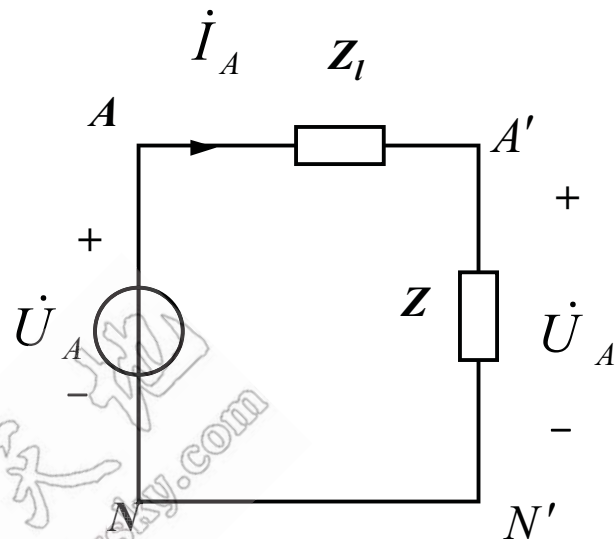
$$\dot{I}_A = \frac{\dot{U}_A}{Z_l + Z}, \quad \dot{U}_{A'} = \frac{Z}{Z_l + Z} \dot{U}_A$$




$$\dot{I}_B = \dot{I}_A \angle -120^\circ$$

$$\dot{I}_C = \dot{I}_A \angle 120^\circ$$

$$\dot{U}_{B'} = \dot{U}_{A'} \angle -120^\circ$$

$$\dot{U}_{C'} = \dot{U}_{A'} \angle 120^\circ$$

二、负载为 Δ 联接：Y— Δ

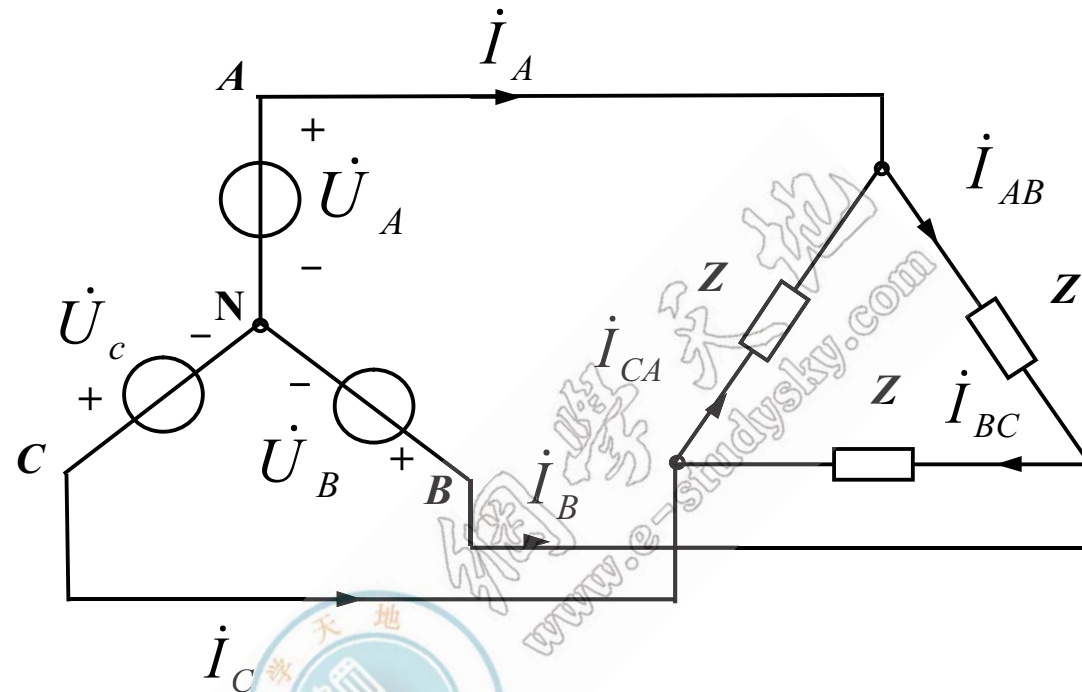

相电流 \dot{I}_{AB} \dot{I}_{BC} \dot{I}_{CA}

线电流 \dot{I}_A \dot{I}_B \dot{I}_C



$$\dot{I}_{AB} = \frac{\dot{U}_{AB}}{Z} = \frac{U_l \angle 0^\circ}{|Z| \angle \theta} = I_P \angle -\theta$$

$$\dot{I}_{BC} = \frac{\dot{U}_{BC}}{Z} = \frac{U_l \angle -120^\circ}{|Z| \angle \theta} = I_P \angle -120^\circ - \theta = \dot{I}_{AB} \angle -120^\circ$$

$$\dot{I}_{CA} = \frac{\dot{U}_{CA}}{Z} = I_P \angle 120^\circ - \theta = \dot{I}_{AB} \angle 120^\circ$$

\therefore 相电流对称



线电流：
$$\dot{I}_A = \dot{I}_{AB} - \dot{I}_{CA} = I_P \angle -\theta - I_P \angle 120^\circ - \theta$$


$$= \sqrt{3} I_P \angle -\theta - 30^\circ = \sqrt{3} \dot{I}_{AB} \angle -30^\circ$$

$$\dot{I}_B = \dot{I}_{BC} - \dot{I}_{AB} = \sqrt{3} I_P \angle -\theta - 150^\circ = \sqrt{3} \dot{I}_{BC} \angle -30^\circ$$

$$\dot{I}_C = \dot{I}_{CA} - \dot{I}_{BC} = \sqrt{3} I_P \angle -\theta + 90^\circ = \sqrt{3} \dot{I}_{CA} \angle -30^\circ$$

线电流对称

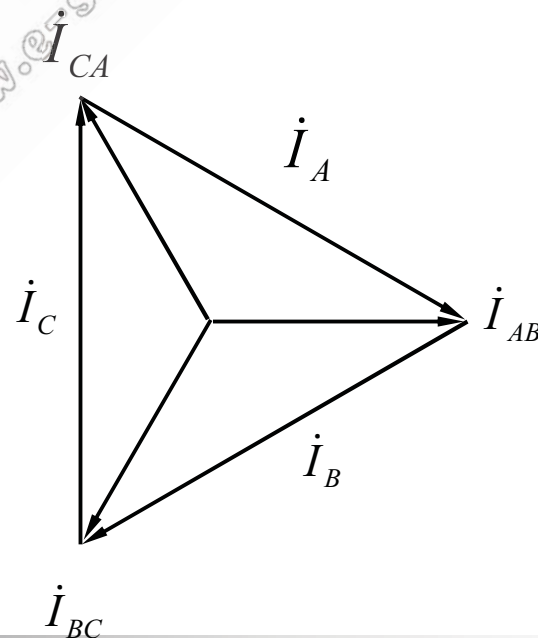Δ ：
$$I_l = \sqrt{3} I_P, \quad U_l = U_P$$




一般 $\Delta \rightarrow Y$



如 \dot{I}_A 已知

$$\dot{I}_{AB} = \frac{\dot{I}_A}{\sqrt{3}} \angle 30^\circ$$
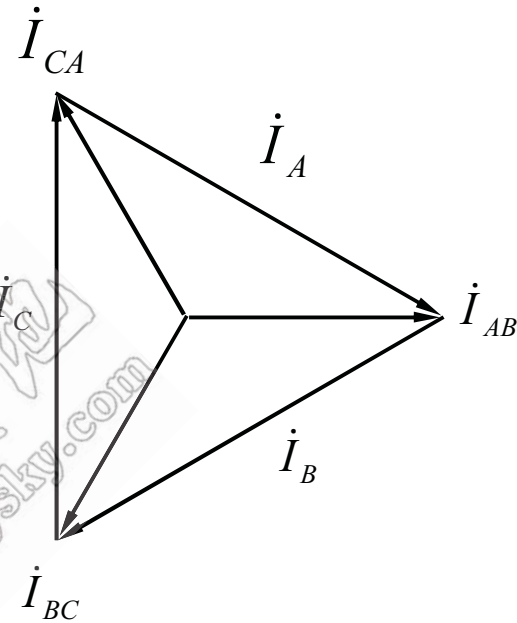
$$\dot{I}_{CA} = \frac{\dot{I}_A}{\sqrt{3}} \angle 150^\circ$$



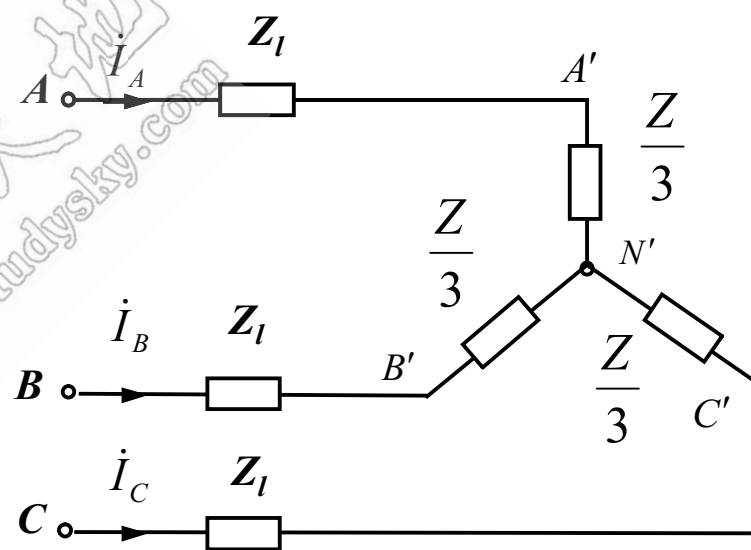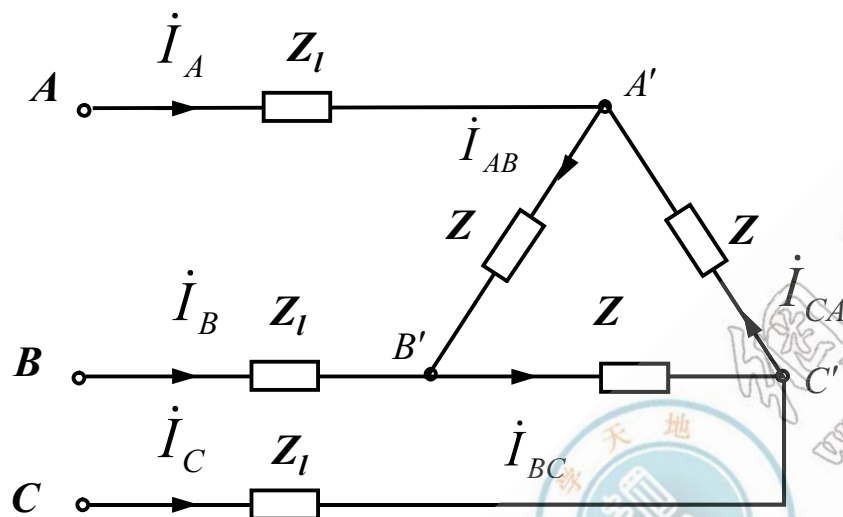
例8-1 三相对称电路。已知负载 $Z = 300/\underline{30^\circ}\Omega$ ，线路阻抗 $Z_l = 10 + j10\Omega$ ，电源侧线电压 $U_l = 380V$ 。求各相、线电流及 $\dot{U}_{A'B'}$ 。



解：负载 $\Delta \rightarrow Y$ 单相求解

设 $\dot{U}_A = \frac{U_l}{\sqrt{3}} \angle 0^\circ \approx 220 \angle 0^\circ \text{ V}$

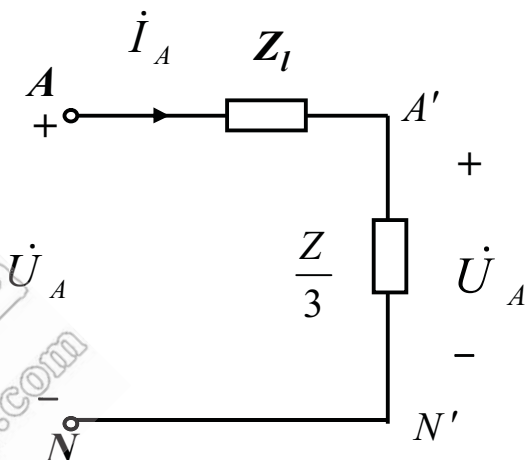则 $\dot{I}_A = \frac{\dot{U}_A}{Z_l + \frac{Z}{3}} = 1.93 \angle -31.84^\circ \text{ A}$



$$\dot{I}_B = 1.93 \angle -31.84^\circ - 120^\circ = 1.93 \angle -151.84^\circ \text{ A}$$

$$\dot{I}_C = 1.93 \angle -31.84^\circ + 120^\circ = 1.93 \angle 88.16^\circ \text{ A}$$

对应的相电流：

$$\dot{I}_{AB} = \frac{\dot{I}_A}{\sqrt{3}} \angle 30^\circ = 1.11 \angle -1.84^\circ \text{ A}$$

$$\dot{I}_{BC} = 1.11 \angle -121.84^\circ \text{ A}$$

$$\dot{I}_{CA} = 1.11 \angle 118.16^\circ \text{ A}$$

$$\dot{U}_{A'B'} = Z \dot{I}_{AB} = 333 \angle 28.16^\circ \text{ V}$$

$$\text{另：} \dot{U}_{A'} = \frac{\frac{Z}{3}}{\frac{Z}{3} + Z_l} \dot{U}_A = 193.45 \angle -1.84^\circ \text{ V}$$

$$\dot{U}_{A'B'} = \sqrt{3} \dot{U}_{A'} \angle 30^\circ = 335 \angle 28.16^\circ \text{ V}$$



第八章 三相电路

§ 8 - 3 三相电路的功率及其测量



一、有功功率（平均功率） P

$$\text{Y接: } P = P_A + P_B + P_C$$

$$= U_A I_A \cos \varphi_A + U_B I_B \cos \varphi_B + U_C I_C \cos \varphi_C$$

$$\text{三相对称: } = 3U_P I_P \cos \varphi$$

$$= \sqrt{3}U_l I_l \cos \varphi$$

$$I_l = I_P$$

$$U_l = \sqrt{3}U_P$$



Δ 接: $P = P_{AB} + P_{BC} + P_{CA}$

$$= U_{AB} I_{AB} \cos \varphi_{AB} + U_{BC} I_{BC} \cos \varphi_{BC} + U_{CA} I_{CA} \cos \varphi_{CA}$$

三相对称: $= 3U_P I_P \cos \varphi$

$$= \sqrt{3} U_l I_l \cos \varphi$$

$$U_l = U_P \quad I_l = \sqrt{3} I_P$$

对称三相电路: $P = 3U_P I_P \cos \varphi = \sqrt{3} U_l I_l \cos \varphi$

$\cos \varphi$ —— 负载的功率因数



二、无功功率 Q

对称三相： $Q = 3U_P I_P \sin \varphi = \sqrt{3}U_l I_l \sin \varphi$

三、视在功率 S

对称三相： $S = 3U_P I_P = \sqrt{3}U_l I_l = \sqrt{P^2 + Q^2}$

四、瞬时功率 p

$$\begin{aligned} p &= p_A + p_B + p_C = u_A i_A + u_B i_B + u_C i_C \\ &= \sqrt{2}U_P \cos \omega t \cdot \sqrt{2}I_P \cos(\omega t - \varphi) \\ &\quad + \sqrt{2}U_P \cos(\omega t - 120^\circ) \cdot \sqrt{2}I_P \cos(\omega t - \varphi - 120^\circ) \\ &\quad + \sqrt{2}U_P \cos(\omega t + 120^\circ) \cdot \sqrt{2}I_P \cos(\omega t - \varphi + 120^\circ) \end{aligned}$$

$$= 3U_P I_P \cos \varphi + U_P I_P [\cos(2\omega t - \varphi) + \cos(2\omega t + 120^\circ - \varphi) + \cos(2\omega t - 120^\circ - \varphi)]$$

$$= 3U_P I_P \cos \varphi = \sqrt{3}U_l I_l \cos \varphi$$

$$= P = \text{常数}$$


三相电动机

五、测量方法

1. 三相四线制

对称，测一相

$$P = 3 \text{ (W)}$$

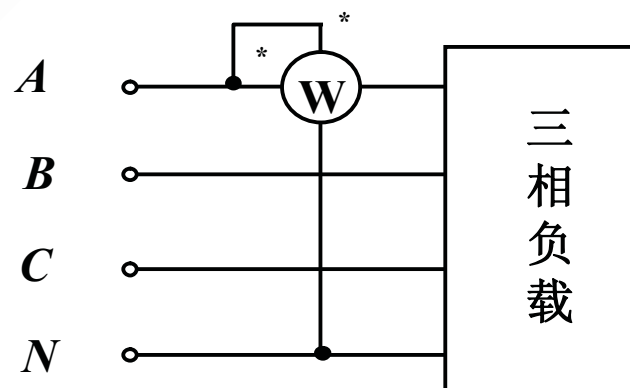

不对称时，用三个表分别测量。



2. 三相三线制：

两表法

视为Y接，因为 $\Delta \rightarrow Y$

$$p = p_A + p_B + p_C = u_A i_A + u_B i_B + u_C i_C$$

$$= (u_A - u_C) i_A + (u_B - u_C) i_B$$



$$= u_{AC} i_A + u_{BC} i_B$$

$$\text{注： } i_C = -(i_A + i_B)$$

$$\therefore P = U_{AC} I_A \cos \varphi_1 + U_{BC} I_B \cos \varphi_2$$

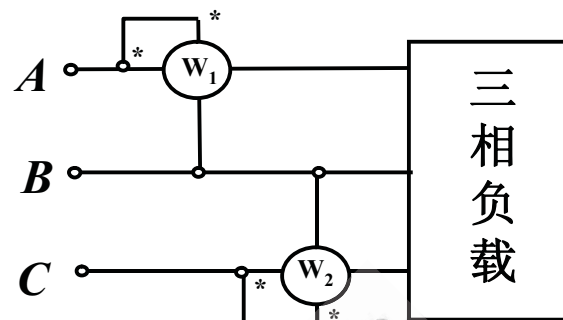
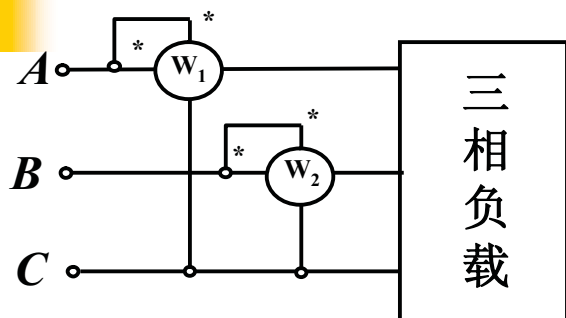
φ_1 —— $-\dot{U}_{AC}$ 与 \dot{I}_A 的夹角 φ_2 —— $-\dot{U}_{BC}$ 与 \dot{I}_B 的夹角





$$P = \textcircled{W_1} + \textcircled{W_2}$$

3. 对称三相电路的无功测量:

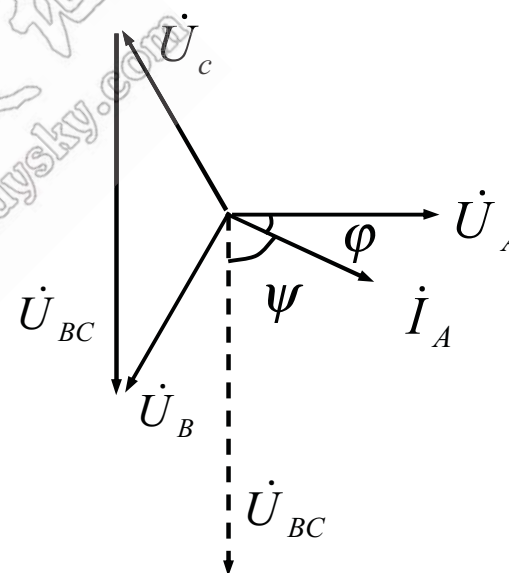
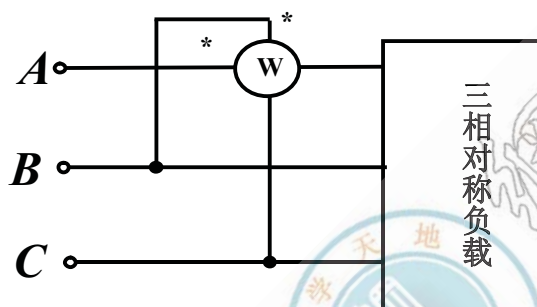


$$\begin{aligned} \textcircled{W} &= U_{BC} I_A \cos \psi \\ &= U_{BC} I_A \cos(90^\circ - \varphi) = U_{BC} I_A \sin \varphi = U_l I_l \sin \varphi \end{aligned}$$

$$Q = \sqrt{3} U_l I_l \sin \varphi = \sqrt{3} \textcircled{W}$$



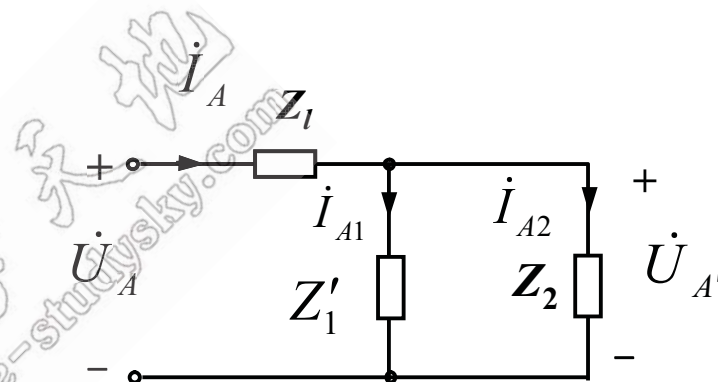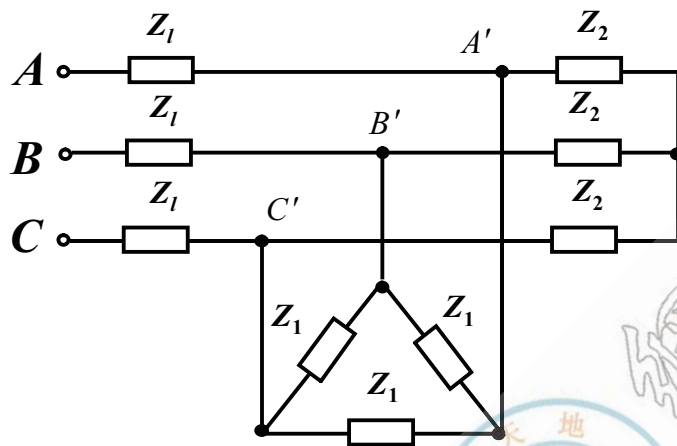例8-2 Z_1 、 Z_2 为感性负载， Δ 接的总功率为10kw， $\cos\varphi_1=0.8$ ； Y 接的总功率7.5kw， $\cos\varphi_2=0.88$ ；线路阻抗 $Z_l = 0.2 + j0.3\Omega$ 电源对称，负载侧线电压 $U_1 = 380V$ ，求电源侧线电压。



解：单相求解： $\Delta \rightarrow Y$ $Z'_1 = \frac{Z_1}{3}$

(1) 求 Z_1 设 Δ 的相电流为 I_{P1}

$$I_{P1} = \frac{P_1}{3U_{P1} \cos\varphi_1} = \frac{10^4}{3 \times 380 \times 0.8} = 10.96 A$$



$$|Z_1| = \frac{U_{P1}}{I_{P1}} = 34.67\Omega \quad \varphi_1 = \cos^{-1} 0.8 = 36.87^\circ$$

$$\therefore Z_1 = 34.67/\underline{36.87^\circ} \Omega \quad Z'_1 = 11.56/\underline{36.87^\circ} \Omega$$

(2) 求 Z_2 ：设Y接的相电流为 I_{P2}

$$I_{P2} = \frac{P_2}{3U_{P2} \cos \varphi_2} = \frac{7500}{3 \times \frac{380}{\sqrt{3}} \times 0.88} = 12.95A$$

$$|Z_2| = \frac{U_{P2}}{I_{P2}} = \frac{380}{\sqrt{3}} / 12.95 \approx 16.94\Omega \quad \varphi_2 = \cos^{-1} 0.88 = 28.36^\circ$$

$$\therefore Z_2 = 16.94/\underline{28.36^\circ} \Omega$$



$$(3) \quad U_{A'} = U_l / \sqrt{3} \approx 220V$$

$$\text{设} \quad \dot{U}_{A'} = 220 / \underline{0^\circ} \text{ V}$$

$$\text{则} \quad \dot{I}_{A1} = \dot{U}_{A'} / Z_1' = 19.03 / \underline{-36.87^\circ} \text{ A} = 15.22 - j11.42 \text{ A}$$


$$\dot{I}_{A2} = \dot{U}_{A'} / Z_2 = 12.98 / \underline{-28.36^\circ} = 11.42 - j6.16 \text{ A}$$

$$\dot{I}_A = \dot{I}_{A1} + \dot{I}_{A2} = 26.64 - j17.58 = 31.92 / \underline{-33.42^\circ} \text{ A}$$

$$\therefore \dot{U}_A = Z_l \dot{I}_A + \dot{U}_{A'} = 0.36 / \underline{56.3^\circ} \times 31.92 / \underline{-33.42^\circ} + 220$$


$$= 11.49 / \underline{22.89^\circ} + 220 = 230.59 + j4.47 = 230.63 / \underline{1.11^\circ} \text{ V}$$
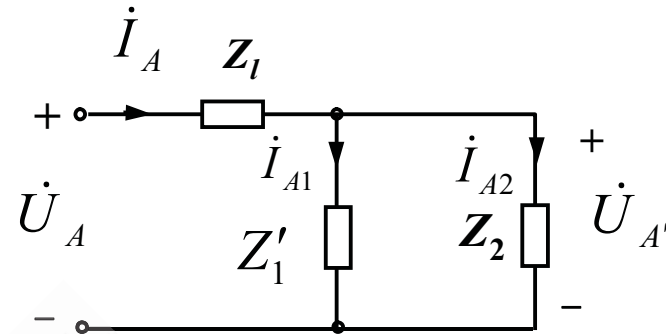
$$\therefore \text{电源侧线电压} = \sqrt{3} \times 230.63 = 399.46 \text{ V}$$



§ 8-4 不对称三相电路的计算

按一般正弦电路处理

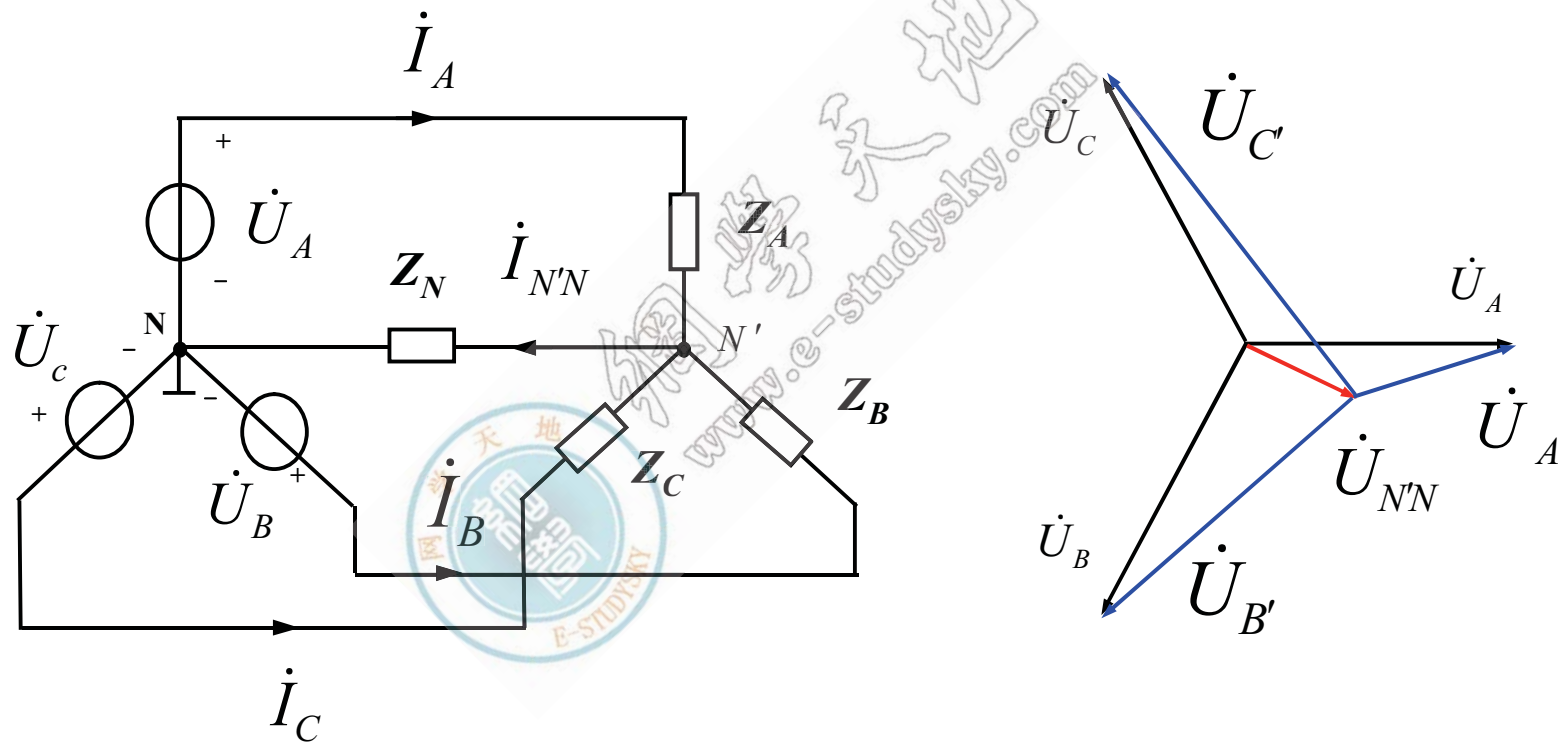

如电源对称负载不对称的三相电路的求解：



结点法：设N为参考结点

$$\left(\frac{1}{Z_A} + \frac{1}{Z_B} + \frac{1}{Z_C} + \frac{1}{Z_N} \right) \dot{U}_{N'N} = \frac{\dot{U}_A}{Z_A} + \frac{\dot{U}_B}{Z_B} + \frac{\dot{U}_C}{Z_C}$$

$$\dot{U}_{N'N} \neq 0$$

中性点位移或称中性点漂移

$$\dot{I}_A = \frac{\dot{U}_A - \dot{U}_{N'N}}{Z_A}$$

$$\dot{I}_B = \frac{\dot{U}_B - \dot{U}_{N'N}}{Z_B} \neq \dot{I}_A / -120^\circ$$


$$\dot{I}_C = \frac{\dot{U}_C - \dot{U}_{N'N}}{Z_C} \neq \dot{I}_A / 120^\circ$$



例8-3 电源对称，其相电压 $U_P = 220V$ ，负载是三个白炽灯，其额定工作电压为 $220V$ ，A、B两相灯泡为 $100W$ ，C相灯泡为 $25W$ 。求

(1) 当开关K打开时，各相灯泡承受的电压以及它们实际承载的功率。

(2) 当开关K闭合时的中线电流 $\dot{I}_{N'N}$ 。

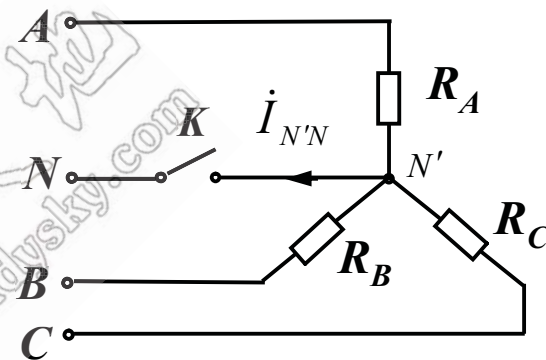

解： $R_A = R_B = \frac{U^2}{P_A} = \frac{220^2}{100} = 484\Omega$

$$R_C = \frac{U^2}{P_C} = \frac{220^2}{25} = 1936\Omega$$

(1) 开关K打开时

设 $\dot{U}_{AN} = 220/\underline{0^\circ}V$

则 $\dot{U}_{BN} = 220/\underline{-120^\circ}V$, $\dot{U}_{CN} = 220/\underline{120^\circ}V$

结点法

$$\dot{U}_{N'N} = \frac{\frac{220}{484} + \frac{220/\underline{-120^\circ}}{\frac{484}{2}} + \frac{220/\underline{120^\circ}}{1936}}{\frac{1}{484} + \frac{1}{1936}} = 73.33/\underline{-60^\circ}V$$

$$\begin{aligned}\dot{U}_{AN'} &= \dot{U}_{AN} - \dot{U}_{N'N} = 220 - 73.33/\underline{-60^\circ} \\ &= 183.33 + j63.51 = 193.97/\underline{19.11^\circ} V\end{aligned}$$

$$\dot{U}_{BN'} = \dot{U}_{BN} - \dot{U}_{N'N} = 220/\underline{-120^\circ} - 73.33/\underline{-60^\circ} = 193.97/\underline{139.11^\circ} V$$

$$\dot{U}_{CN'} = \dot{U}_{CN} - \dot{U}_{N'N} = 220/\underline{120^\circ} - 73.33/\underline{-60^\circ} = 293.3/\underline{120^\circ} V$$

$$P_A = P_B = \frac{193.97^2}{484} = 77.74 W$$

$$P_C = \frac{293.3^2}{1936} = 44.434 W$$



(2) 开关K闭合时

$$\dot{I}_A = \frac{\dot{U}_{AN}}{R_A} = \frac{220/\underline{0^\circ}}{484} = 0.455/\underline{0^\circ} A$$

$$\dot{I}_B = \frac{\dot{U}_{BN}}{R_B} = \frac{220/\underline{-120^\circ}}{484} = 0.455/\underline{-120^\circ} A$$

$$\dot{I}_C = \frac{\dot{U}_{CN}}{R_C} = \frac{220/\underline{120^\circ}}{1936} = 0.114/\underline{120^\circ} A$$

$$\dot{I}_{N'N} = \dot{I}_A + \dot{I}_B + \dot{I}_C = 0.34/\underline{-60^\circ} A$$

