



**试卷解密**  
**西南交通大学 2008-2009 学年第(上)学期考试试卷**

课程代码 3046107 课程名称 电路分析(含试验) 考试时间 120 分钟

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	总成绩
得分									

阅卷教师签字: \_\_\_\_\_ b

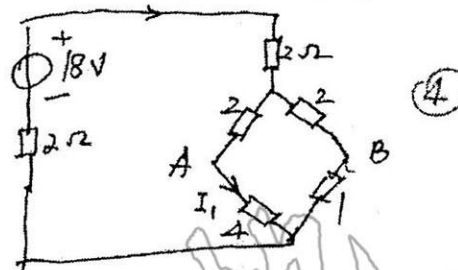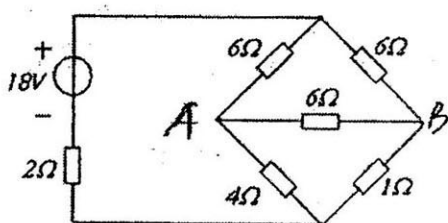一、电路如图：求电压源发出的功率与  $4\Omega$  电阻吸收的功率。  $I$  (12分)






(1)  $P_{\text{电源}} = 18 \times I = 54 \text{ (W)}$

$\therefore P_{4\Omega} = 4 \times I_1^2 = 4 \text{ (W)}$   
 (吸收)

$I = \frac{18}{2+2+\frac{18}{6+3}} = \frac{18}{4+2} = 3 \text{ (A)}$

$I_1 = \frac{3}{6+3} \times I = \frac{1}{3} \times 3 = 1 \text{ (A)}$

二、电路如图所示：用叠加定理求  $U$ 、 $I$ 。 (14分)

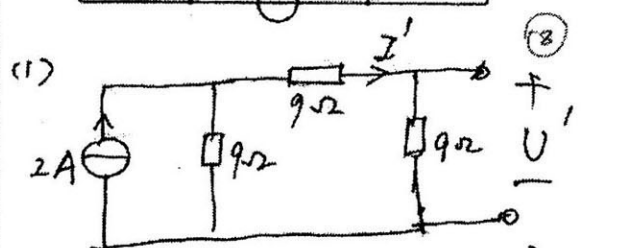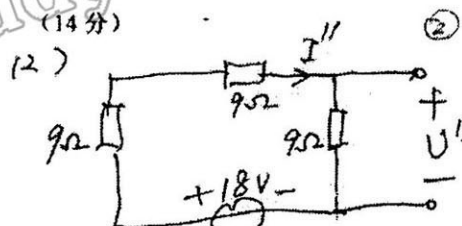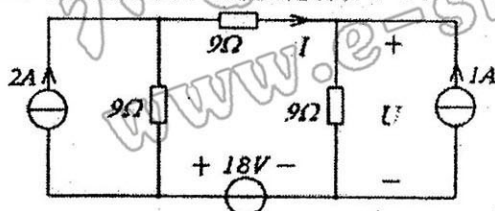


$I'' = \frac{18^2}{3 \times 9} = \frac{2}{3} \text{ (A)}$

$U'' = 9 \times I'' = 9 \times \frac{2}{3} = 6 \text{ (V)}$

$I' = \frac{9}{9+18} \times 2 = \frac{1}{3} \times 2 = \frac{2}{3} \text{ (A)}$

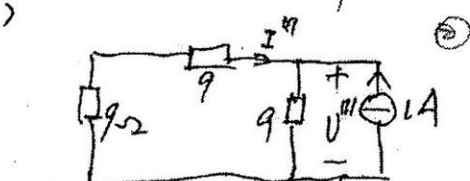$U' = \frac{2}{3} \times 9 = 6 \text{ (V)}$




$I''' = -\frac{9}{18+9} \times 1 = -\frac{1}{3}$

$U''' = -I''' \times 18 = +\left(\frac{1}{3}\right) \times 18 = 6 \text{ (V)}$

$\therefore I = I' + I'' + I''' = 1 \text{ A}, U = U' + U'' + U''' = 18 \text{ (V)}$

三、用网孔电流法求图示电路中的电流  $I_1$ 、 $I_2$ 、 $I_3$ 。(14分)

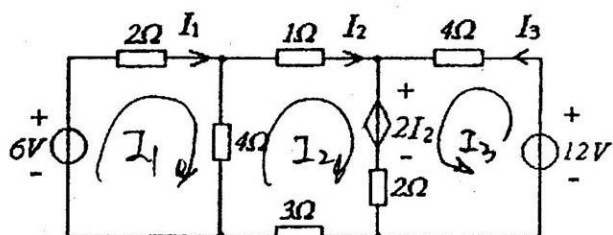

网孔1:  $6I_1 - 4I_2 = 6 \rightarrow I_1 = \frac{6 + 4I_2}{6}$  ①

$12.8^\circ$

网孔2:  $-4I_1 + 10I_2 + 2I_3 = -2I_2$  ②

网孔3:  $+2I_2 + 6I_3 = 12 - 2I_2 \rightarrow I_3 = \frac{12 - 2I_2 - 2I_2}{6} = \frac{12 - 4I_2}{6}$  ③

②, ③ 代入 ①:  $-4(\frac{6 + 4I_2}{6}) + 10I_2 + 2(\frac{12 - 4I_2}{6}) = -2I_2$   


$$-24 - 16I_2 + 60I_2 + 24 - 8I_2 = -12I_2$$
  

$$0 = -48I_2$$

$\therefore I_2 = 0 \text{ (A)}$  代入 ①:  $I_1 = 1 \text{ (A)}$


代入 ③:  $I_3 = 2 \text{ (A)}$  ④

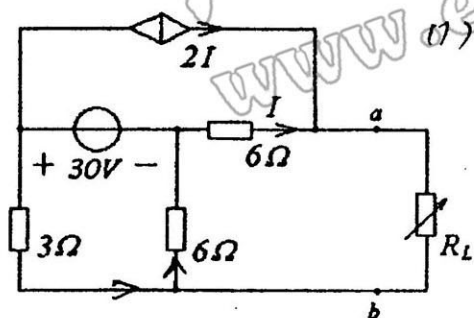四、电路如图：当负载电阻  $R_L$  取何值时可以获得最大功率  $P_{\max}$ ，且  $P_{\max} = ?$  (12分)



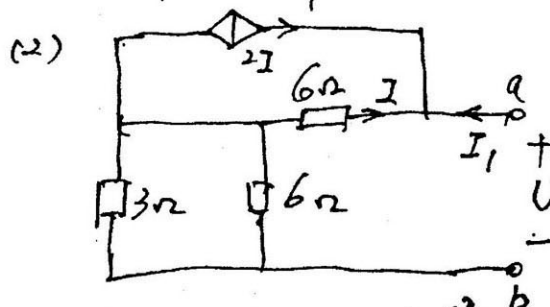(1) 当  $R_L$  开路:  $I = -2I \therefore I = 0$

$\therefore U_{ab} = \frac{-30}{9} \times 6^2 = -20 \text{ (V)}$




$I_1 = -3I$

$\therefore U = -6I + \frac{30}{9} \times (-3I \times \frac{3}{3+6})$

$= -6 \times \frac{I_1}{-3} + 2I_1$


$= 4I_1$   $R_L = 4\Omega$  或  $P_{\max}$

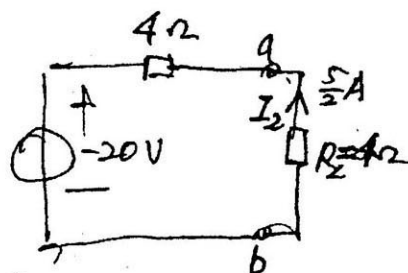$\therefore R_{eq} = \frac{U}{I_1} = 4\Omega$ ,  $P_{\max} = R_L I_2^2 = 25 \text{ (W)}$



五、电路如图，已知  $\dot{U} = 90\angle 0^\circ (V)$ 。求：(1) 电流  $\dot{I}$  及  $\dot{I}_1$ ，(2) 电路吸收的有功功率  $P$ 、

无功功率  $Q$  及功率因数  $\cos\phi$ 。(14分)

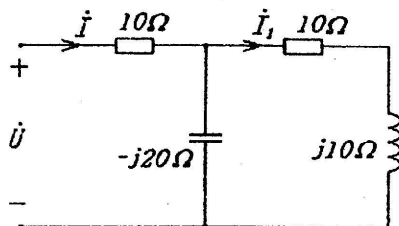

$$\begin{aligned} \dot{I} &= \frac{\dot{U}}{10 + \frac{-j20 \times 10 \angle 45^\circ}{10 + j10 - j20}} \\ &= \frac{90 \angle 0^\circ}{30} \\ &= 3 \angle 0^\circ (A) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (2) P &= 10 I^2 + 10 I_1^2 \\ &= 90 + 180 \\ &= 270 (W) \end{aligned} \quad (2)$$

$$\begin{aligned} (3) \because \phi &= \angle \dot{U} - \angle \dot{I} \\ &= 0^\circ - 0^\circ \\ &= 0^\circ \end{aligned}$$



$$\therefore \cos\phi = 1, \sin\phi = 0$$

$$\therefore Q = UI \sin\phi = UI \times 0 = 0 (VAR) \quad (2)$$

$$\begin{aligned} \dot{I}_1 &= \frac{-j20}{10 - j10} \dot{I} \\ &= \frac{20 \angle -90^\circ}{14.14 \angle -45^\circ} \times 3 \\ &= 3\sqrt{2} \angle -45^\circ (A) \quad (2) \end{aligned}$$

六、如图：已知  $\dot{U}$ 、 $\dot{I}$  同相， $U = 30V$ ， $U_1 = 50V$ ， $I = 5A$ ， $L = 20mH$ 。

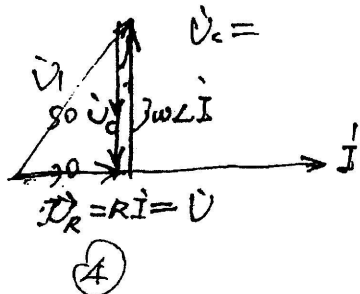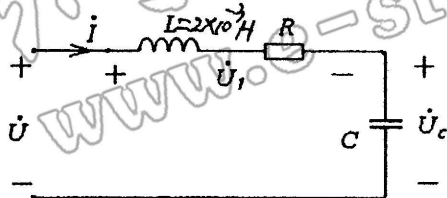要求：(1) 作出关于图中各电压、电流的相量图。(2) 求电阻  $R$ 、电容  $C$  的值。(12分)



$$\begin{aligned} \text{设 } \dot{U} &= 30 \angle 0^\circ, \dot{I} = 5 \angle 0^\circ \\ \therefore R &= \frac{\dot{U}}{\dot{I}} = \frac{30}{5} = 6 (\Omega) \quad (4) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \therefore U_2 = U_C &= \sqrt{U_1^2 - U^2} \\ &= \sqrt{2500 - 900} \\ &= 40 (V) \end{aligned}$$

$$\therefore X_L = X_C = \frac{40}{5} = 8 (\Omega)$$



$$\begin{aligned} \frac{1}{\omega C} &= \omega L = \frac{1}{8}, \text{ 且 } 20 \times 10^{-3} = 8 \\ \omega &= \frac{8.2}{20 \times 10^{-3}} = 400 \text{ rad/s} \\ C &= \frac{1}{\omega^2 L} = \frac{1}{400 \times 8} \\ &\approx 0.3125 \times 10^{-3} (F) \quad (4) \end{aligned}$$



七、如图：已知  $X_M = 8\Omega$ ,  $X_{L1} = 16\Omega$ ,  $X_{L2} = 10\Omega$ ,  $Z_L = 8 - j2(\Omega)$ ,  $Z_0 = 4 - j6(\Omega)$ .

$\dot{U} = 100\angle 0^\circ (V)$ . 求:  $i_1$ ,  $i_2$ .

(12分)

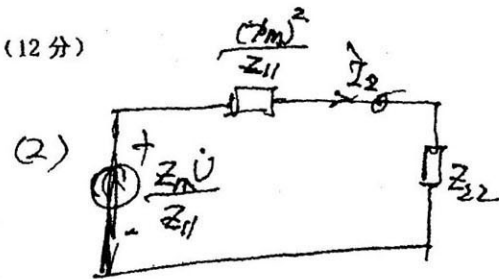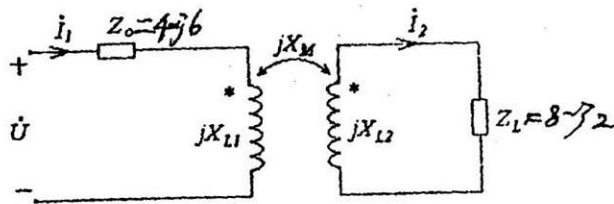

(1)

$$\dot{I} = \frac{\dot{U}}{Z_{11} + \frac{(jX_M)^2}{Z_{22} + Z_L}}$$

$$= \frac{100\angle 0^\circ}{4 - j6 + j16 + \frac{8 \times 8}{8 - j2 + j10}}$$

$$= \frac{100}{8 + j6}$$

$$\approx 10\angle -36.9^\circ (A)$$

$$Z_{11} = 4 - j6 + j16 = 4 + j10$$

$$\frac{jX_M \dot{U}}{Z_{11}} = \frac{j8 \times 100}{4 + j10} \approx \frac{78 \times 100}{10.78\angle 68.2^\circ} \approx 74.2\angle 21.8^\circ$$

$$\frac{(jX_M)^2}{Z_{22}} = \frac{8 \times 8}{10.78\angle 68.2^\circ} \approx 5.94\angle -68.2^\circ$$

$$Z_{22} = 8 - j2 + j10 = 8 + j8 = 8\sqrt{2}\angle 45^\circ$$


$$\therefore \dot{I}_2 = \frac{74.2\angle 21.8^\circ}{2.2\angle -56.3^\circ + 8 + j8}$$

$$= \frac{74.2\angle 21.8^\circ}{10.2 + j2.48}$$

$$= \frac{74.2\angle 21.8^\circ}{10.5\angle 13.7^\circ}$$

$$\approx 7.1\angle 8.1^\circ (A)$$

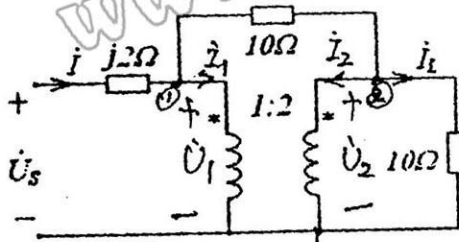八、电路如图：已知  $\dot{U}_S = 40\angle 0^\circ (V)$ . 求电流  $i$  及  $i_L$ . (10分)



$$\begin{cases} \textcircled{1}: (\frac{1}{j2} + \frac{1}{10}) \dot{U}_1 - \frac{1}{10} \dot{U}_2 = \frac{\dot{U}_S}{j2} - \dot{I}_1 \\ \textcircled{2}: -\frac{1}{10} \dot{U}_1 + (\frac{1}{10} + \frac{1}{10}) \dot{U}_2 = \dot{I}_2 \\ \textcircled{3}: \dot{U}_1 = \frac{1}{2} \dot{U}_2 \\ \textcircled{4}: \dot{I}_1 = -2 \dot{I}_2 \end{cases}$$

④代至①, ③代至②及②代至①

$$\begin{cases} (\frac{1}{j2} + \frac{1}{10}) \times \frac{1}{2} \dot{U}_2 - \frac{1}{10} \dot{U}_2 = \frac{\dot{U}_S}{j2} + 2 \dot{I}_2 \\ -\frac{1}{10} \times \frac{1}{2} \dot{U}_2 + \frac{2}{10} \dot{U}_2 = -\dot{I}_2 \end{cases}$$

$$\text{解得: } \dot{U}_2 = 40\sqrt{2}\angle -45^\circ$$

$$\therefore \dot{U}_1 = \frac{1}{2} \dot{U}_2 = 20\sqrt{2}\angle -45^\circ$$

$$\therefore \dot{I} = \frac{\dot{U}_S - \dot{U}_1}{j2} = 10\sqrt{2}\angle -45^\circ (A)$$

$$\dot{I}_L = \frac{\dot{U}_2}{10} = 4\sqrt{2}\angle -45^\circ (A)$$