

电力电子技术 Power Electronics





主讲教师: 杨平 电气工程学院

电力电子技术







第一章 绪论





学习目的:

- 1 了解什么是电力电子技术
- 2 了解电力电子技术的发展史
- 了解电力电子技术的应用
- 4 了解主要内容和参考书籍



1、电力电子技术的定义


电力电子技术就是使用电力电子器件对电能 进行变换和控制的技术,把从电网获取的"粗电" 变换成负载所需要的"精电"的技术。

□ 电力电子技术中所变换的"电力"有区别于"电力系统" 所指的"电力",后者特指电力网的"电力",前者则更一 般些。



□电子技术包括信息电子技术和电力电子技术两大分支。

通常所说的模拟电子技术和数字电子技术都属于信息

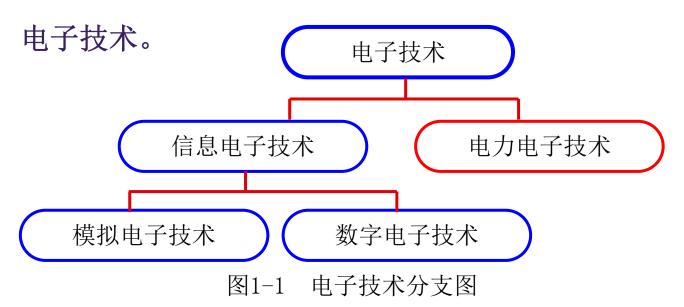

- ☞目前电力电子器件均用半导体制成, 故也称电力半导体器件。
- ☞电力电子技术变换的"电力",可大到数百MW甚至GW, 也可小到数W甚至mW级。



2、电力电子技术与其他学科的关系网

电力电子技术实际上是一门交叉学科,1974年,美国的W. E.Newell用图1-2的倒三角形对电力电子学进行了描述,被全世界普遍接受。

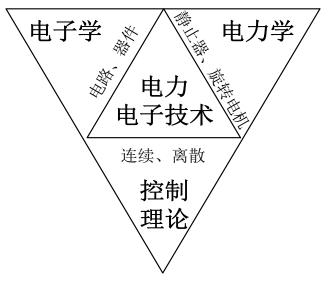


图1-2 描述电力电子学的倒三角形



3、电能(电力)变换的组成

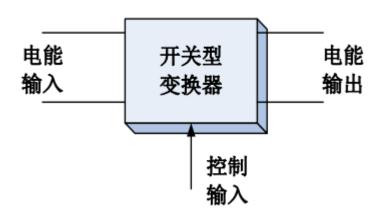



图1-3 开关变换器的组成

电能变换: 在输入与输出之间,将电压、电流、

频率、相位、相数中的一项以上加以改变。



4、电力变换的种类

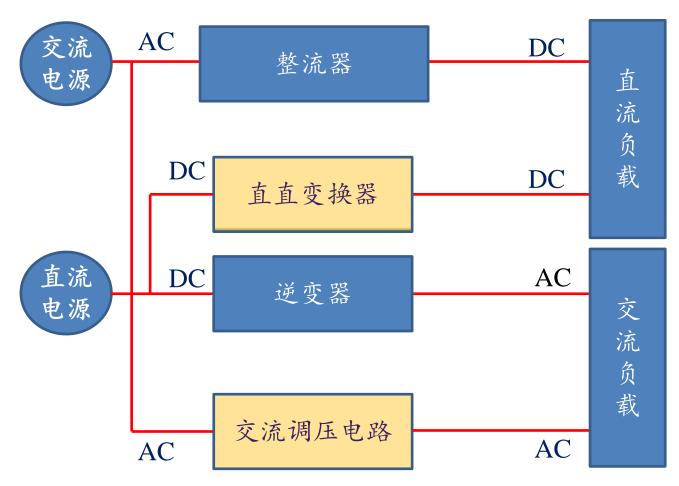



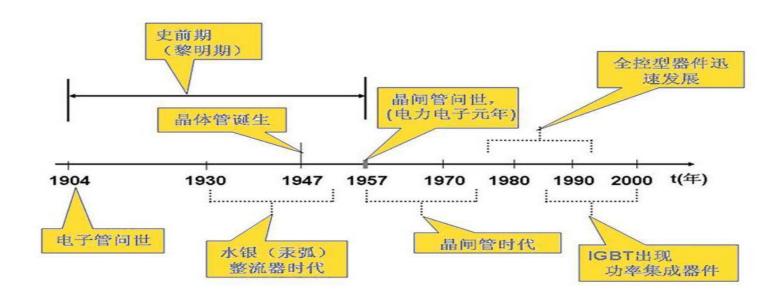


图1-4 电力电子技术的发展史

☞ 一般认为,电力电子技术的诞生是以**1957**年美国通用电气公司研制出第一个晶闸管为标志的。



- 1、晶闸管出现前的时期可称为电力电子技术的史前期或黎明期。
- □ 1904年出现了电子管,它能在真空中对电子流进行控制,并应用于通信和无线电,从而开启了电子技术用于电力领域的先河。
- □ 20世纪30年代到50年代,水银整流器广泛用于电化学工业、电气铁道直流变电所以及轧钢用直流电动机的传动,甚至用于直流输电。 这一时期,各种整流电路、逆变电路、周波变流电路的理论已经发展成熟并广为应用。在这一时期,也应用直流发电机组来变流。
- □ 1947年美国著名的贝尔实验室发明了<mark>晶体管</mark>,引发了电子技术的一场革命。



2、晶闸管时代



- □ 晶闸管由于其优越的电气性能和控制性能,使之很快就取代了 水银整流器和旋转变流机组,并且其应用范围也迅速扩大。电 力电子技术的概念和基础就是由于**晶闸管及晶闸管变流技术**的 发展而确立的。
- □ 晶闸管是通过对门极的控制能够使其导通而不能使其关断的器件,属于半控型器件。对晶闸管电路的控制方式主要是相位控制方式,简称相控方式。晶闸管的关断通常依靠电网电压等外部条件来实现。这就使得晶闸管的应用受到了很大的局限。



- 3、全控型器件和电力电子集成电路(PIC)
- □ 70年代后期,以门极可关断晶闸管(GTO)、电力双极型晶体管 (BJT) 和电力场效应晶体管(Power-MOSFET)为代表的全控型 器件迅速发展。全控型器件的特点是,通过对门极(基极、栅极)的控制既可使其开通又可使其关断。
- □ 采用全控型器件的电路的主要控制方式为脉冲宽度调制(PWM) 方式。相对于相位控制方式,可称之为斩波控制方式,简称斩控方 式。
- □ 在80年代后期,以绝缘栅极双极型晶体管(IGBT)为代表的复合型器件异军突起。它是MOSFET和BJT的复合,综合了两者的优点。与此相对,MOS控制晶闸管(MCT)和集成门极换流晶闸管(IGCT)复合了MOSFET和GTO。



4、全控型器件和电力电子集成电路(PIC)

- □ 把驱动、控制、保护电路和电力电子器件集成在一起,构成电力电子集成电路(PIC),这代表了电力电子技术发展的一个重要方向。电力电子集成技术包括以PIC为代表的单片集成技术、混合集成技术以及系统集成技术。
- □ 随着全控型电力电子器件的不断进步,电力电子电路的工作频率也不断提高。与此同时,软开关技术的应用在理论上可以使电力电子器件的开关损耗降为零,从而提高了电力电子装置的功率密度。







电力电子技术的应用范围十分广泛。它不仅用于一般工业, 也广泛用于交通运输、电力系统、通信系统、计算机系统、新 能源系统等,在照明、空调等家用电器及其他领域中也有着广 泛的应用。

1、一般工业

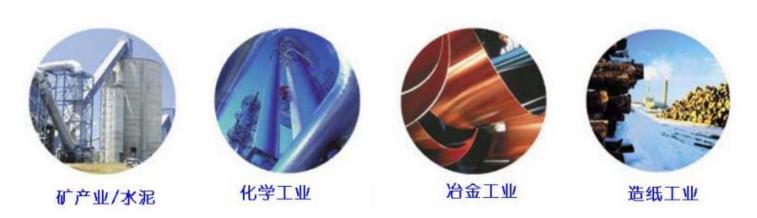


图1-5 一般工业

电力电子技术的应用



□ 工业中大量应用各种交直流电动机,都是用电力电子装置进 行调速的。

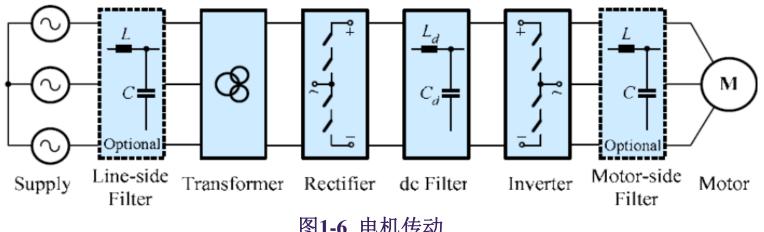


图1-6 电机传动



□ 一些对调速性能要求不高的大型鼓风机等近年来也采用了<mark>变频装置</mark>, 以达到节能的目的。



AB变频器-美国



ABB变频器-瑞士

图1-7 变频器



- □ 有些并不特别要求调速的电机为了避免起动时的电流冲击而 采用了**软起动装置**,这种软起动装置也是电力电子装置。
- □ 电化学工业大量使用**直流电源**,电解铝、电解食盐水等都需要大容量整流电源。电镀装置也需要整流电源。
- □ 电力电子技术还大量用于冶金工业中的高频或中频感应加热

电源、淬火电源及直流电弧炉电源等场合。

☞ 感应加热是通过交变电流 在电感线圈中产生电流漩涡, 也就是涡流,使处于线圈中 的导磁性物体内的电子空穴 运动从而产生热量。



图1-8 感应加热电源



2、交通运输





3、电子装置用电源



大型计算机的UPS





微型计算机



4、家用电器










1.4 电力电子技术的新领域



1、新能源发电

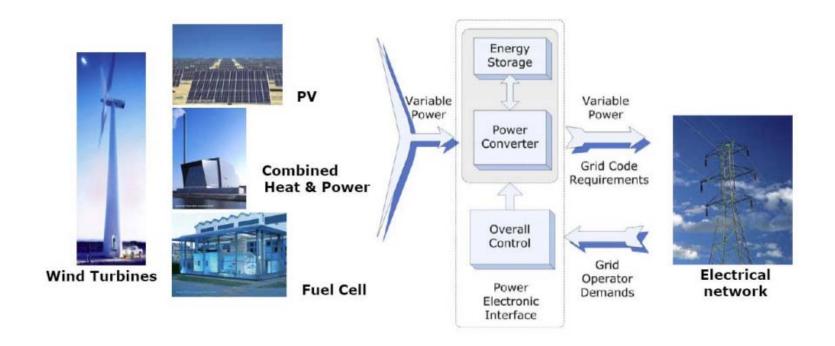

1.4 电力电子技术的新领域



2、柔性交流输电技术(FACTS)



高压直流装置HVDC





静止无功补偿器

1.4 电力电子技术的新领域



3、定质电力技术



STATCOM 静止无功发生器



DVR 动态电压恢复器

1.5 电力电子技术的发展趋势



□ 高频化: 体积

□ 模块化:集成、可靠

□ 数字化: 便于控制

□ 绿色化: 节电、电网污染



1、教学内容

 1
 2

 电力电子器件
 ✓ 交直整流电路

 ✓ 直直交逆变电路
 ✓ 直直变换电路

 ✓ 交交变频电路
 至交交变频电路



2、参考书籍

- 1) 国内教材 (普通高等教育国家级规划教材)
- ▶王兆安. 电力电子技术(第5版). 机械工业出版社,2009 (十一五规划教材)
- ▶陈坚. 电力电子学一电力电子变换和控制技术(第2版). 高等教育出版社,2004 (十五)
- ▶徐德鸿. 电力电子技术. 科学出版社,2006年 (十一五)










2、参考书籍

- 2) 国外教材 (引进版英文教材)
- ➤ Agrawal. Power Electronic Systems-Theory and design, 2nd, ed. Prentice Hall, 2001 (电力电子系统——理论和设计,清华大学出版社引进)



(引进版教材)

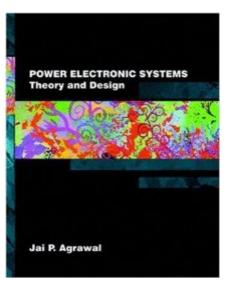

(英文原版教材)



2、参考书籍


➤ Rashid. Power Electronic-Circuit, Devices, and Applications,3rd ed. Prentice Hall ,2004,

(电力电子学——电路、器件及应用,人民邮电出版

社引进)



(引进版教材)

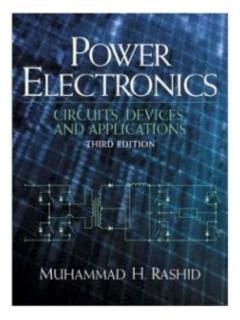

(英文原版教材)

考核方式



- □期末试卷+平时考试
- □成绩比例:

期末考试成绩: 60%

平时成绩: 40%

(包括:作业10%、半期考试10%,实验

10%、出勤考核10%)

本章总结



本章重点:

- 1. 电力电子技术的定义;
- 2. 电能变换(电力电子变换电路)的种类。